

الامتحان الموحد المدرسي – الأسدس الأول – لأقسام السنة السادسة ابتدائي  
دورة يناير 2009  
مادة النشاط العلمي

(1) املأ الفراغ بما يناسب: (2ن)

تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من : ..... و.....

و..... و.....

(2) كيف تتركب الدارة الكهربائية المنزلية؟ (1 ن)

.....

(3) أرسم دائرة كهربائية بسيطة مغلقة: (3 ن)

(4) تعيش في التربة مجموعة من الكائنات الحية.

أ- أذكر أمثلة للبعض منها: (2 ن)

.....  
.....  
.....

ب-ما هو دورها؟ (2 ن)

.....  
.....  
.....