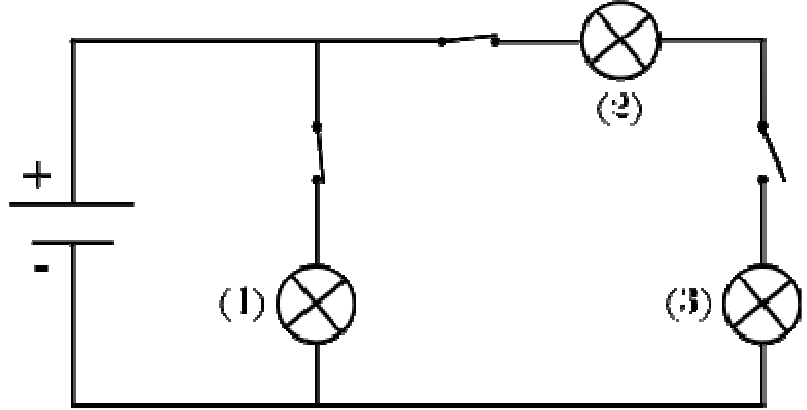


الامتحان الموحد المدرسي - الأسدس الأول - لأقسام السنة السادسة ابتدائي
دورة يناير 2011
مادة النشاط العلمي

1) لاحظ الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة جانبه: (2 ن)

أ- ما هو المصباح أو المصباح التي تشتعل؟
.....
ب- كيف تم تركيب المصباحين (2) و (3)؟
.....



2) تعتبر الصهيرة أحد عناصر الدارة الكهربائية المتزلية. ما هو دورها؟ (1 ن)

.....

3) أتمم بما يناسب: (3 ن)

أسلاك الدارة الكهربائية المتزلية هي: و

..... و

4) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من بين الكلمات التالية: (3 ن)

الطبقة السطحية - الطبقة الداخلية - السوائل - مواد عضوية - الغازات - مواد معدنية

تقع التربة في من القشرة الأرضية، وتتكون من

..... و

5) ما هو دور ديدان الأرض في التربة؟ (1 ن)

.....

.....