



الصفحة
1
21



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2011
الموضوع

8	المعامل	RS46	علوم المهندس	المادة
4 س	مادة الإفجان	شعبة العلوم والتكنولوجيات: مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية		الشعب (ة) أو المسلك

- Le sujet comporte au total **21** pages.
- Le sujet comporte 3 types de documents :

➤ **Pages 02 à 08** : Socle du sujet comportant les situations d'évaluation (SEV) ;

➤ **Pages 09 à 12** : Documents ressources en couleur rose portant la mention :



➤ **Pages 13 à 21** : Documents réponses en couleur verte portant la mention :



- ♦ Les réponses à l'épreuve doivent être rédigées sur les documents réponses "DREP xx" suivant indication.
- ♦ Les pages portant en haut la mention "DREP" (couleur verte) doivent être obligatoirement jointes à la copie du candidat même si elles ne comportent aucune réponse.
- ♦ Le sujet est noté sur 80 points.
- ♦ Aucun document n'est autorisé.
- ♦ Sont autorisées les calculatrices de poche y compris celles programmables.

**SYSTEME DE MANUTENTION ET DE
PESAGE DE SABLE**



SYSTEME DE MANUTENTION ET DE PESAGE DE SABLE

A- Expression du besoin et présentation du système :


Pour une bonne gestion des matières premières, une entreprise a besoin d'un système qui permet de transporter du sable et de le peser avant de l'évacuer vers un poste de stockage.

B- Description du système

Le système comporte principalement un transporteur à benne qui assure le remplissage en sable d'une trémie peseuse.

Lorsque la masse m du sable souhaitée est atteinte, un dispositif ouvre la trémie et un tapis roulant évacue ce sable.

Schéma descriptif :

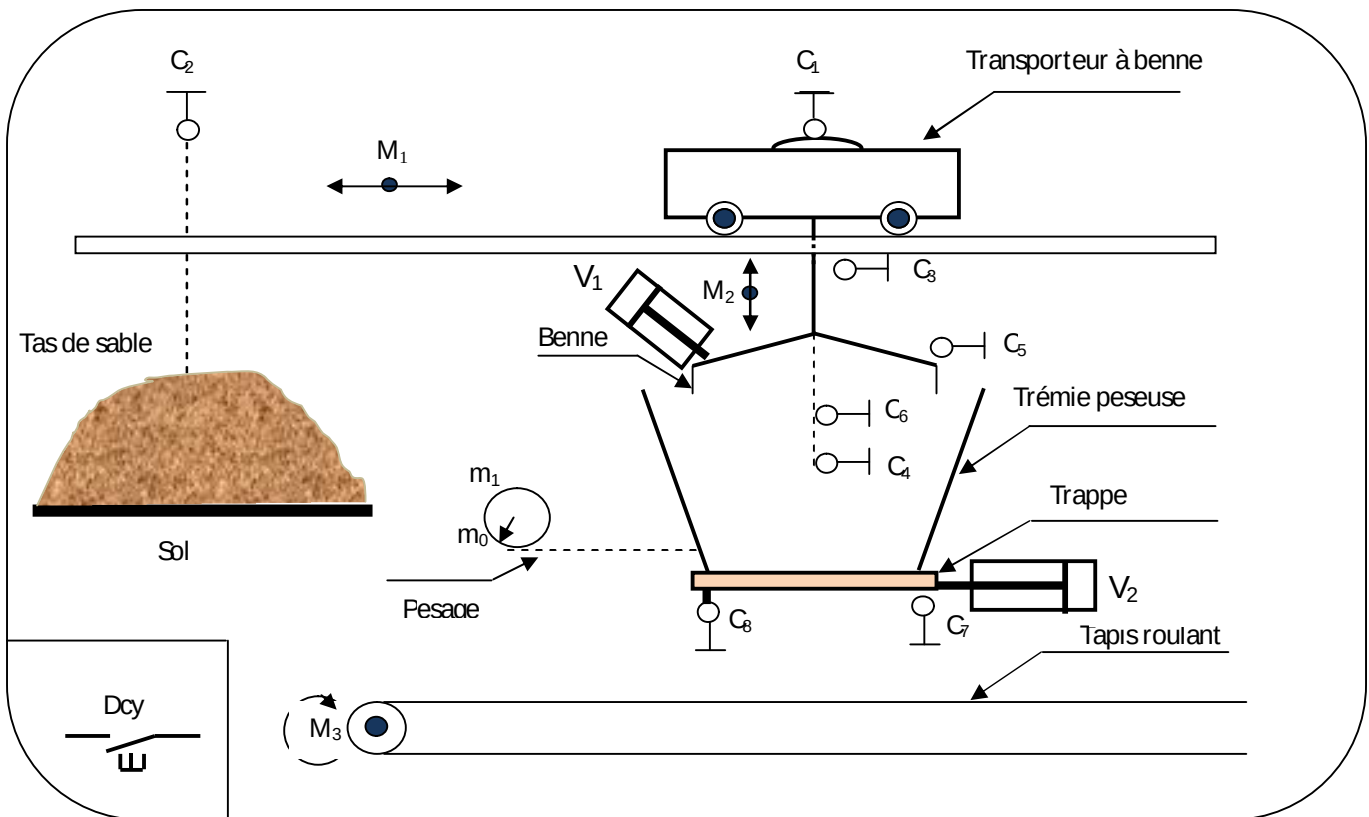

On considère que les masses $m_0 = 0 \text{ kg}$ et $m_1 = 250 \text{ Kg}$.

N.B.:

L'alimentation du dépôt en sable est permanente.

Les capteurs C_3 , C_4 , C_5 et C_6 sont solidaires au transporteur à benne, ils détectent respectivement les positions haute, basse, l'ouverture et la fermeture de la benne.


C- Fonctionnement du système :

À l'état initial :

- Le transporteur à benne est en position droite détectée par le capteur C_1 ;
- La trappe de la trémie est fermée et sa fermeture est détectée par le capteur C_8 ;
- La trémie est complètement vide ($m = m_0$) ;
- la benne est ouverte et son ouverture est détectée par le capteur C_5 ;
- La benne est en position haute détectée par le capteur C_3 .



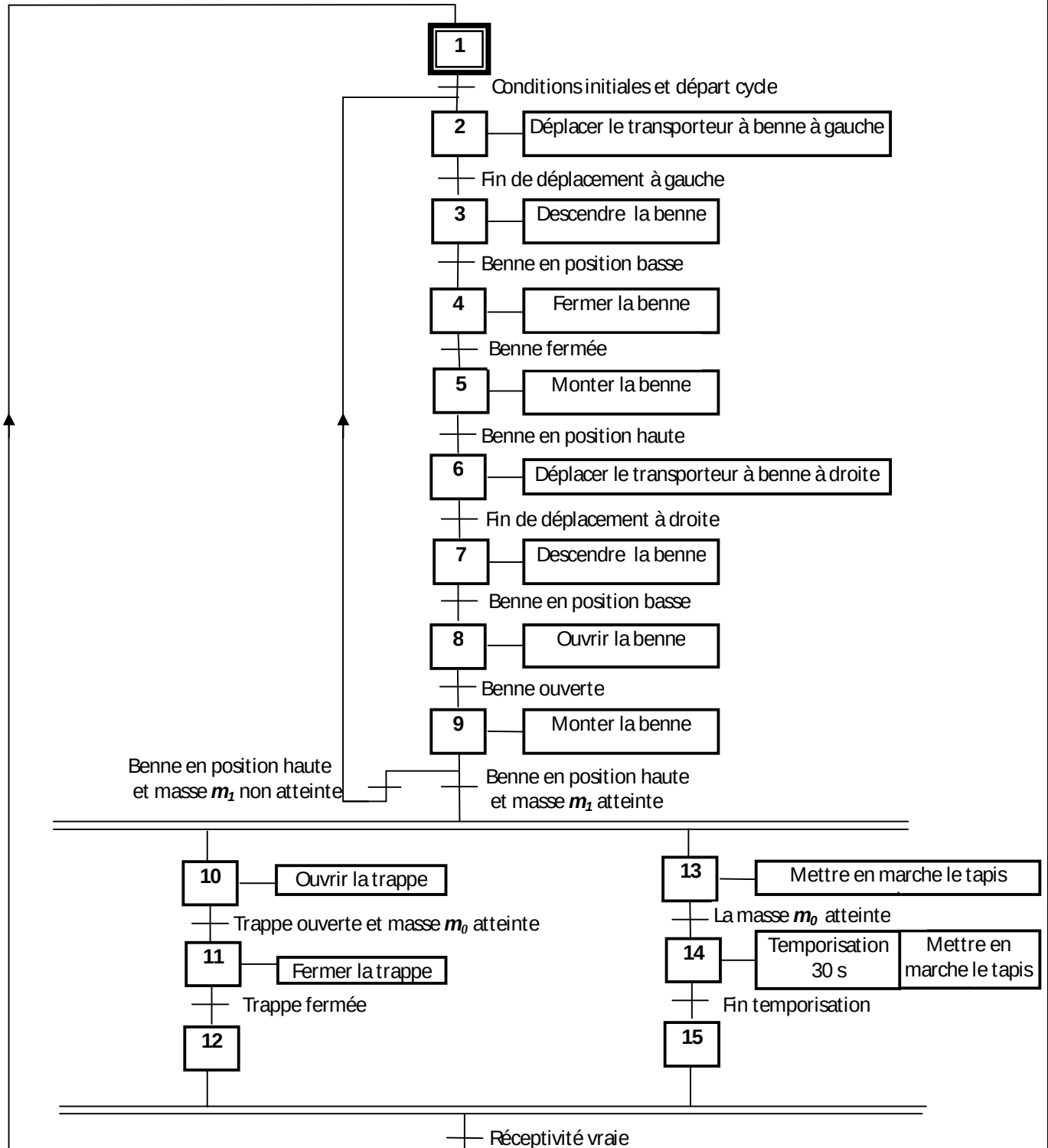Une action sur le bouton poussoir **Day** par un opérateur permet de lancer le cycle décrit par le **GRAFCET** du point de vue système illustré ci-dessous :



Remarques :


- ✓ Pour simplifier l'étude, la tâche qui correspond à l'ajustement de la masse (pour avoir exactement 250 Kg) du sable dans la trémie peseuse n'est pas représentée dans le GRAFCET.
- ✓ Les étapes 12 et 15 sont des étapes d'attente ou de synchronisation.

SEV 1
ANALYSE FONCTIONNELLE
/ 6 p^{ts}
Tâche
ETUDE FONCTIONNELLE
/ 6 p^{ts}
Ressources à exploiter : DRES01 (page 09)
(Répondre sur Les Documents DREP 01 et DREP 02 pages : 13 et 14)

- 1- Enoncer le besoin en complétant le diagramme «*Bête à cornes*».
- 2- Compléter le diagramme des interactions «*Pieuvre*» en précisant la fonction principale et les fonctions de contraintes.
- 3- Compléter le diagramme **FAST** descriptif partiel en se référant à la description et au fonctionnement du système.

1 pt
2 pts
3 pts
SEV 2
FONCTION "LIBERER OU FREINER LA CHARGE"
/ 20 p^{ts}
Ressources à exploiter : DRES04 (page 12)

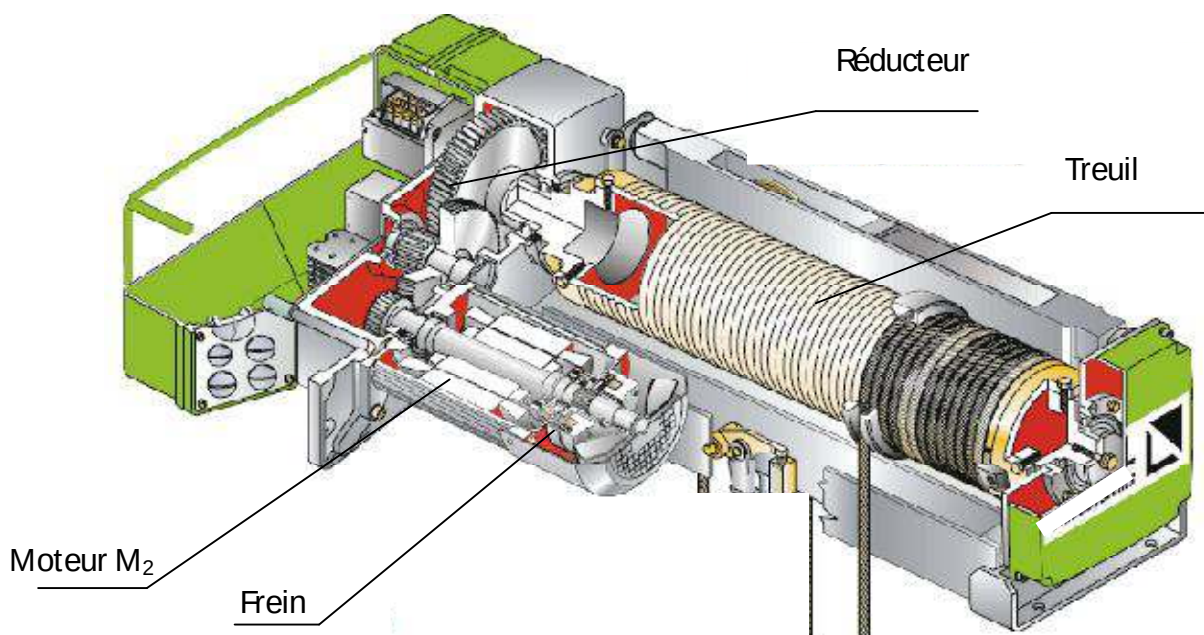
Le transporteur à benne est équipé d'un treuil de levage. Celui-ci est équipé à son tour d'un moteur asynchrone triphasé M_2 pouvant tourner dans les deux sens pour les mouvements de montée et de descente de la benne.



Le moteur du treuil de la benne est muni d'un frein électromagnétique à manque de courant, monté à l'arrière du moteur. Ce frein (voir dessin d'ensemble partiel) se compose de :

- Un disque de freinage **4**, couissant sur une douille cannelée **3**. Celle-ci est clavetée sur l'arbre **1** du moteur. Le disque est équipé de garnitures de frein des deux cotés.
- Un plateau fixe **5** faisant corps avec le flasque arrière du moteur et supportant trois colonnes **9** en acier traité.
- L'armature mobile **10** de l'électro-aimant couissant sur les colonnes **9**.

Afin d'assurer la fonction «libérer ou freiner la charge», l'étude portera sur la vérification des caractéristiques du moteur de levage en régime nominal, du réducteur et de la sécurité assurée par le frein qui lui est associé comme le montre le synoptique suivant :

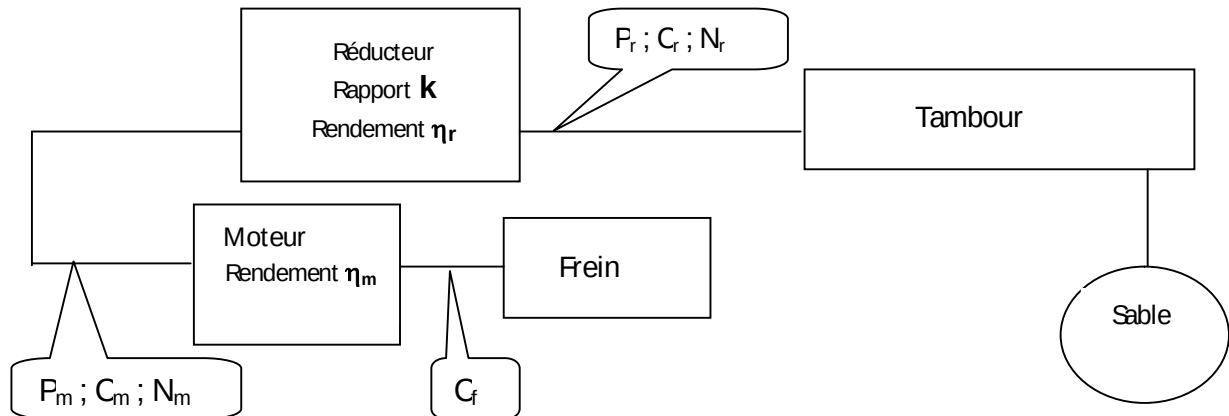

Tâche 1

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE LEVAGE

/ 8 p^{ts}

(Répondre sur le document DREP 03 page : 15)

1.1- Calculer en tr/min la vitesse de rotation N_r à la sortie du réducteur ;

2 pts

1.2- Déterminer la vitesse linéaire de montée de la charge V_c en m/s ;

3 pts

1.3- Calculer le couple C_r à la sortie du réducteur ;

3 pts

Tâche 2

ETUDE DU FREIN DU MOTEUR

/ 5 p^{ts}

(Répondre sur le document DREP 03 page : 15)

2.1- Compléter le tableau, en se référant au dessin d'ensemble partiel du document DRES04 page 12 ;

2 pts

2.2- Déterminer l'effort presseur minimal $F_{p\,mini}$ que doit assurer le frein pour arrêter le tambour.

3 pts

Tâche 3

REPRESENTATION GRAPHIQUE

/ 7 p^{ts}

(Répondre sur le document DREP 04 page : 16)

3.1- Compléter les liaisons nécessaires sur le schéma;

3 pts

3.2- Compléter la liaison encastrement du ventilateur 6 avec l'arbre 1 en utilisant une clavette parallèle et un anneau élastique.

4 pts

SEV 3

ETUDE PARTIELLE DE LA CHAÎNE D'INFORMATION

/ 28 p^{ts}

Ressources à exploiter : DRES01, 02 et 03 (pages 09, 10 et 11)

Tâche 1

ETABLISSEMENT DU GRAFCET PARTIE COMMANDE

/ 6 p^{ts}

(Répondre sur le document DREP 05 page : 17)

En se référant au GRAFCET du point de vue système (page 03) et au fonctionnement du système, compléter le GRAFCET du point de vue commande.


Tâche 2

ETUDE DU DISPOSITIF DE PESAGE

/ 11 p^{ts}

(Répondre sur le document DREP 06 page : 18)

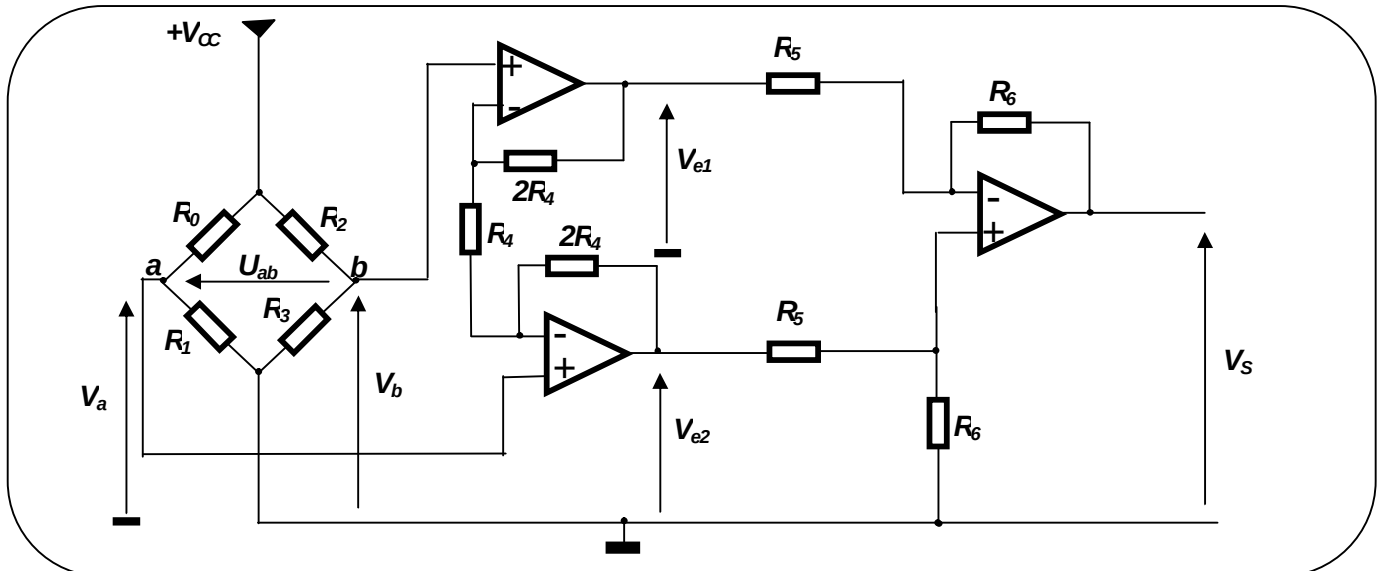Le dispositif de pesage est constitué principalement de capteurs de contrainte pour la détection de la masse m du sable. Le montage de mesure est un pont de Wheatstone ; les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits.



Les résistors R_2 et R_3 ont des résistances fixes insensibles aux déformations et leur valeur est $R_2 = R_3 = R = 5 \text{ k}\Omega$, tandis que les résistors R_0 et R_1 sont des capteurs de contrainte de même valeur que R lorsqu'il n'y a aucune masse à mesurer et ils changent de valeur sous l'action de la masse.

Le tableau suivant récapitule ces mesures :

	Aucune masse de sable à mesurer	Sous l'action de la masse m
Valeur de R_0	R	$R - \Delta R$
Valeur de R_1	R	$R + \Delta R$

Avec ΔR la variation de la résistance R sous l'effet de la masse du sable.

2.1- Exprimer V_a en fonction de V_{cc} , R_0 et R_1 .

2.2- Montrer que sous l'action d'une masse m du sable : $V_a = V_{cc} \frac{R + \Delta R}{2R}$.

1 pt

1 pt

2.3- sachant que $V_b = V_{CC} \frac{R_3}{R_2 + R_3}$ montrer que sous l'action d'une masse m du sable :

1.5 pt

$$U_{ab} = \frac{V_{CC} \Delta R}{2 R}$$

2.4- Dans la zone linéaire de la caractéristique du capteur, la variation ΔR est proportionnelle à la masse : $\Delta R = k_0 \cdot m$, k_0 est la sensibilité du capteur et on admet que sa valeur est de $2 \Omega/Kg$.

Exprimer alors la tension U_{ab} (en volt) en fonction de m (en Kg); on donne $V_{CC} = 5 V$ et $R = 5 k\Omega$.

2 pts

2.5- Sachant que les tensions : $V_{e1} = 3V_b - 2V_a$ et $V_{e2} = 3V_a - 2V_b$.

a- En déduire alors l'expression de la tension V_s en fonction de U_{ab} et des éléments du montage ; mettre cette expression sous la forme $V_s = K U_{ab}$ et donner alors l'expression de K ;

3.5 pts

b- Exprimer alors la tension V_s (en volt) en fonction de m (en Kg).

1 pt

2.6- Quelle est la valeur du rapport $\frac{R_6}{R_5}$ pour avoir $V_s = 5 V$ correspondant à $m = 250 Kg$?

1 pt

Tâche 3

PROGRAMMATION PARTIELLE DU FONCTIONNEMENT

/ 11 p^{ts}

(Répondre sur le document DREP 07 page : 19)

La valeur de la masse m à mesurer doit être comparée à deux références (deux masses) $m_0 = 0 Kg$ et $m_1 = 250 Kg$.

La tension V_s image de cette masse est convertie par le convertisseur analogique-numérique de 10 bits

(CAN 10 bits) intégré au microcontrôleur PIC16F877 (Voir schéma du DRES02 page 10)

La valeur numérique N de la conversion correspondant à la masse est donnée par la relation suivante :

$$N = 1023 \times \frac{V_s}{5}$$

3.1- Quelle est la nature (digitale ou analogique) de l'entrée $RA2$ du PORTA ?

1 pt


3.2- Donner, en Hexadécimal, les valeurs numériques de N correspondantes respectivement aux masses m_0 et m_1 .

2 pts

3.3- Le nombre N sera converti à son tour par un sous-programme noté **CONV_m** en une valeur codée sur 8 bits (exprimée en Kg). Cette valeur est stockée dans une case mémoire appelée **CASE_m**.

Compléter le programme partiel correspondant à l'organigramme de la séquence du GRAFOET illustrée ci-dessous.

8 pts

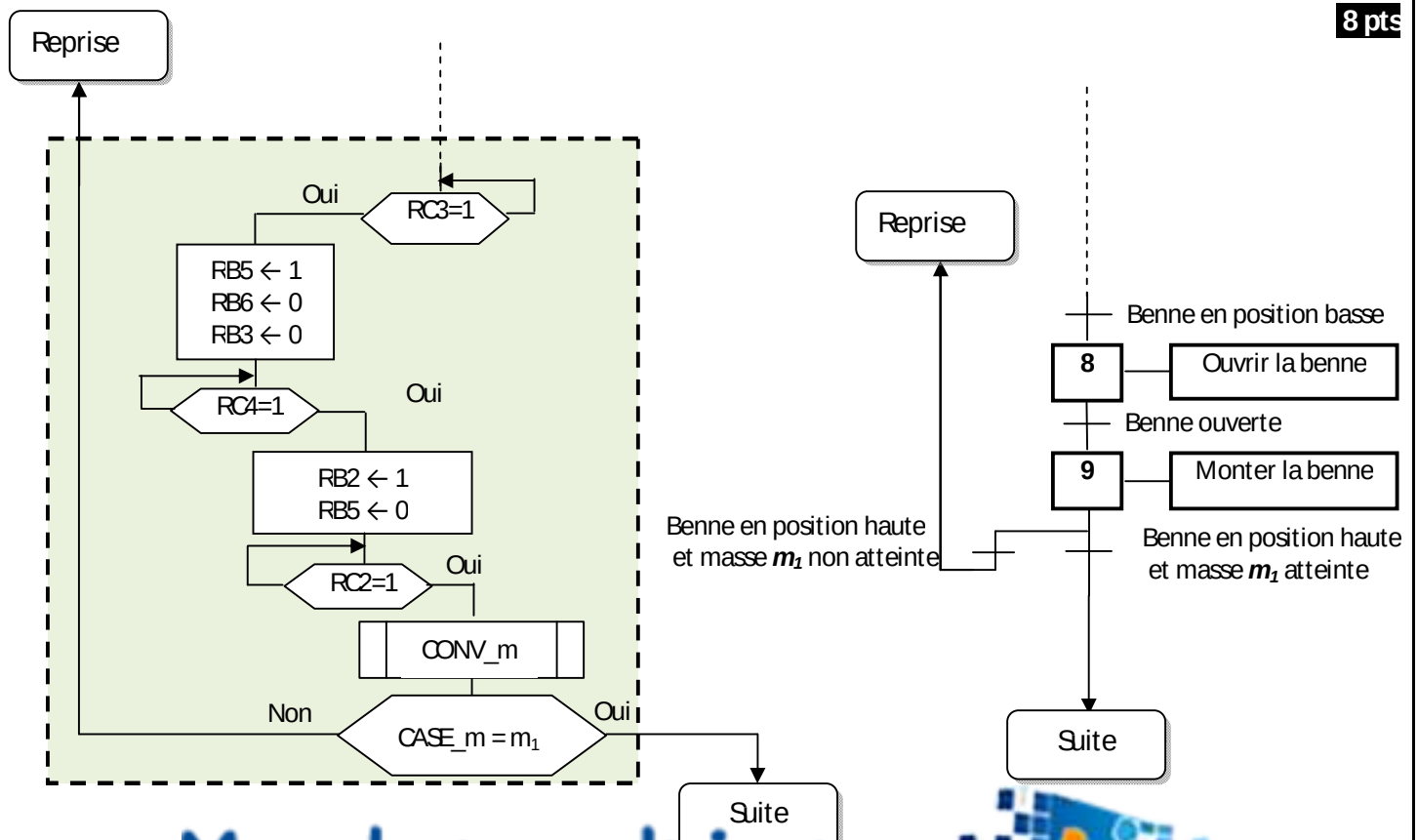

SEV 4

ALIMENTATION ELECTRIQUE ET MOTORISATION

/ 26 p^{ts}

Tâche 1

AMELIORATION DU FACTEUR DE PUISSANCE DE L'INSTALLATION

/ 11 p^{ts}

(Répondre sur le document DREP 08 page : 20)

L'installation électrique de l'entreprise peut être considérée comme un récepteur triphasé équilibré de tension $U = 400 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$ et dont la mesure de la puissance active par la méthode des deux wattmètres a donné :

$$P_1 = 26 \text{ kW} \text{ et } P_2 = 8 \text{ kW}.$$

Sachant que la puissance réactive est donnée par la relation : $Q = \sqrt{3} \cdot (P_1 - P_2)$

- 1.1- Calculer les puissances active P_t , réactive Q_t et apparente S_t de l'installation. 6 pts
- 1.2- Dédire des résultats précédents le facteur de puissance $\cos \varphi$ de l'installation. 2 pts
- 1.3- Déterminer la valeur de la capacité $C(\text{en } \mu\text{F})$ de chacun des trois condensateurs, à brancher en triangle à l'entrée de cette installation, pour relever le facteur de puissance $\cos \varphi$ à $\cos \varphi' = 0,96$. 3 pts

Tâche 2

ETUDE DU DEMARRAGE DU MOTEUR M_1

/ 15 p^{ts}

(Répondre sur les documents DREP 08 et DREP 09 pages : 20 et 21)

Dans le but de réduire le courant de démarrage, on réalise un démarrage par élimination de résistances statoriques pour le moteur asynchrone triphasé M_1 .

Le moteur utilisé est de type : **LS100L**. Ses caractéristiques sont :

Puissance utile $P_N = 2,2 \text{ kW}$; $U = 400 \text{ V}$; le rendement $\eta = 81\%$; $\cos \varphi = 0,81$; $N = 1436 \text{ tr/min}$; $M_N = 14,7 \text{ Nm}$;

Le rapport de courant : $I_D/I_N = 5,9$; le rapport de couple : $M_D/M_N = 2$. (I_D : courant de démarrage ; M_D : couple de démarrage).

- 2.1- Au démarrage, on souhaite réduire le rapport de couple à $M'_D/M_N = 1,2$.
 - a- Calculer le coefficient K sachant que $M'_D = K^2 \cdot M_D$. 2 pts
 - b- Calculer la puissance absorbée nominale P_{aN} du moteur ; en déduire le courant nominal I_N . 3 pts
 - c- Sachant que $K = U'_D/U = I'_D/I_D$, calculer alors la tension U'_D et le courant I'_D . 2 pts

- 2.2- Au démarrage, le couple résistant de la charge est $M_R = 17 \text{ Nm}$.

Le moteur peut-il démarrer ? Justifier votre réponse. 3 pts

- 2.3- Sur le document **DREP 09 page 21**, compléter le schéma du circuit de puissance du moteur M_1 illustrant les deux sens de marche et le démarrage par **élimination de résistances statoriques en deux temps**. 5 pts

DRES01

Tableau n°1 : Affectations des entrées:

Fonction de l'entrée	Capteur/ Interface d'entrée	Technologie
Départ cycle	Dcy	Bouton poussoir
Transporteur à droite	C ₁	Capteurs de position
Transporteur à gauche	C ₂	
Benne en position haute	C ₃	
Benne en position basse	C ₄	
Benne ouverte	C ₅	
Benne fermée	C ₆	
Fin ouverture de la trappe	C ₇	Gestion par microcontrôleur
Fin fermeture de la trappe	C ₈	
Information issue de la temporisation de la motorisation du tapis roulant	t	Dispositif de pesage
Information image de la masse m=m ₀	I ₀	
Information image de la masse m=m ₁	I ₁	

Tableau n°2: Affectations des sorties :


Action	Pré-actionneur	Actionneur
Déplacement du transporteur à benne : ✓ à droite ✓ à gauche	KMdr KMg	Moteur asynchrone triphasé M ₁
Montée de la benne Descente de la benne	KMm KMd	Moteur asynchrone triphasé M ₂
Motorisation du tapis roulant	KMtr	Moteur asynchrone triphasé M ₃
Ouverture de la benne Fermeture de la benne	YV ₁ ⁻ YV ₁ ⁺	Vérin V ₁ double effet
Ouverture de la trappe Fermeture de la trappe	YV ₂ ⁻ YV ₂ ⁺	Vérin V ₂ double effet
Temporisation de la motorisation du tapis roulant	T	

Les moteurs asynchrones M₁, M₂ et M₃ sont munis de réducteurs.

Les équipements électriques et hydrauliques sont alimentés respectivement par un réseau électrique et une installation hydraulique.

La commande du système est matérialisée par une carte électronique à base du microcontrôleur PIC16F877 dont le schéma est donné sur le document **DRES02 (page 10)**.

DRES02

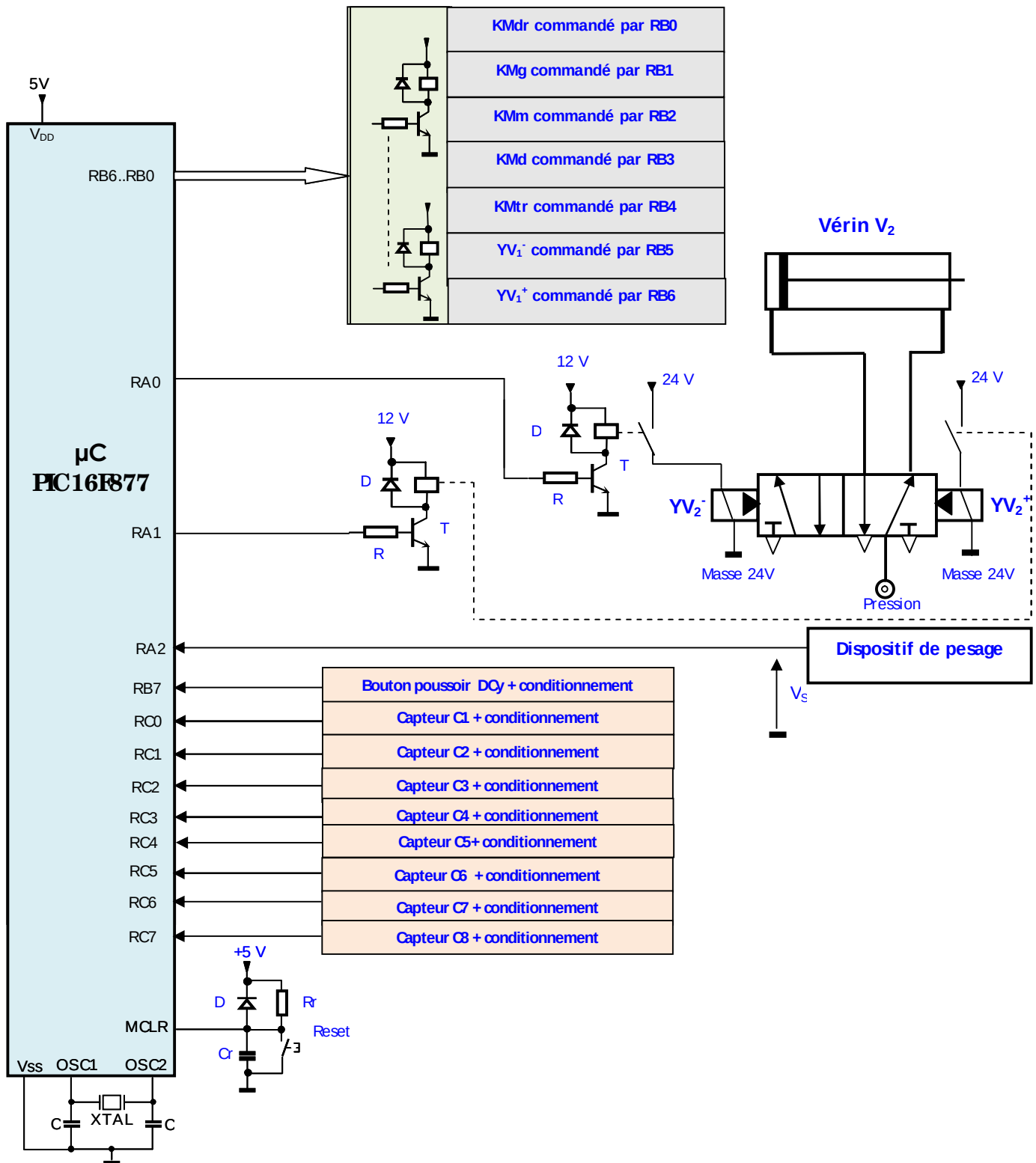

Les distributeurs pilotant les vérins V_1 et V_2 sont identiques et leur commande est de type bistable.

I NSTRUCTIONS OPERANT SUR REGI STRE		indicat eurs	Cycles
ADDWF F,d	W+F → {W,F ? d}	C,DC,Z	1
ANDWF F,d	W and F → {W,F ? d}	Z	1
CLRF F	Clear F	Z	1
COMF F,d	Complément e F → {W,F ? d}	Z	1
DECF F,d	décrément e F → {W,F ? d}	Z	1
DECFSZ F,d	décrément e F → {W,F ? d} skip if 0		1(2)
I NCF F,d	incrément e F → {W,F ? d}	Z	1
I NCFSZ F,d	incrément e F → {W,F ? d} skip if 0		1(2)
I ORWF F,d	W or F → {W,F ? d}	Z	1
MOVF F,d	F → {W,F ? d}	Z	1
MOVWF F	W → F		1
RLF F,d	rotation à gauche de F à travers C → {W,F ? d}	C	1
RRF F,d	rotation à droite de F à travers C → {W,F ? d}	C	1
SUBWF F,d	F – W → {W,F ? d}	C,DC,Z	1
SWAPF F,d	permut e les 2 quartets de F → {W,F ? d}		1
XORWF F,d	W xor F → {W,F ? d}	Z	1

I NSTRUCTIONS OPERANT SUR LES BI TS		indicat eurs	Cycles
BCF F,b	mise à 0 du bit b e F	C,DC,Z	1
BSF F,b	mise à 1 du bit b de F	Z	1
BTFSC F,b	t este le bit b de F, si 0 saute une inst ruction	Z	1(2)
BTFSS F,b	t este le bit b de F, si 1 saute une inst ruction	Z	1(2)

I NSTRUCTIONS OPERANT SUR CONSTANTE		indicat eurs	Cycles
ADDLW K	W + K → W	C,DC,Z	1
ANDLW K	W and K → W	Z	1
I ORLW K	W or K → W	Z	1
MOVLW K	L → W	Z	1
SUBLW K	K – W → W	C,DC,Z	1
XORLW K	W xor K → W	Z	1

AUTRES I NSTRUCTIONS		indicat eurs	Cycles
CLRW	clear W	Z	1
CLRWD T	clear Watchdog timer	TO', PD'	1
CALL L	Branchement à un sous progr amme de label L		2
GOTO L	branchement à la ligne de label L		2
NOP	No oper ation		1
RETURN	r et our ne d'un sous progr amme		2
RETFI E	Ret our d'int erruption		2
RETLW K	r et our ne d'un sous progr amme avec K dans W		2
SLEEP	se met en mode st andby	TO', PD'	1


{W,F ? d} signifie que le résultat va soit dans W si d=0 ou w, soit dans F si d=

DRES04


Tableau des données

Frein	Moteur M ₂	Réducteur	Tambour
R= 115 mm r= 80 mm f=0,25	P _u = 1,5 Kw N _m = 1440 tr/mn C _m = 10 Nm $\eta_m = 0,786$	Rapport du réducteur k= 1/100 $\eta_r = 0,8$	Diamètre du tambour d=0,6 m


Image explicatif du frein

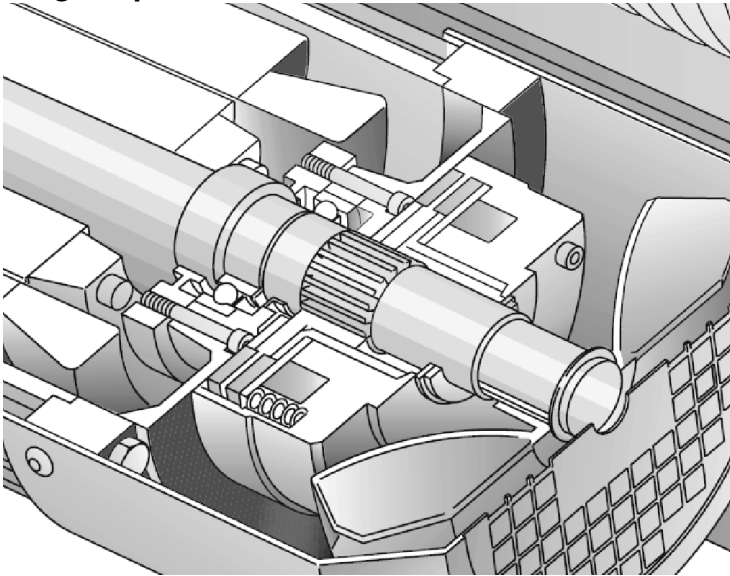

Surfaces frottantes du disque

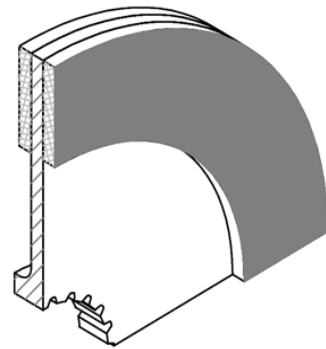


Dessin d'ensemble partiel

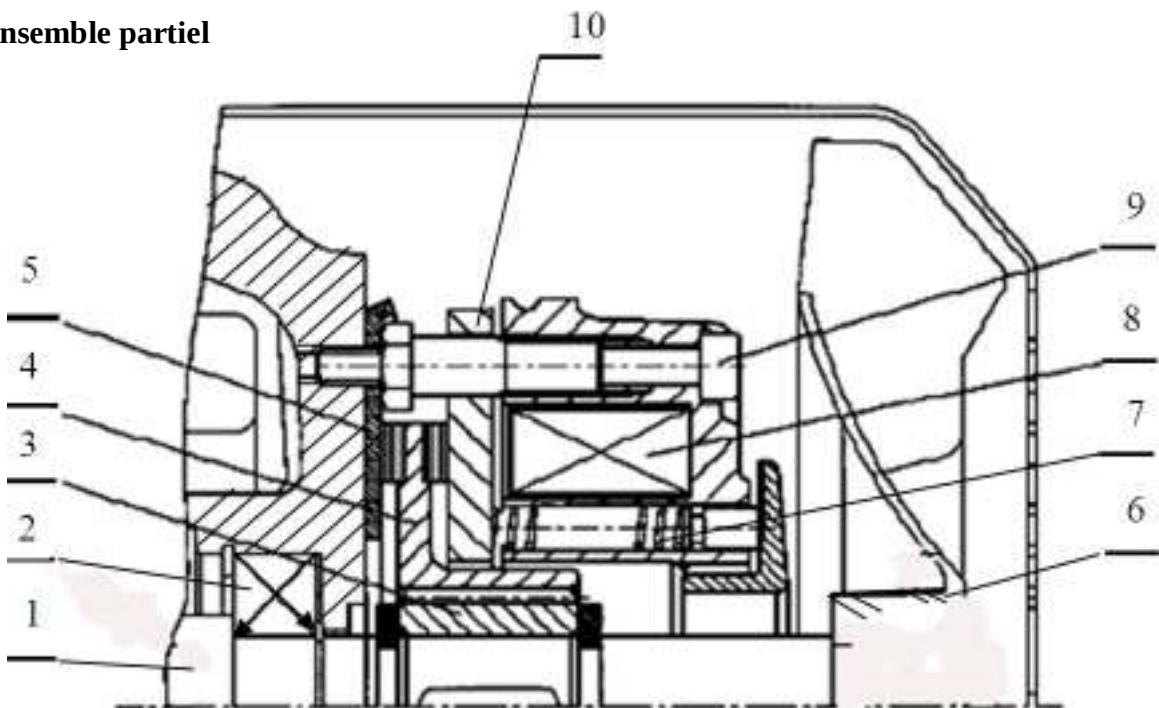

SEV1 : ANALYSE FONCTIONNELLE

1- Enoncer le besoin en complétant le diagramme « *Bête à cornes* ».


1 pt

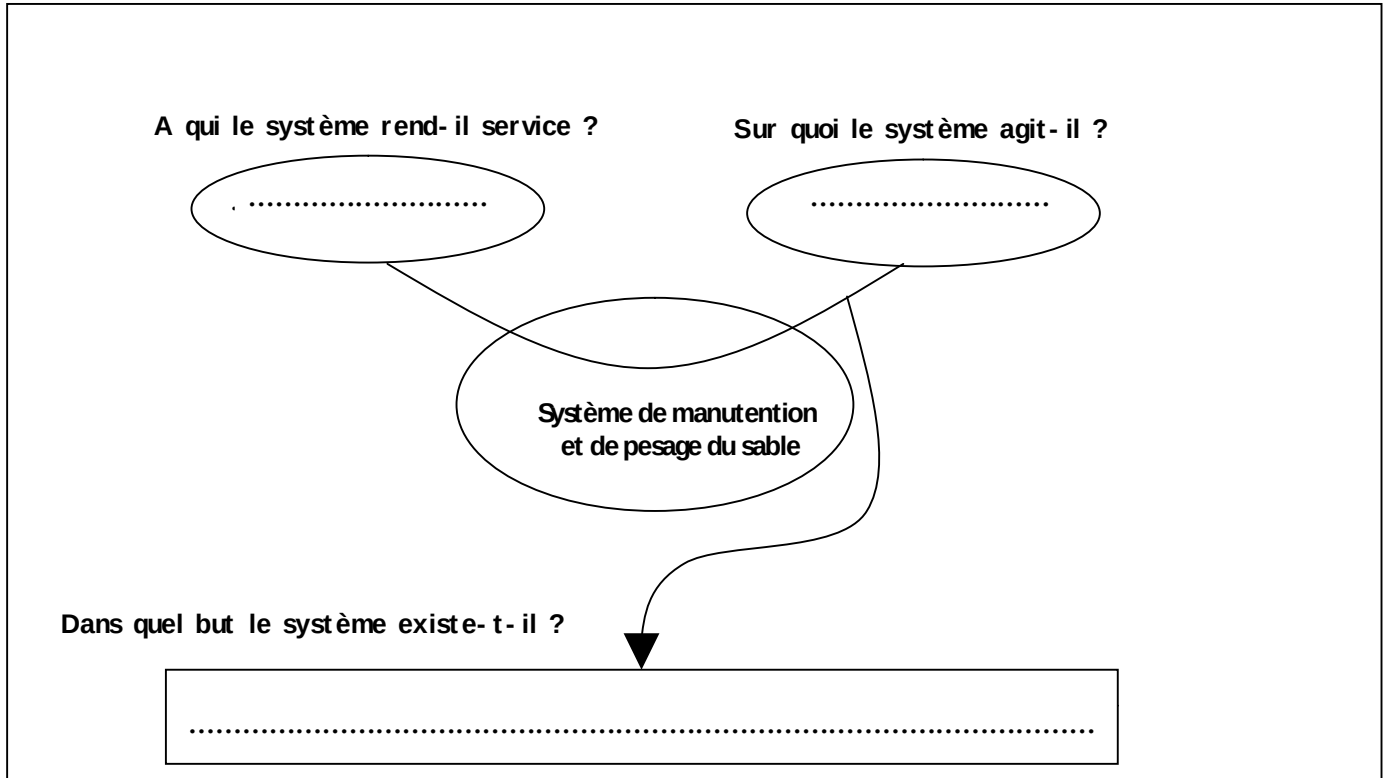


2- Compléter le diagramme des interactions « *Pieuvre* » en précisant la fonction principale et les fonctions de contraintes.

2 pts

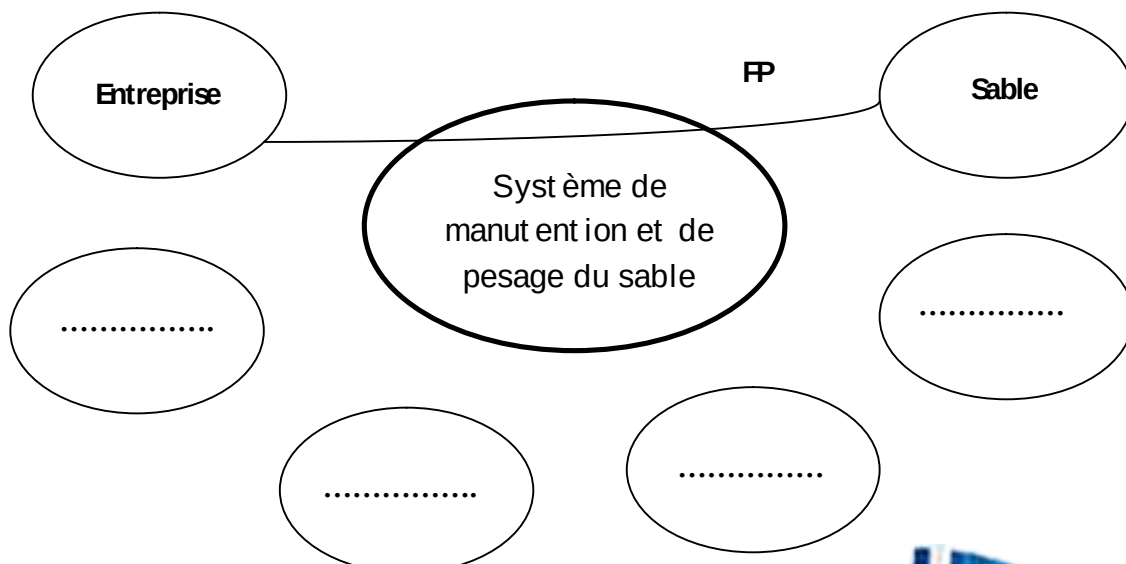FP : transporter et peser le sable ;
 FC1 : être alimenté en énergies électrique et hydraulique ;
 FC2 : assurer la protection de l'opérateur ;
 FC3 : être facile à maintenir par des techniciens qualifiés ;
 FC4 : respecter les normes en vigueur (environnement, bruit,...).



3- Compléter le diagramme FAST descriptif partiel en se référant à la description et au fonctionnement du système **3 pts**

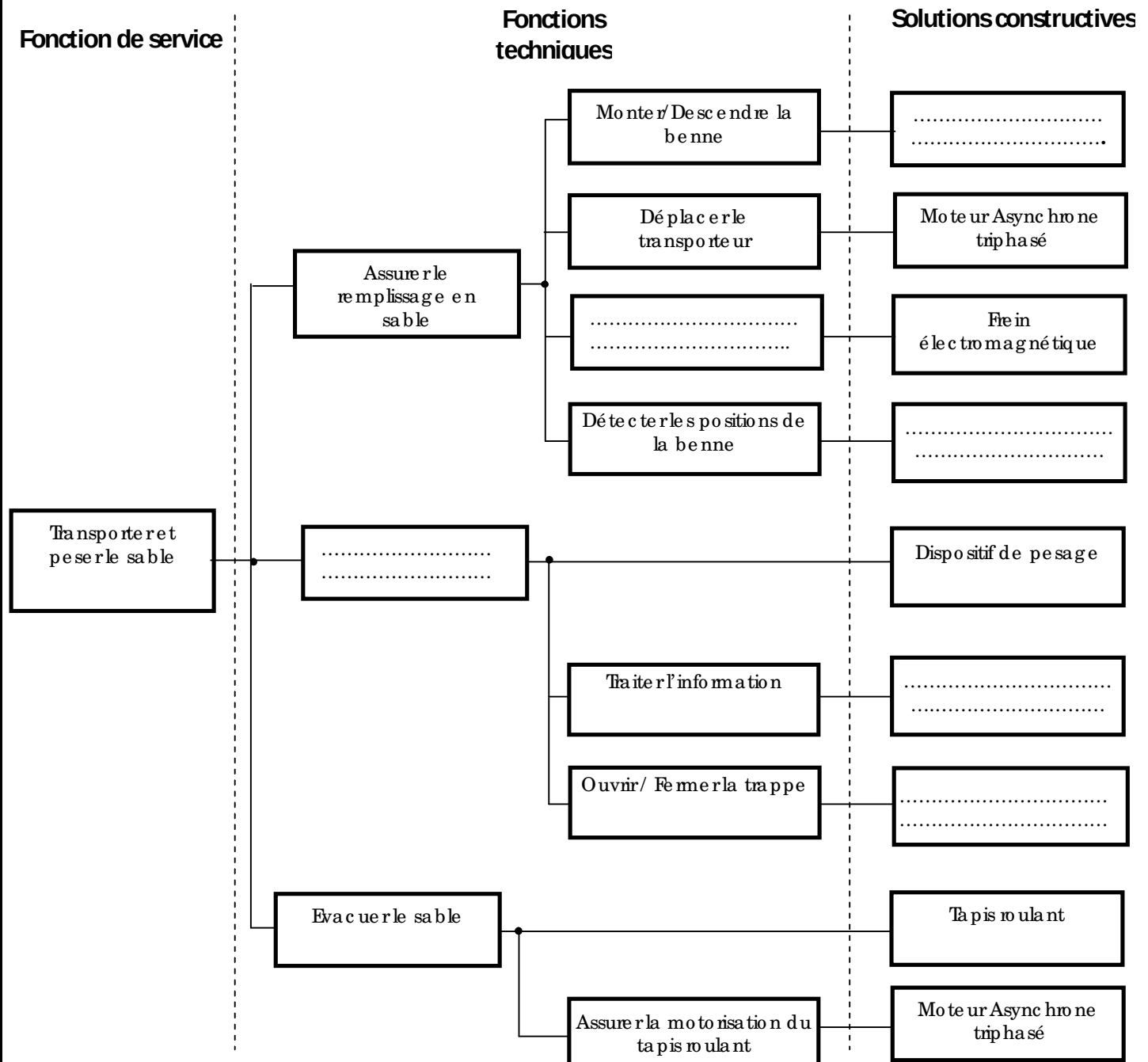

DREP 03

DOCUMENT A RENDRE

SEV2 : FONCTION "LIBERER OU FREINER LA CHARGE"

Tâche 1 : Caractéristiques du système de levage.

1.1- Calculer en tr/min la vitesse de rotation N_r à la sortie du réducteur :

2 pts

.....

.....

1.2- Déterminer la vitesse linéaire de montée de la charge V_c en m/s :

3 pts

.....

.....

1.3- Calculer le couple C_r à la sortie du réducteur :

3 pts

.....

.....

.....

Tâche 2 : Etude du frein du moteur ;

2.1- Compléter le tableau suivant en se référant au dessin d'ensemble partiel :

2 pts

Repère	désignation	Fonction
7		
8		

2.2- Déterminer l'effort presseur minimal F_p mini que doit assurer le frein :

3 pts

.....

.....


.....



Tâche 3 : Représentation graphique

3.1- Compléter les liaisons nécessaires sur le schéma ci-dessous :


3 pts

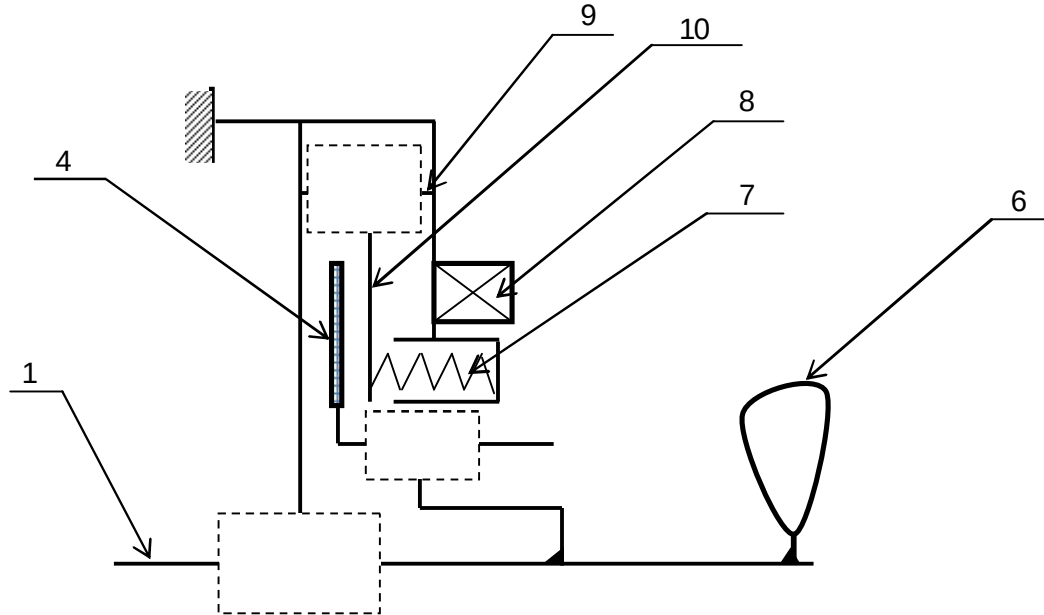

3.2- Compléter la liaison encastrement du ventilateur 6 avec l'arbre 1 en utilisant :

4 pts


- Une clavette parallèle ;
- un anneau élastique.

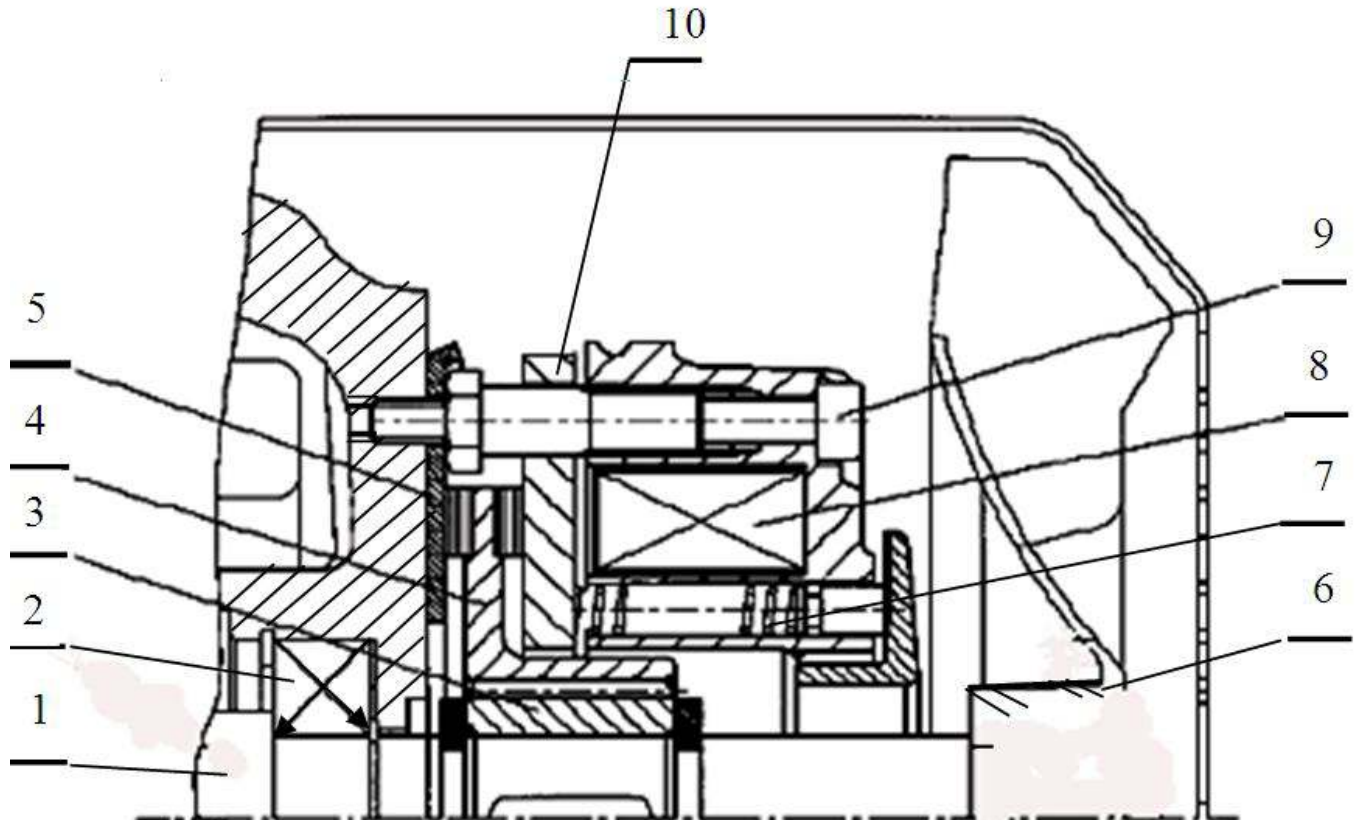

SEV3 : ETUDE PARTIELLE DE LA CHAÎNE D'INFORMATION

GRAFCET du point de vue partie commande (à compléter):

6 pts

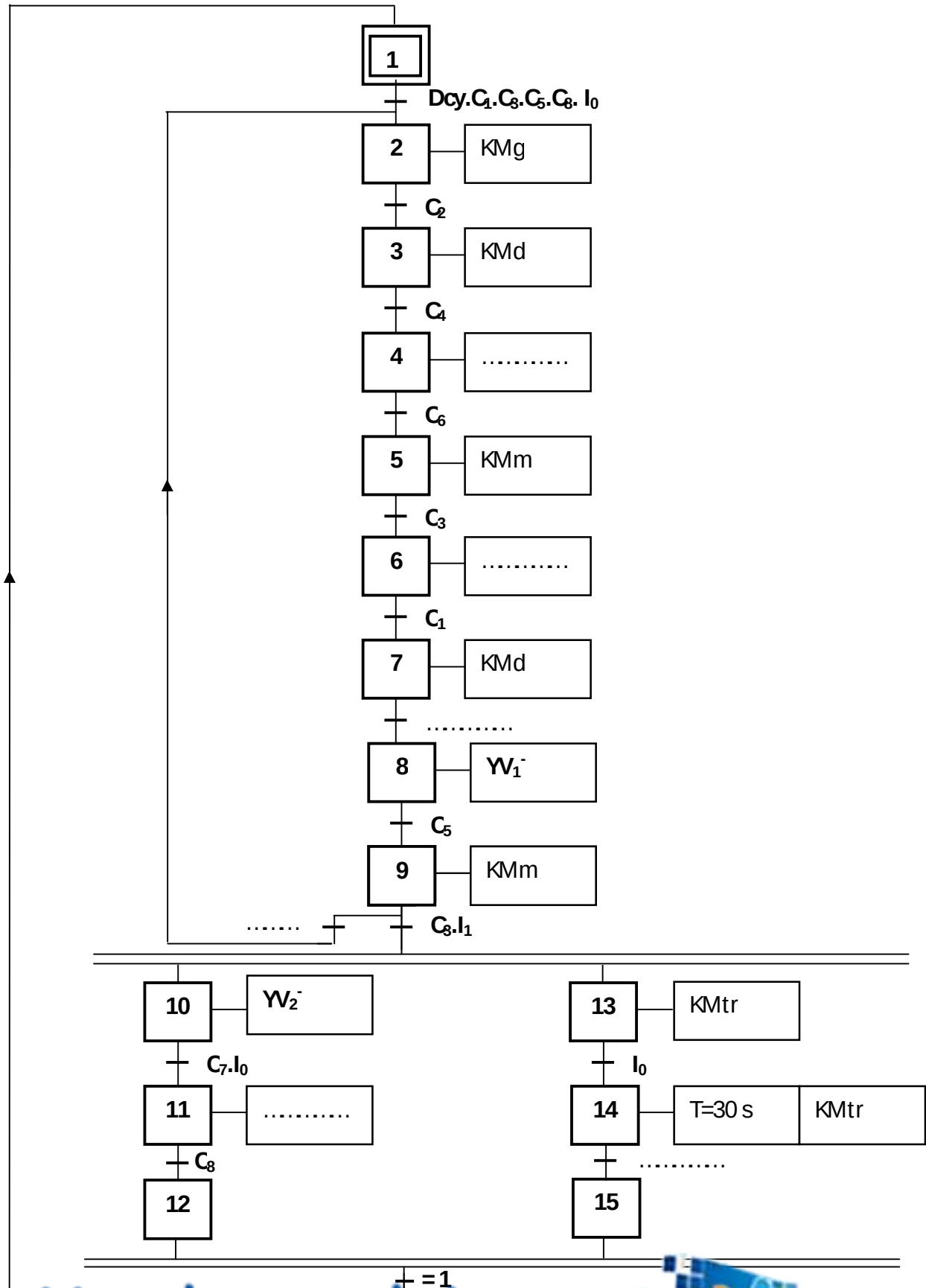

DREP 06

DOCUMENT A RENDRE

2.1- Exprimer V_a en fonction de V_{cc} , R_0 et R_1 :

1pt

.....

.....

2.2- Montrer que sous l'action d'une masse m du sable : $V_a = V_{CC} \frac{R+\Delta R}{2.R}$:

1 pt

.....

.....

.....

2.3- Sachant que $V_b = V_{CC} \frac{R_3}{R_2+R_3}$, montrer que sous l'action d'une masse m du sable : $U_{ab} = \frac{V_{CC} \Delta R}{2.R}$

1.5 pt

.....

.....

.....

.....

2.4- Exprimer alors la tension U_{ab} en fonction de m ; on donne $V_{cc}=5V$ et $R=5K\Omega$:

2 pts

.....

.....

.....

2.5- a- En déduire alors l'expression de la tension V_s en fonction de U_{ab} et des éléments du montage ;
mettre cette expression sous la forme $V_s = K U_{ab}$ et donner alors l'expression de K :

3.5 pts

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.5- b- Exprimer alors la tension V_s (en volt) en fonction de m (en Kg) :

1 pt

.....

.....

2.6- Quelle est la valeur du rapport $\frac{R_6}{R_5}$ pour avoir $V_s=5V$ correspondant à $m=250Kg$?

1 pt

.....

.....

3.1- Quelle est la nature de l'entrée **RA2**? **1 pt**

.....

3.2- Donner, en **Hexadécimal**, les valeurs numériques de **N** correspondantes à **m₀** et à **m₁** : **2 pts**

.....

3.3- Compléter le programme partiel qui correspond à l'organigramme d'une séquence de GRAFCET : **8 pts**

Etiquette	Mnémonique	Commentaire
	(configuration du PIC16F877)	
	BCF STATUS,RP1 BSF STATUS,RP0	; Choisir bank1
	MOVLW H'04' MOVWF TRISA	; RA0 et RA1 en sortie ; RA2 en entrée
	CLRF TRISB BSF TRISB,7	; RB6..RB0 en sortie ; RB7 en entrée
		; PORTC en entrée
	BCF STATUS,RP0	; Choisir bank0
	Autres instructions	
Reprise	BSF PORTB,1	; Déplacer le transporteur ; à benne à gauche
	Autres instructions	
.....	BTFSS PORTC,3 GOTO Loop1 MOVLW H'20' MOVWF PORTB	; Si la benne est en position basse ; alors ; Ouvrir la benne
Loop2		; Si la benne est ouverte ; alors ; Monter la benne
Loop3	BCF PORTB,5 BTFSS PORTC,2 GOTO Loop3	; Si la benne est en position haute ; alors ; Appel de CONV_m
	MOVLW SUBWF CASE_m,W BTFSS STATUS,Z GOTO Reprise BSF PORTB,4 BSF PORTA,0 BCF PORTA,1 BCF PORTB,2	; W=CASE_m - 250 ; Si la masse m ₁ est atteinte ; alors ; Suite



SEV4 : ALIMENTATION ELECTRIQUE ET MOTORISATION

1.1- Calculer les puissances active P_t , réactive Q_t et apparente S_t de l'installation :

6 pts

.....

.....

.....

.....

.....

1.2- Déduire le facteur de puissance $\cos \varphi$ de l'installation :

2 pts

.....

.....

.....

1.3- Déterminer la valeur de la capacité C (en μF) de chacun des trois condensateurs, à brancher en triangle et à l'entrée de cette installation, pour relever le facteur de puissance $\cos \varphi$ à $\cos \varphi' = 0,96$:

3 pts

.....

.....

.....

.....

2.1- Au démarrage, on souhaite réduire le rapport de couple à $M'_D/M_N = 1,2$:

a- Calculer le coefficient K sachant que $M'_D = K^2 \cdot M_D$:

2 pts

.....

.....

b- Calculer la puissance absorbée nominale P_{aN} du moteur ; en déduire le courant nominal I_N :

3 pts

.....

.....

c- Sachant que $K = U'_D/U = I'_D/I_D$, calculer alors la tension U'_D et le courant I'_D :

2 pts

.....

.....

.....

2.2- Au démarrage, le couple résistant de la charge est $M_R = 17 \text{ Nm}$.

Le moteur peut-il démarrer ? Justifier votre réponse :

3 pts


.....

.....

.....

2.3- Compléter le schéma du circuit de puissance du moteur M_1 illustrant les deux sens de marche et le démarrage par **élimination de résistances statoriques en deux temps** :

5 pts

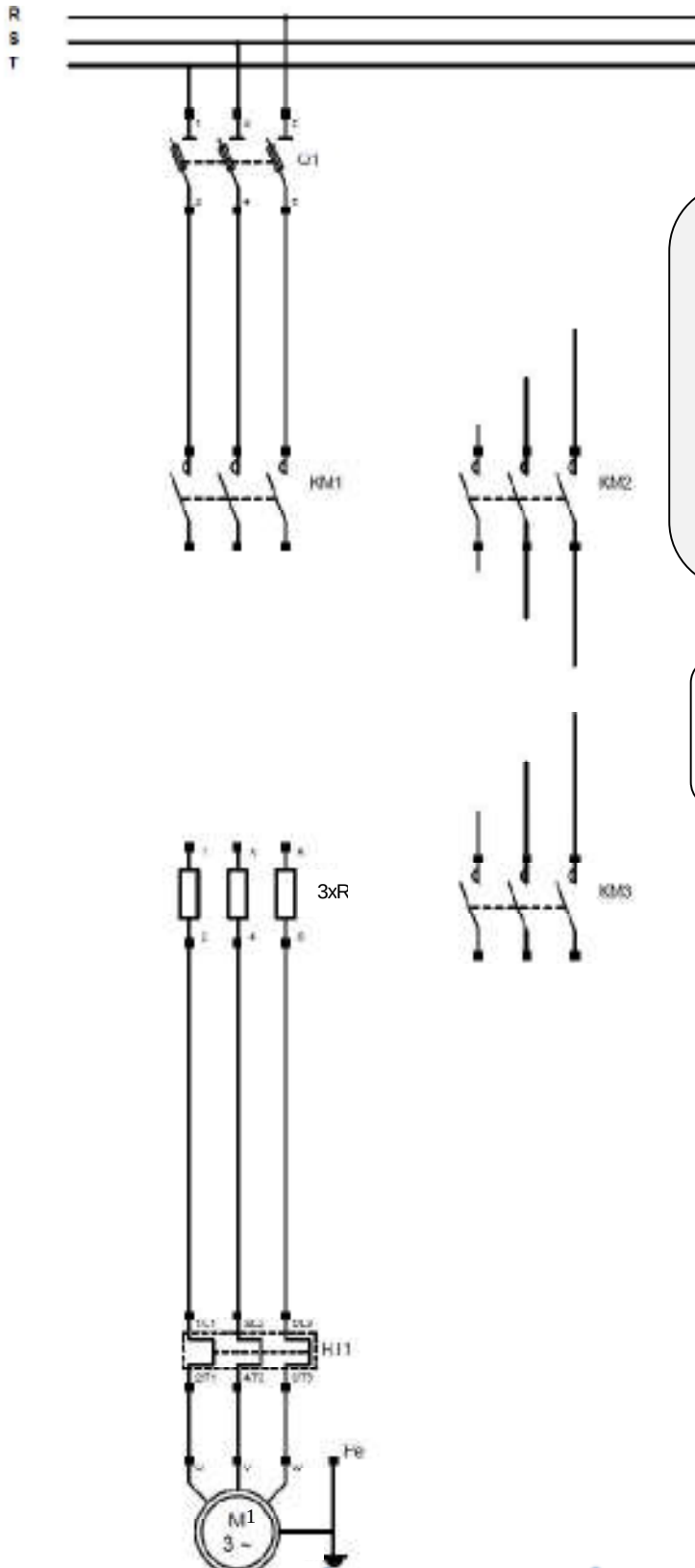

Le démarrage par élimination de résistances statoriques s'effectue en deux temps :

- 1^{er} temps: Alimenter le stator sous une tension réduite par insertion d'une résistance dans chaque phase.
- 2^{ème} temps: Alimenter le stator par la pleine tension du réseau en court-circuitant les résistances

KM₁ : Contacteur du sens1 ;

KM₂ : Contacteur du sens2 ;

KM₃ : Contacteur du court-circuit des résistances.





الصفحة
1
9



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2011 عناصر الإجابة

8	المعامل	RR46	علوم المهندس	المادة
4 س	مادة الإفجان	شعبة العلوم والتكنولوجيات: مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية		الشعب (ة) أو المسلك

DREP 01


Eléments de corrigé

1- Enoncer le besoin en complétant le diagramme « *Bête à cornes* ».

1 pt

A qui le système rend-il service ?

Sur quoi le système agit-il ?

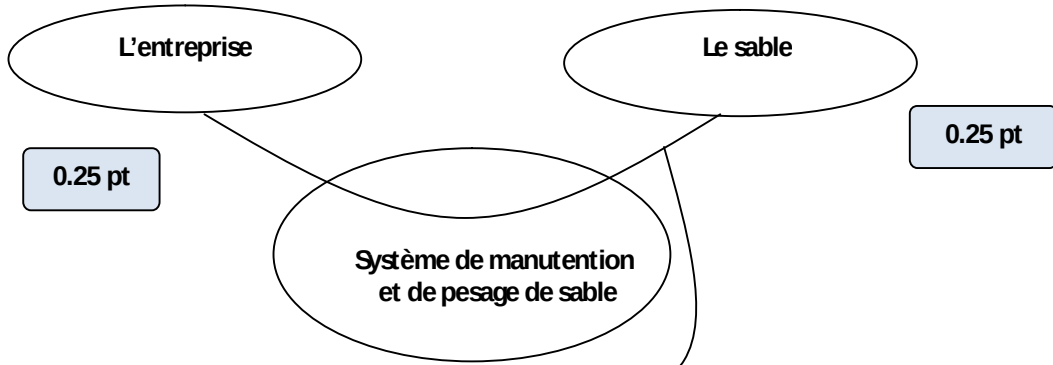


Dans quel but le système existe-t-il ?




2- Compléter le diagramme des interactions « *Pieuvre* » en précisant la fonction principale et les fonctions de contraintes.

2 pts

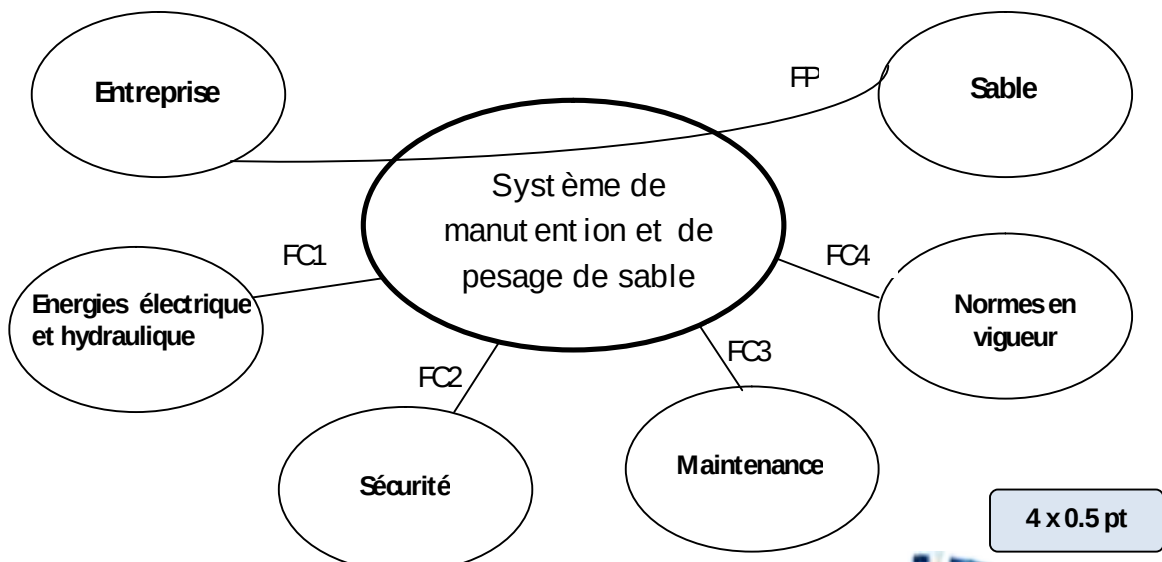

3- Compléter le diagramme FAST descriptif partiel en se référant à la description et au fonctionnement du système **3 pts**

6 x 0.5 pt

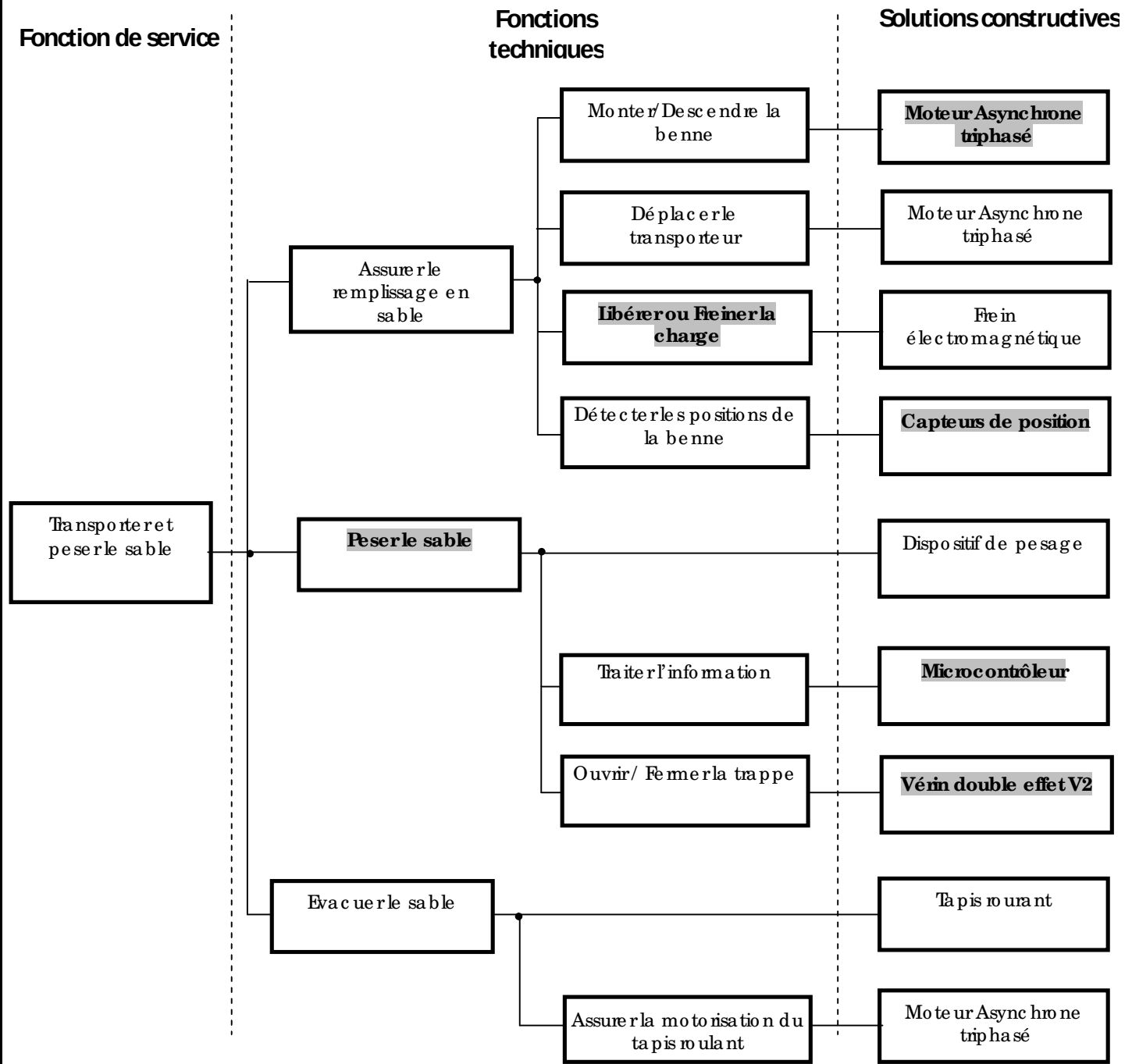

Tâche 1 : caractéristiques du système de levage.

1.1- Calculer en tr/min la vitesse de rotation N_r à la sortie du réducteur ; **2 pts**

$$k = N_r / N_m$$

$$N_r = N_m \cdot k$$

$$N_r = 1440 \cdot 1 / 100$$

$$N_r = 14,4 \text{ tr/min}$$

- Expression littérale / 1.5 pt
- Application numérique / 0.5 pt

1.2- Déterminer la vitesse linéaire de montée de la charge V_c en m/s ; **3 pts**

$$V_c = \omega_r \cdot d / 2 = \pi N_r \cdot d / 60 = \pi \cdot 14,4 \cdot 0,6 / 60$$

$$V_c \approx 0,45 \text{ m/s}$$

- Expression littérale / 2.5 pts
- Application numérique / 0.5 pt

1.3- Calculer le couple C_r à la sortie du réducteur. **3 pts**

$$\eta_r = P_r / P_m = C_r \cdot \omega_r / C_m \omega_m = C_r \cdot k / C_m$$

$$C_r = \eta_r \cdot C_m / k = 0,8 \cdot 10 / (1/100)$$

$$C_r = 800 \text{ N.m}$$

- Expression littérale / 2.5 pts
- Application numérique / 0.5 pt

Tâche 2 : Etude du frein du moteur ;

2.1- Compléter le tableau suivant en se référant au dessin d'ensemble partiel. **2 pts**

0.5 pt pour chaque case

Repère	désignation	Fonction
7	Ressort de compression	Assurer l'effort presseur du frein
8	Electro-aimant	Attirer l'armature 10 et libérer la rotation de l'arbre moteur pendant le fonctionnement

2.2- Déterminer l'effort presseur minimal $F_{p \text{ mini}}$ que doit développer le frein ; **3 pts**

$$C_m = F_{p \text{ mini}} \cdot f \cdot n \cdot R_{\text{moy}}$$

$$F_{p \text{ mini}} = C_m / (f \cdot n \cdot R_{\text{moy}}) = 10 / (0,25 \cdot 2 \cdot ((115+80)10^{-3} / 2))$$

$$F_{p \text{ mini}} = 205 \text{ N}$$

- Expression littérale / 2.5 pts
- Application numérique / 0.5 pt


DREP 04

Eléments de corrigé

Tâche 3 :


3.2- Sur le schéma Compléter les liaisons nécessaires.

3 pts

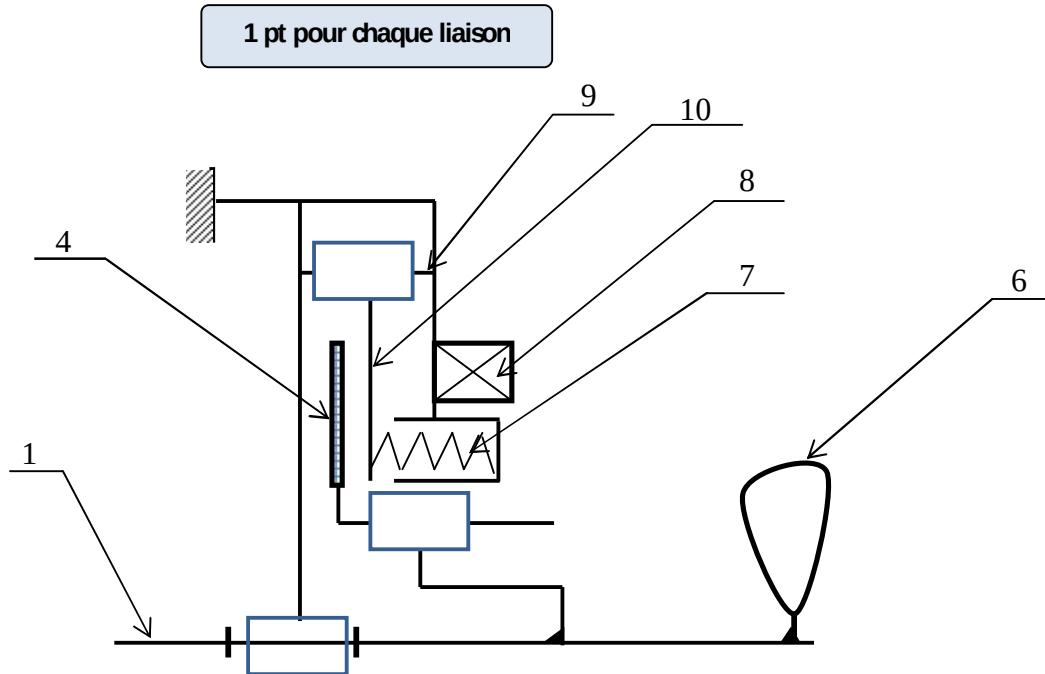

3.2- Compléter la liaison encastrement du ventilateur 6 avec l'arbre 1 ;


4 pts

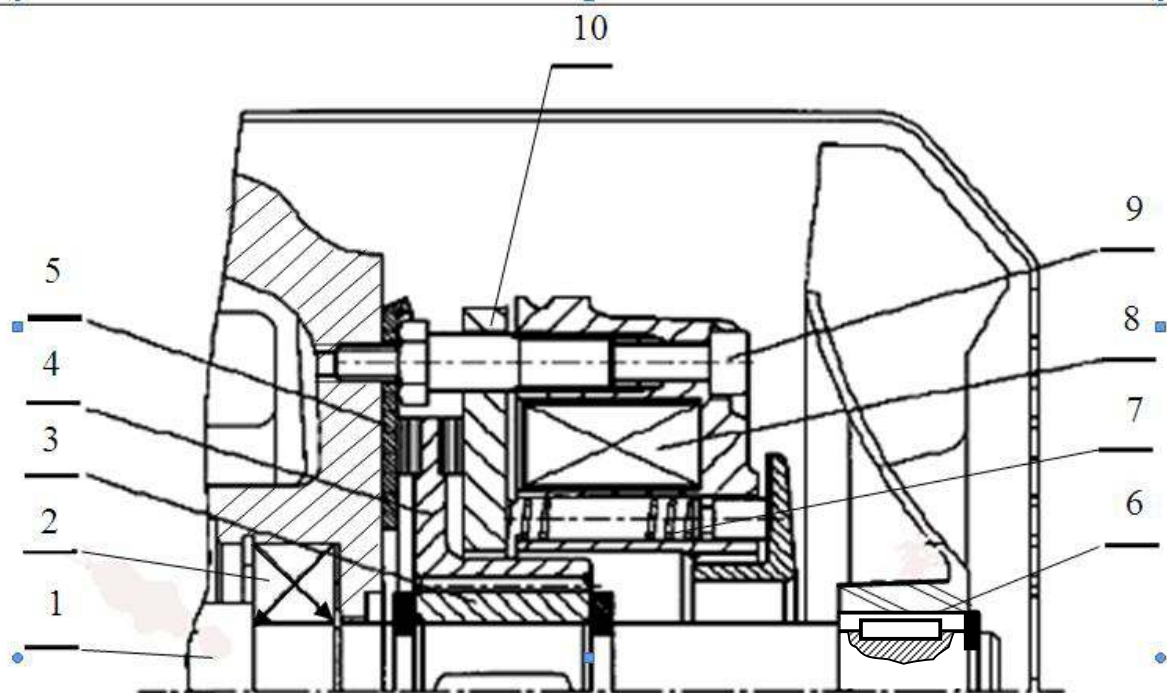

2.5 pts pour la clavette.
1.5 Pt pour l'anneau élastique.

GRAFCET du point de vue partie commande (à compléter):

6 pts

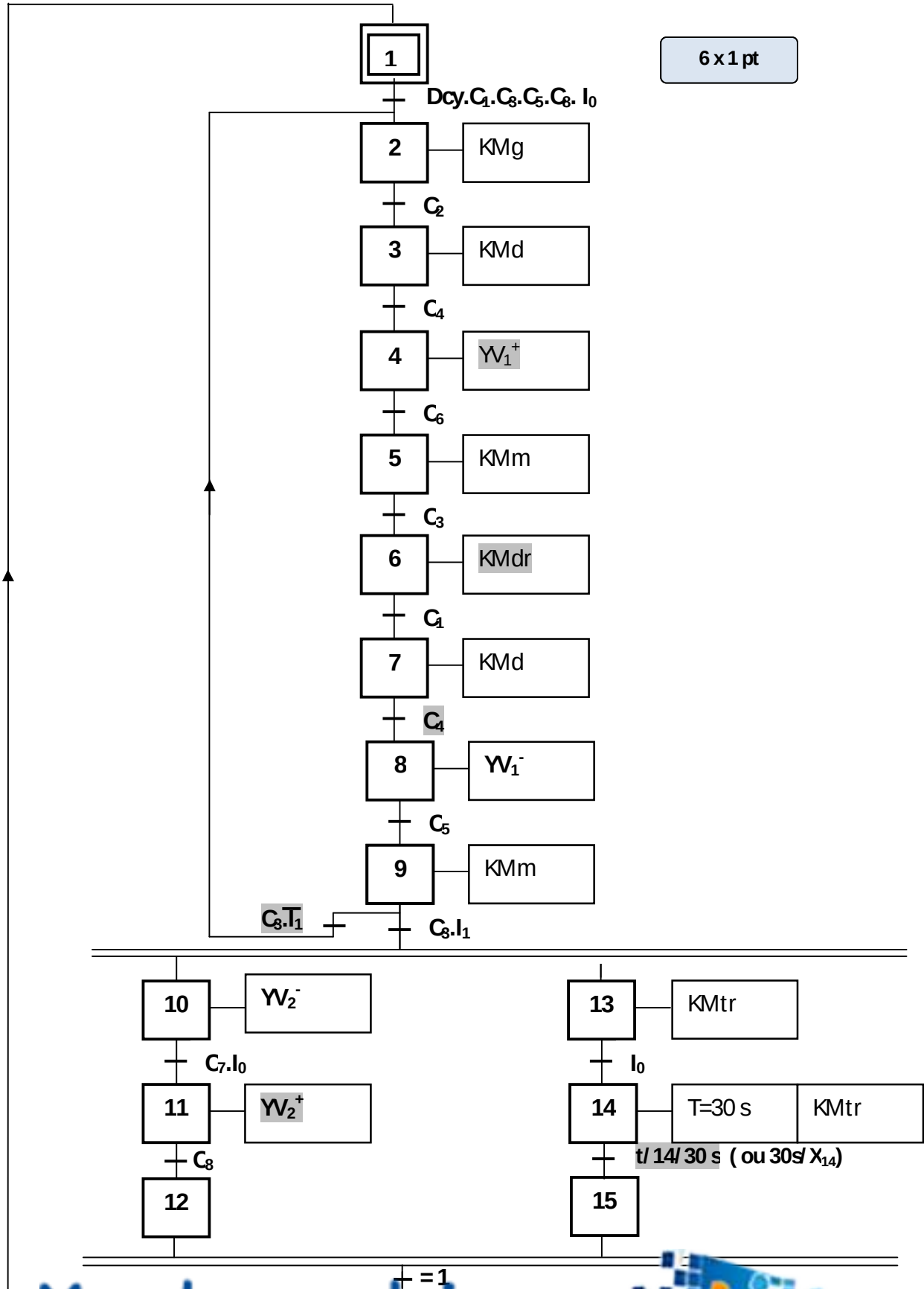

DREP 06

Eléments de corrigé

2.1- Exprimer V_a en fonction de V_{CC} , R_0 et R_1 ;

1 pt

$$V_a = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_0}$$

2.2- Montrer que $V_a = V_{CC} \frac{R+\Delta R}{2.R}$.

1 pt

On remplace R_0 par $(R - \Delta R)$ et R_1 par $(R + \Delta R)$, on en déduit que $V_a = V_{CC} \frac{R+\Delta R}{2.R}$

2.3- Sachant que $V_b = V_{CC} \frac{R_3}{R_2+R_3}$, montrer que sous l'action d'une masse m du sable : $U_{ab} = \frac{V_{CC} \Delta R}{2 R}$

1.5 pt

$$U_{ab} = V_a - V_b = V_{CC} \frac{R+\Delta R}{2.R} - V_{CC} \frac{R_3}{R_2+R_3} = V_{CC} \frac{R+\Delta R}{2.R} - \frac{V_{CC}}{2} = \frac{V_{CC} \Delta R}{2 R}$$

2.4- Exprimer alors la tension U_{ab} en fonction de m ; on donne $V_{CC} = 5 V$.

2 pts

On trouve que : $U_{ab} = 10^{-3} . m$

2.5- a- En déduire alors l'expression de la tension V_s en fonction de U_{ab} et des éléments du montage ; mettre cette expression sous la forme $V_s = K.U_{ab}$.

3.5 pts

$$V_s = \frac{5.R_6}{R_5} \times U_{ab}$$

2 pts

$$V_s = K.U_{ab} \text{ donc } K = \frac{5.R_6}{R_5}$$

1.5 pt

b- En déduire V_s (en volt) en fonction de m (en Kg).

1 pt

$$V_s = K.U_{ab} = \frac{5.R_6}{R_5} U_{ab} = 10^{-3} \cdot \frac{5.R_6}{R_5} . m$$

2.6- Quelle est la valeur du rapport $\frac{R_6}{R_5}$ pour avoir $V_s = 5 V$ correspondant à $m = 250 Kg$?

1 pt

$$\frac{R_6}{R_5} = 10^3 \frac{V_s}{5.m} = 10^3 \frac{5}{5 \times 250} = 4 .$$

DREP 07

Eléments de corrigé

3.1- Quelle est la nature de l'entrée **RA2**? 1 pt

RA2 est une entrée analogique.

3.2- Donner, en **Hexadécimal**, les valeurs numériques de **N** correspondantes à **m₀** et à **m₁**. 2 pts

N(m₀) = 000 Hex

;

N(m₁) = 3FF Hex

2x1 pt

3.3- Compléter le programme partiel qui correspond à l'organigramme d'une séquence de GRAFCET. 8 pts		
Etiquette	Mnémonique	Commentaire
	(configuration du PIC16F877)	
	BCF STATUS,RP1 BSF STATUS,RP0	; Choisir bank1
	MOVLW H'04' MOVWF TRISA	; RA0 et RA1 en sortie ; RA2 en entrée
	CLRF TRISB BSF TRISB,7	; RB6..RB0 en sortie ; RB7 en entrée
	MOVLW H'FF' MOVWF TRISC	; PORTC en entrée
	BCF STATUS,RP0	; Choisir bank0
	Autres instructions	
Reprise	BSF PORTB,1 Autres instructions	; Déplacer le transporteur ; à benne à gauche
Loop1	BTFSS PORTC,3 GOTO Loop1 MOVLW H'20' MOVWF PORTB	; Si la benne est en position basse ; alors ; Ouvrir la benne
Loop2	BTFSS PORTC,4 GOTO Loop2 BSF PORTB,2	; Si la benne est ouverte ; alors ; Monter la benne
Loop3	BCF PORTB,5 BTFSS PORTC,2 GOTO Loop3 CALL CONV_m MOVLW D'250' SUBWF CASE_m,W BTFSS STATUS,Z GOTO Reprise BSF PORTB,4 BSF PORTA,0 BCF PORTA,1 BCF PORTB,2	; Si la benne est en position haute ; alors ; Appel de CONV_m ; W=CASE_m – 250 ; Si la masse m ₁ est atteinte ; alors ; Suite

1 pt pour chaque
ligne de programme

DREP 08

Eléments de corrigé

1.1- Calculer les puissances active P_t , réactive Q_t et apparente S_t de l'installation.

6 pts

$$P_t = P_1 + P_2 = 26 + 8 = 34 \text{ kW} ;$$

3 x 2 pts

$$Q_t = \sqrt{3} (P_1 - P_2) = \sqrt{3} (26 - 8) \approx 31,17 \text{ KVAR} ;$$

$$S_t = \sqrt{(P_t^2 + Q_t^2)} \approx 46,12 \text{ KVA} .$$

1.2- Dédurre le facteur de puissance $\cos \varphi$ de l'installation

2 pts

$$\cos \varphi = P_t / S_t = 34 / 46,12 \approx 0,73.$$

- Expression littérale / 1.5 pt
- Application numérique / 0.5 pt

1.3- Déterminer la valeur de la capacité C (en μF) de chacun des trois condensateurs, à brancher en triangle à l'entrée de cette installation, pour relever le facteur de puissance $\cos \varphi$ à $\cos \varphi' = 0,96$.

3 pts

$$C = P_t (\tan \varphi - \tan \varphi') / (3U^2 \omega) \approx 141 \mu F.$$

- Expression littérale / 2.5 pts
- Application numérique / 0.5 pt

2.1- Au démarrage, on souhaite réduire le rapport de couple à $M'_D / M_N = 1,2$:

a- Calculer le coefficient K sachant que $M'_D = K^2 \cdot M_D$.

2 pts

$$K^2 = M'_D / M_D = 1,2 \cdot M_N / 2 \cdot M_N = 0,6 ;$$

$$K \approx 0,77.$$

- Expression littérale / 1.5 pt
- Application numérique / 0.5 pt

b- Calculer la puissance absorbée nominale P_{aN} du moteur ; en déduire le courant nominal I_N ;

3 pts

$$P_{aN} = P_N / \eta \approx 2,72 \text{ kW}$$

Expression littérale / 1 pt - Application numérique / 0.5 pt

$$I_N = P_{aN} / (\sqrt{3} U \cos \varphi) \approx 4,85 \text{ A}$$

Expression littérale / 1 pt - Application numérique / 0.5 pt

c- Sachant que $K = U'_D / U = I'_D / I_D$, calculer alors la tension U'_D et le courant I'_D .

2 pts

$$U'_D = K U = 0,77 \times 400 \approx 308 \text{ V}.$$

Expression littérale / 0.75 pt - Application numérique / 0.25 pt

$$I'_D = K I_D = K 5,9 I_N ; I'_D \approx 22 \text{ A}.$$

Expression littérale / 0.75 pt - Application numérique / 0.25 pt

2.2- Au démarrage, le couple résistant de la charge est $M_R = 17 \text{ Nm}$.

Le moteur peut-il démarrer ? Justifier votre réponse.

3 pts

$$M'_D = 1,2 \cdot M_N = K^2 \cdot M_D \approx 17,64 \text{ N.m}.$$

Expression littérale / 1 pt - Application numérique / 0.5 pt


Le démarrage est possible, car $M'_D > M_R$.

Expression littérale / 1 pt - Application numérique / 0.5 pt

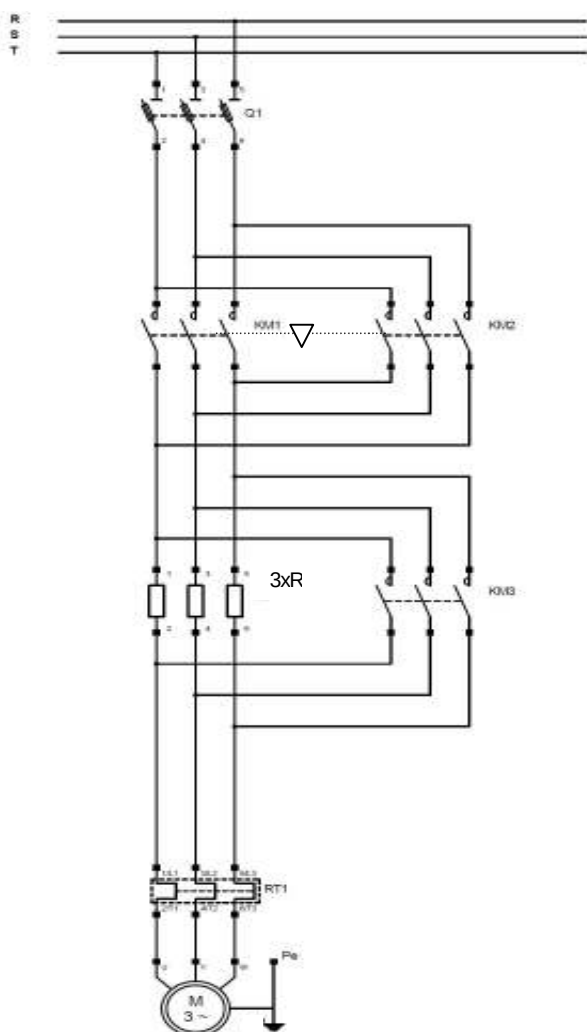2.3- Compléter le schéma du circuit de puissance du moteur M_1 illustrant les deux sens de marche et le démarrage par **élimination de résistances statoriques en deux temps**.

5 pts

- Inversion du sens de rotation / 3 pts ;
- Elimination des résistances / 2 pts



Le démarrage par élimination de résistances statoriques s'effectue en deux temps :

- 1^{er} temps: Alimenter le stator sous une tension réduite par insertion d'une résistance dans chaque phase.
- 2^{ème} temps: Alimenter le stator par la pleine tension du réseau en court-circuitant les résistances.

KM_1 : Contacteur du sens 1 ;
 KM_2 : Contacteur du sens 2 ;
 KM_3 : Contacteur du court-circuit des résistances.