


I- أجوبة أسئلة الفهم :

1 - ثلاثة منتجات من المنافع و منتوجين من الخدمات مع تحديد وظائفها الخدمائية:


المنتوج	نوعه	الوظيفة الخدمائية
التأمين	خدمات	تأمين الأفراد و الممتلكات
الإنترنت	خدمات	البحث و التواصل

المنتوج	نوعه	الوظيفة الخدمائية
حاسوب	منافع	تحليل و معالجة المعلومات
سيارة	منافع	نقل الأشخاص
ثلاجة	منافع	حفظ الأطعمة

2 - بياني الحاجة: آلة التصيب المنزلية

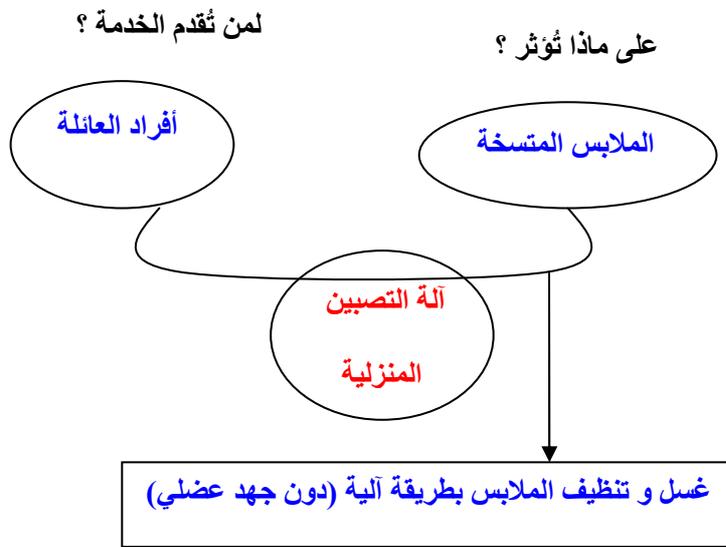

3- التمثيل الوظيفي لمصعد عمارة :

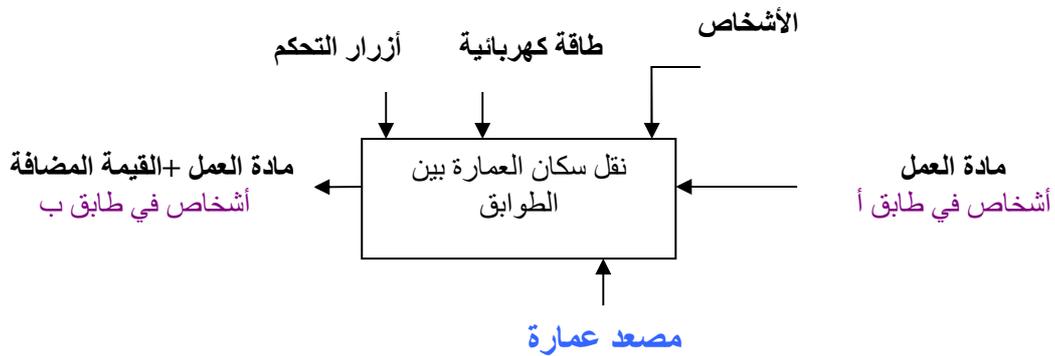

II - جواب التمرين:

1 - الإسم و الوظيفة التقنية للعناصر :

العنصر	الوظيفة التقنية	العنصر	الوظيفة التقنية
T: الترانزستور	التحكم في المحرك و التنبيل المتألق	CTN: مقاومة حرارية	استشعار الحرارة
M: محرك	تشغيل المروحة	D: تنبيل متألق	إصدار إشارة ضوئية

2 - أ- المنظم **ألي** لأنه يُشغل المروحة **تلقائيا** كلما ارتفعت درجة حرارة محرك السيارة.

ب-

اشرحُ بإيجاز ما يقع في تركيبية المنظم عندما تنخفض درجة الحرارة في السيارة :
تكون مقاومة **المقاومة الحرارية مرتفعة** ، هذا يجعل التيار شبه منعدم في القاعدة B للترانزستور .
هذا الأخير يُصبح في حالة مرتجة فلا يسمح بمرور التيار نحو دارة المجمع. أي (نحو المحرك):
يعني

$$I_B=0 \text{ -----} > \quad I_C=0$$

وبالتالي: لا يشتغل المحرك M ولا تشتغل المروحة

ج - **حالة العنصر D** : يتوهج حيث :

تكون مقاومة **المقاومة الحرارية ضعيفة**، مما يجعل التيار قويا في القاعدة . وهذا يجعل
الترانزستور في حالة مارة (أي مُشبعة) فيسمح بمرور التيار نحو دارة المجمع. أي :

$$I_B > 0 \text{ -----} >> \quad I_C > 0$$

وبالتالي: يمر التيار نحو التثبييل فيتوهج.

د - **فائدة وجود العنصر D** : تمكين سائق السيارة من معرفة حالة درجة حرارة محرك سيارته
بُغية تفادي الأعطاب المترتبة عن سخونة محرك السيارة. وبالتالي **يجب على السائق التوقف كلما
توهج التثبييل المتألق.**

نتمنى الفائدة للجميع