

الاسم:

/ القسم: السادس ابتدائي / الفوج: B / التاريخ:

النقطة	إمضاء الأب أو الولي	إمضاء الإدارة

1 - حدد عناصر الدارة الكهربائية المنزلية : 1

2 - حدد دور الفاصل : 1

3 - ما هو دور العداد : 1


4 - ضع علامة X أمام الجواب الصحيح . 1

- 2
- ← المصابيح في الدارة الكهربائية المنزلية مركبة على التوالي .
- ← تضعف إنارة كل مصباح عند إضافة مصباح في تركيب على التوازي .
- ← تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من أسلاك ومصابيح فقط .
- ← يشتغل العداد عندما يكون الفاصل مفتوح
- 5- ماهو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية

6 - أ - لاحظ التركيب التالي جيدا ثم حدد هل هو 1

تركيب على التوالي أم تركيب على التوازي . 1

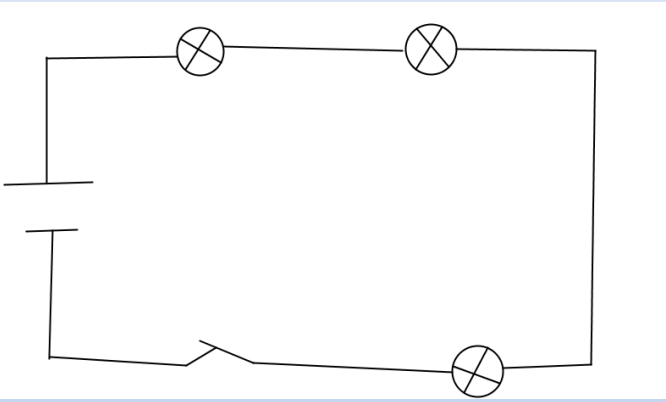ب - إذا تعطل أحد المصابيح ماذا يحدث في التركيب



7 - اعط رمز عناصر الدارة الكهربائية التالية

• المصباح : 1

• قاطع التيار : 1

• الفاصل : 1

• الصهيرة : 1