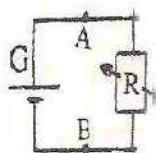


سلسلة المضخم العملياتي

تمرين-1




G مولد، قوته الكهرومagnetica E = 4.5 V و مقاومته الداخلية $r_i = 50 \Omega$

(1) تجزي الدارة الممثلة جانب، بحيث (AB) موصل أوقي مقاومته R قابلة للضبط.

(1.1) أوجد تعبير I_A شدة التيار في الدارة المحصل عليها، بدلالة R و E.

(2.1) سنتج تعبير التوتر U_{AB} بدلالة R و E.

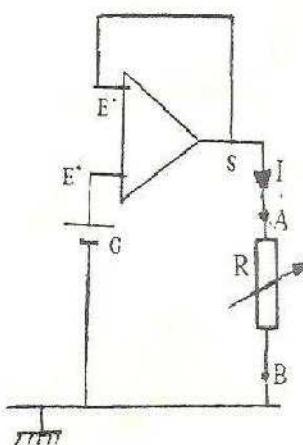(3.1) أحسب قيمتي I_A و U_{AB} بالنسبة لمقاييس $R_0 = 500 \Omega$ للمقاومة R.



(2) موصل مقطعي المؤلف بدخل تركيب يحتوي على مضخم عملياتي كامل وموصل الموصل

الوص بخرج التركيب (انظر الشكل جانب)

يشتغل المضخم العملياتي في النظام الخطى.


(2.1) أوجد تعبير التوتر U_{AB} و تعبير I_A شدة التيار المار عبر (AB)، بدلالة E و R.

(2.2) أحسب قيمتي U_{AB} و I_A بالنسبة لـ $R_0 = 500 \Omega$.

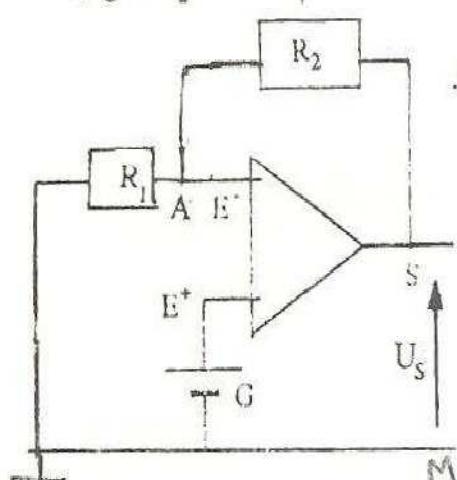(3.2) قارن تيجني السؤالين (3.1) و (2.2) واستنتج أهمية التركيب.

تمرين-2

في التركيب الممثل أسفله، G مولد قوته الكهرومagnetica E = 2 V و المضخم العملياتي كامل و



يشتغل في النظام الخطى. $R_2 = 8 K\Omega$ و $R_1 = 2 K\Omega$

(1) أحسب قيمة التوتر $U_1 = U_{AM}$.

(2) استنتاج المنحى و الشدة I_1 للتيار المار في الموصل (AM).

(3) حدد منحى و شدة التيار في الموصل (SA).


(4) أحسب قيمة التوتر $U_2 = U_{SA}$.

(5) حدد قيمة توتر الخروج، U_s .

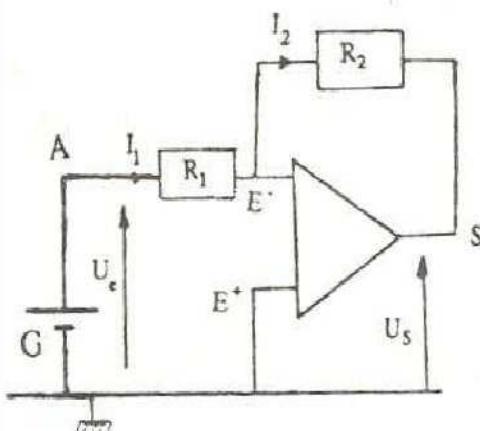(6) إستنتاج وظيفة التركيب.

تمرين-3

نعتبر التركيب المثل أسفله. عمود قوته الكهرمحركة $E = 2V$ و مقاومته الداخلية منعدمة . المضخم العصباني كامل و يشتغل في النظام الخطي. $R_2 = 8 K\Omega$ و $R_1 = 2 K\Omega$



$$(1) \text{ أحسب قيمة التوتر } U_1 = U_{AE}$$

$$(2) \text{ أوجد منحى وشدة التيار المار في الموصى } (SE).$$

$$(3) \text{ أحسب قيمة التوتر } U_2 = U_{E-}$$

$$(4) \text{ أوجد قيمة التوتر } Us \text{ واستنتج وظيفة التركيب.}$$

(5) نقبس Us باستعمال فولطметр، عياره $12.5 V$ و يحتوي مبناؤه على $N = 100$ تدريجة.


(1.5) أعط طريقة ربط الفولطметр في التركيب.

(2.5) حدد التدريجة n التي تستقر عندها الإبرة.

تمرين-4

نعتبر التركيب المبين جانبه. المضخم العصباني كامل و يشتغل في النظام الخطي . التوتران
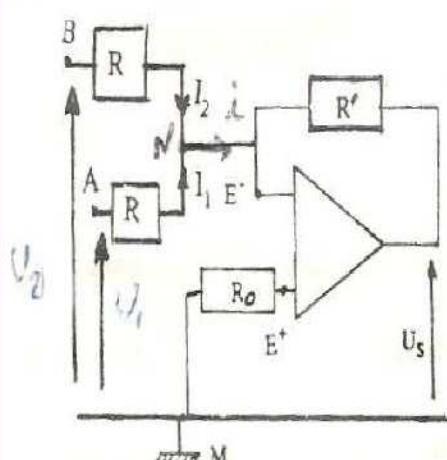
$$R = 1 K\Omega \text{ و المقاومة } R_1 = 3V \text{ و } R_2 = 4.5V$$



$$(1) \text{ أوجد تعبير } I_1 \text{ بدلاة } U_1 \text{ و } R \text{ و تعبير } I_2 \text{ بدلاة } U_2 \text{ و } R'$$

$$\text{أحسب تباعي } I_1 \text{ و } I_2$$

$$(2) \text{ أستبع تعبير } I_1 \text{ بدلاة } U_1 \text{ و } U_2 \text{ و } R$$

$$(3) \text{ أوجد تعبير التوتر } Us \text{ بدلاة } U_E \text{ و } R' \text{ و } R \text{ و } R_S$$

$$(4) \text{ أستبع تعبير } Us \text{ في حالة } R' = R \text{ وأحسب قيمته.}$$

$$(5) \text{ أروطنة التي يقوم بها التركيب في حالة } R' = R$$

تمرين-5

في التركيب المبين أسفله، المضخم العملياتي كامل ويشتغل في النظام الخطري.



(1) أوجد تعبير التوتر U_{E+} بدلالة U_1 .

(2) أوجد تعبير I_2 ، بدلالة U_2 و R و U_s .

(3) استنتج تعبير التوتر U_s بدلالة U_1 و U_2 واقترح اسماء التركيب بدل على وظيفته.

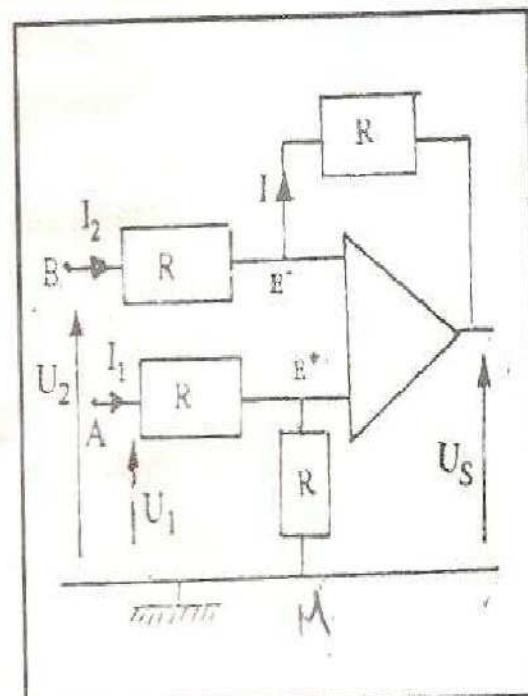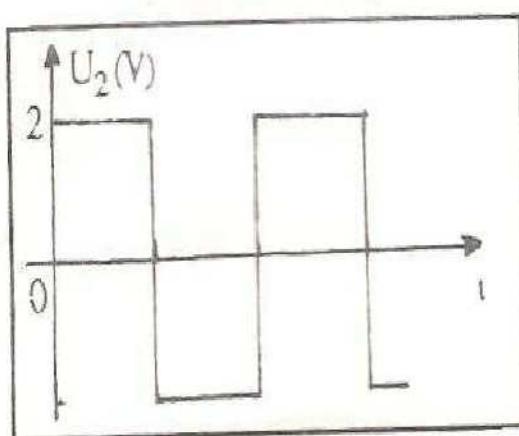(4) $U_1 = 2V$ توتر ثابت، U_2 متغير وفق المنحنى الممثل جانبه.

رسم المنحنى المثل لتغيرات U_s بدلالة الزمن، بنفس سلم تشغيل U_2 .



حلول سلسلة المضخم العملياتي

تمرين-1

* التوتر بين طرفي سلك مثعدم : $U_{SE} = 0$

* بالنسبة للمولود : $I^+ = 0$ ، إذن :

نحصل على: $U'_{AB} = U_s = E$ بكتابه قانون أوم بين A و B

$$I = \frac{E}{R} \quad \text{أي:} \quad I = \frac{U_{AB}}{R}$$

نحصل على عدديا ، نجد:

$$I = 9.10^{-3} \text{ A} \quad \text{و} \quad U_{AB} = 4.5 \text{ V}$$

(3.2) نلاحظ أن $I < U_{AB}$ مهما كانت قيمة I . تكتب قانون الترکب اذن في الحصول على منبع للتوتر الثابت ، يتكون من المولد و المضخم العملياتي.

$$(1.1) \quad I = \frac{E}{r + R} \quad \text{يكتب قانون بوري ، نحصل على:}$$

(2.1) يكتبه قانون أوم بالنسبة للموصل الأومي ، نحصل على :

$$U_{AB} = R \cdot I$$

$$U_{AB} = \frac{R}{r + R} \cdot E \quad \text{نعرض آن بغيره ، نجد:}$$

$$(3.1) \quad U_{AB} \approx 4.1 \text{ V} \quad \text{و} \quad I \approx 8.10^{-3} \text{ A} \quad \text{نجد:}$$

$$U'_{AB} = U_{SM} = U_s \quad \text{الإلاط آن}$$

بيان المضخم العملياتي كامل ، فإن

$$U_{EP} = 0 \quad \text{و} \quad i = i'' = 0$$

يكتب قانون إضافية التوترات ، في الدارة التي تتضمن E و E⁺ و

$$U_s = U_{SE^-} + U_{E^- E^+} + U_{E^+ M}$$

تمرين-2

نستنتج أن منحي التيار في (SA) هو من S نحو A (التيار وارد على المقدمة).

$$I_1 + I = I_2 \quad \text{يكتب قانون العقد:}$$

$$I_2 = I_1 = 10^{-3} \text{ A} \quad \text{نحصل على:}$$

(4) باعتبار قانون أوم ، نكتب:

$$U_2 = R_2 \cdot I_2 \quad \text{أي:} \quad U_{SA} = R_2 \cdot I_{SA}$$

$$\text{تـعـ، نجـد:} \quad U_2 = 8 \text{ V}$$

(5) تعتبر الدارة التي تتضمن مخرج الترکب (SM) و الموصلين الأوميين (AM) و (SA) . يكتب قانون إضافية التوترات :

$$U_{SM} = U_{SA} + U_{AM}$$

$$U_s = U_1 + U_2 \quad \text{نحصل على:}$$

$$U_s = 10 \text{ V} \quad \text{عدديا ، نجد:}$$

$$(6) \quad U_e = E / U_s > U_e \quad \text{نلاحظ أن ، إذن الترکب مضخم للتوتر.}$$

(جامعة للنوؤرس)

1) تعتبر الدارة التي تتضمن الموصل الأومي (AM) و المولد G . يكتب

قانون إضافية التوترات :

$$U_{AM} = U_{E^- E^+} + U_{E^+ M}$$

لأن المضخم العملياتي كامل . يكتب قانون أوم بالنسبة

$$I^+ = 0 \quad \text{للمولود:} \quad U_{E^+ M} = E - r \cdot I^+ \quad \text{مع:}$$

$$U_1 = 2 \text{ V} \quad \text{نحصل على:} \quad U_1 = E \quad \text{عدديا:}$$

$$(2) \quad \text{التوتر} \quad U_{AM} = V_A - V_M \quad \text{موجب.}$$

معنى التيار إذن هو من A نحو M.

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} \quad \text{باعتبار قانون أوم ، نحصل على:}$$

$$I_1 = 10^{-3} \text{ A} \quad \text{عدديا ، نجد:}$$

(3) ينطلق من العقدة A تياران :

$$I_1 = I_{AM} \quad \text{- التيار ذو الشدة I}$$

$$I = 0 \quad \text{- التيار ذو الشدة I حيث:}$$

تمرين-3

و مدخل المضخم.

يكتب قانون إضافية التوترات :

$$U_s = U_{SM} = U_{SE^-} + U_{E^+ E^-} + U_{EM}$$

$$U_{SE^-} = -U_{E^+ S} \text{ و } U_{E^+ E^-} = 0$$

، نحصل على

$$U_s = -8V \quad \text{عديا : } U_s = -U_2$$

نلاحظ أن $U_s > 0$ و أن إشارتي التوتر متعاكسان. إذن التركيب مضخم عاكس.

(1) التوتر $U_s = V_S - V_M$ سالب ، لقياسه، نوصل المربط الآخر للقولصستر (المربط $+/-$) بالهيكل M ، والمربط الآخر بالنقطة S .

$$|U_s| = \frac{n \cdot \text{العيار}}{N} \quad \text{لدينا : (2.5)}$$

$$n = \frac{|U_s| \cdot N}{\text{العيار}} \quad \text{نتنتج :}$$

$$n = 64 \quad \text{عديا ، نجد :}$$

(2) تعتبر الدارة التي تضم المولد و الموصى الأومي (AE^-) و مدخل

مضخم. يكتب قانون إضافية التوترات :

$$U_{AE^-} = U_{AM} + U_{E^+ E^-}$$

$$U_{AM} = E \quad \text{و } U_{E^+ E^-} =$$

$$\text{حصل على } U_{AM} = E = 2V$$

(3) يصل إلى العقدة E^- التيار ذو الشدة $I_{AE^-} = I_1$ و ينطلق منها

$$\text{تير ذو الشدة } I = I_1$$

إذن منحى التيار في (SE^-) لا يمكن أن يكون إلا من E^- نحو S .

يكتب قانون المقاد : $I_{E^- S} + I = I_{AE^-}$

$$I_{AE^-} = I_1 = \frac{U_1}{R_1} \quad \text{أو } U_{E^- S} = \frac{U_1}{R_1}$$

$$\text{حصل على } I_2 = 10^{-3} A \quad \text{عديا : } I_2 = \frac{U_1}{R_1}$$

يعتبر قانون أوم، نكتب : $U_2 = R_2 \cdot I_2$

$$\text{حصل على } U_2 = 8V$$

(4) تعتبر الدارة التي تضم المخرج (SM) و الموصى الأومي (SE^-)

تمرين-4

(1) تعتبر الدارة التي تضم (AE^-) . و ($E^+ M$) . و ($E^- E^+$) .

يكتب قانون إضافية التوترات :

$$U_1 = U_{AE^-} + U_{E^+ E^-} + U_{EM}$$

$$\text{لدينا : } U_{E^+ E^-} = 0 \quad \text{و بما أن } I^+ = 0 \quad \text{فإن :}$$

$$U_{EM} = R_0 \cdot I^+ = 0$$

ولدينا كذلك : $U_{AE^-} = R_1 \cdot I_1$

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} \quad \text{نحصل على } U_1 = R_1 \cdot I_1 \quad \text{و منه}$$

رباعي الدارة التي تضم (BE) و (EM) ، نحصل على :

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2}$$

(2) يكتب قانون المقاد، في E^- :

$$I_1 + I_2 = I + I^+$$

$$I = \frac{U_1 + U_2}{R} \quad \text{بما أن } 0 = I^+ \quad \text{نحصل على :}$$

$$U_{SE^-} = R' \cdot I : (SE^-)$$

$$U_{SE^-} = \frac{R'}{R} (U_1 + U_2) \quad \text{نجد :}$$

(3) تعتبر الدارة التي تضم (SM) و (SE^-) .

$$U_s = U_{SE^-} + U_{EM} : (E^- M)$$

$$U_{SE^-} = -U_{E^- S} \quad \text{لدينا}$$

$$U_s = -\frac{R'}{R} (U_1 + U_2) \quad \text{نحصل على}$$

$$U_s = -R' \cdot I \quad \text{في حالة } R = R' \quad \text{نجد :}$$


$$U_s = -7.5V \quad \text{تـعـدـيـاـ ، نـجـدـ :}$$

(4) في حالة $R = R'$ ، وانطلاقاً من تعريف U_s ، نلاحظ أن التركيب يجمع التوترين U_1 و U_2 ، مع عكس إشارة الخاصل. فهو إذن جامع عاكس.

تمرين-5

نلاحظ أن التركيب ينجز طرح التوتر U_2 من U_1 . يمكن أن نحسب تركيباً طارحاً.

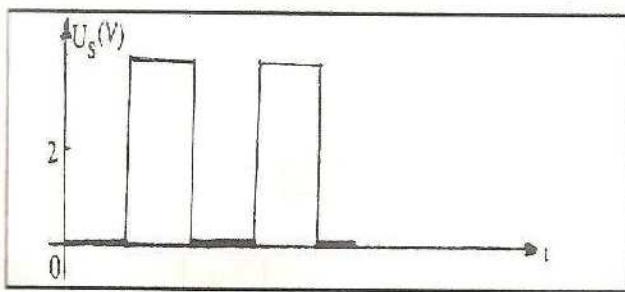(4) بما أن $U_s = U_1 - U_2$ ، نجز بالسبة لكل مجال زمني حيث ينجز التوتر U_2 ثابتاً، طرح U_2 من U_1 . نحصل على التشكيل التالي :



$$\text{نحصل على : } U_2 = 2R \cdot I_2 + U_s$$

$$I_2 = \frac{U_2 - U_s}{2R}$$

نتتاج :
(3) تعتبر الدارة التي تضم (SE^-) و (SM) و (E^+M) و (EE^-) . يكتب قانون إضافية للتواتر :

$$U_{E^+M} = U_{E^+E^-} + U_{E^-S} + U_{SM}$$

$$\text{لدينا : } U_{E^+E^-} = 0 \\ \text{نفرض كل توتر بتعبيره، فجده : } \\ \frac{U_1}{2} = R \cdot \frac{U_2 - U_s}{2R} + U_s$$

$$U_s = U_1 - U_2 \quad \text{نتتاج}$$