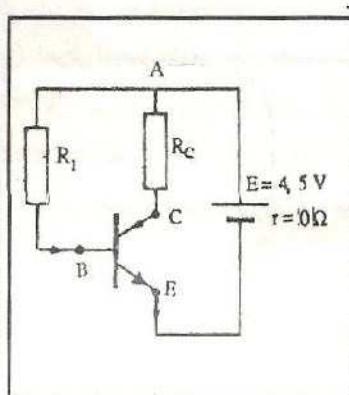


سلسلة الترانزistor

تمرين-1



تعتبر التركيب الممثل جانبيه. عندما يستغل الترانزistor في الحالة العادي، يكون معامل تضخيم التيار $\beta = 100$ و التوتر $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ثابت. $R_C = 100 \Omega$

(1) شدة التيار في دارة المجمع $I_C = 30 \text{ mA}$ و الترانزistor يستغل في الحالة العادي.


(1.1) أوجد قيمة U_{CE} ، التوتر بين الباعث والمجمع.

(1.2) أحسب قيمة شدة التيار في دارة القاعدة.

(3.1) استنتج قيمة المقاومة R_1 .

(2) عوض الموصى الأومي ذي المقاومة R_1 بموصل أومي مقاومته $R_2 \approx 7.2 \text{ K } \Omega$ عند حالة اشتغال الترانزistor، علما أن شدة التيار في دارة القاعدة هي $I_{B2} = 0.5 \text{ mA}$

تمرين-2

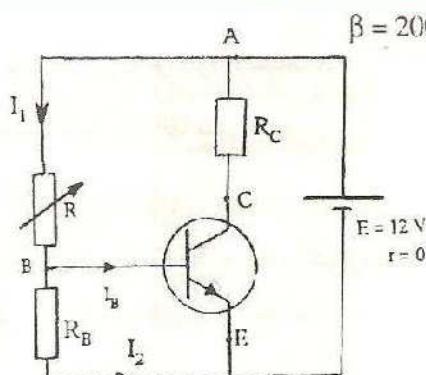

تعتبر التركيب الممثل جانبيه. تركيبا إلكترونيا يضم ترانزistor له تضخي ثابت $\beta = 200$ و توتر العتبة للوصلة (B - E) : $U_{BE0} = 0.6 \text{ V}$. نعطي:

$R_B = 1 \text{ k } \Omega$ و R قابلة للضبط.

(1) أحسب شدة تيار الإشارة في دارة المجمع.


(2) نضبط R عند قيمة $R_1 = 13 \text{ K } \Omega$ فنحصل على $U_{BE} = 0.8 \text{ V}$. أوجد I_B . شدة التيار في القاعدة.

(2.2) استنتاج قيمة اسورة U_{CE} .

(3) نضبط R عند القيمة R_2 التي توافق بداية حالة الإشارة. أحسب R_2 ، علما أن

$$U_{BE} = 0.85 \text{ V}$$

تمرين-3

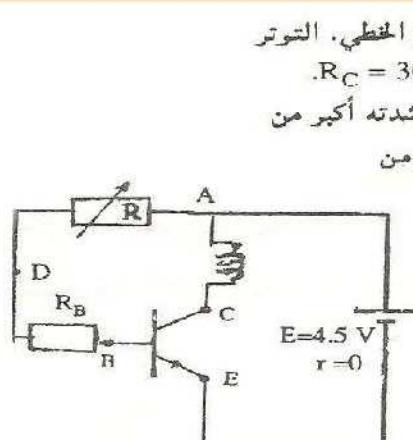

في التركيب الممثل أسفله، يستغل الترانزistor في النظام الخطي. التوتر $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ثابت و $\beta = 50$ و مقاومة المرحل $R_C = 300 \Omega$

يقلق المرحل دارة الاستعمال عندما يفر في وشيعته تيار شدته أكبر من

$I_c = 10 \text{ mA}$ ، ويقتصرها عندما تكون شدة التيار أصغر من

$$I_d = 4 \text{ mA}$$

نعطي: $R_B = 560 \Omega$ و R قابلة للضبط.

(1) التوتر $R = R_1$ و $U_{CE} = 0.9 \text{ V}$

(1.1) بين أن المرحل يقلق دارة الاستعمال.


(2.1) أحسب شدة تيار القاعدة.

(3.1) استنتاج قيمة R_1

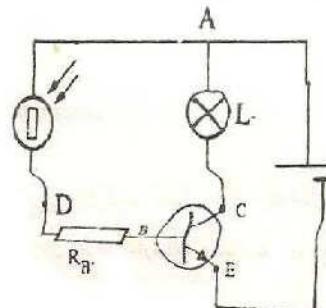(2) قيمة R هي $R_2 = 50 \text{ K } \Omega$ و الترانزistor غير متوقف. بين أن المرحل يفتح دارة الاستعمال

تمرين-4

نعتبر التركيب المبين أدفله. عند الاشتغال العادي للترانزستور، يكون معامل تضخيم التيار $\beta = 100$ و التوتر $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$. بضم المصباح L عندما يختاره تيار شدته $I = 0.3 \text{ A}$. للمقاومة الضوئية في الظلام، مقاومة $R_1 = 10^6 \Omega$ و في الضوء مقاومة $R_2 = 300 \Omega$. مولدة قوته الكهرومغناطيسية $E = 4.5 \text{ V}$ و مقاومتها مهملة.



(1) المقاومة الضوئية في الضوء والمصباح مضى.

(1.1) أحسب شدة تيار دارة القاعدة.


(2.1) استنتج قيمة R_B .

المقاومة الضوئية في الظلام، بين أن المصباح لا يضي.

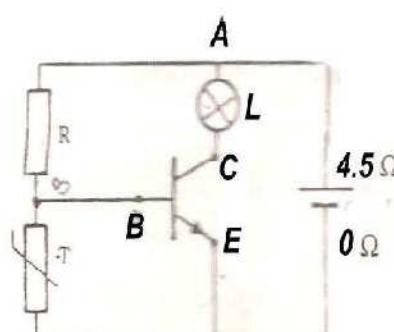(3) اقترح استعمالات ممكنة لهذا التركيب.

تمرين-5

نعتبر التركيب المثل أدفله. خلال الاشتغال العادي للترانزستور، يكون معامل تضخيم التيار $\beta = 200$ و التوتر $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$. بطلب تشغيل المصباح L تبارا شدته $I = 0.2 \text{ A}$. للمقاومة الحرارية، عند درجة الحرارة $\theta_1 = 20^\circ\text{C}$ ، مقاومة $R_1 = 600 \Omega$ وعند $\theta_2 = 60^\circ\text{C}$ ، مقاومة $R_2 = 200 \Omega$.



(1) المقاومة الحرارية عند درجة الحرارة θ_1 والمصباح مضى.

(1.1) أحسب شدة التيار في القاعدة.

(2.1) أوجد I_1 ، شدة التيار في الموصل (AB).

(3.1) استنتاج قيمة R ، مقاومة الموصل الأرمي (AB).

(2) المقاومة الحرارية عند درجة الحرارة θ_2 .

(1.2) بين أن الترانزستور متوقف.

(2.2) اقترح بعض الاستعمالات الممكنة لهذا التركيب.

حلول سلسلة الترانزistor

تمرين-1

نحصل على : $E = R_1 \cdot I_{B1} + U_{BE}$

$$R_1 = \frac{E - U_{BE}}{I_{B1}}$$

$$I_{B1} = 10^{-5} \Omega$$

(4) نلاحظ أن شدة التيار في دارة القاعدة قد زادت، إذن لا يمكن للترانزistor أن يشتغل إلا في الحالة العادي أو أن يصبر مثبيعاً. نحدد القيمة القصوى I_{Bmax} ، التي توازن بداية حالة الإشباع حيث :

$$U_{CE} = 0$$

* في دارة المجمع : $E = R_C \cdot I_{Csat} + 0$

$$I_{Csat} = 4,5 \cdot 10^{-2} A$$

نحصل على : $I_{Csat} = \frac{I_{Bsat}}{\beta}$ حيث :

$$I_{Bmax} = 4,5 \cdot 10^{-4} A$$

نحصل على : $I_{Bmax} < I_{B2}$ * إذن الترانزistor في حالة الإشباع .

يكتب قانون إضافية التوترات في دارة المجمع :

$$E = U_{AC} + U_{CE}$$

يكتب قانون أوم ، بالنسبة للموصى الأدبي (AC) :

$$U_{AC} = R_C \cdot I_C$$

نحصل على : $E = R_C \cdot I_C + U_{CE}$

$$U_{CE} = E - R_C \cdot I_C$$

$$U_{CE} = 1,5 V \quad I_C = 3 \cdot 10^{-2} A$$

(2) إذن الترانزistor يشتغل في الحالة العادي ، نكتب :

$$I_C = \beta \cdot I_{B1}$$

$$I_{B1} = 3 \cdot 10^{-4} A$$

$$I_{B1} = \frac{I_C}{\beta}$$

(3) يكتب قانون إضافية التوترات بين A و E :

$$U_{AE} = U_{AB} - U_{BE}$$

$$U_{AB} = R_1 \cdot I_{B1} \quad U_{AE} = E$$

تمرين-2

(2.2) نفترض أن الترانزistor يشتغل في الحالة العادي .

$I_C = 1,2 \cdot 10^{-2} A$ عديداً، نحصل على :

$I_C < I_{Csat}$ ، افترضنا إذن صحيح .

(3) نكتب قانون إضافية التوترات في دارة المجمع :

$$E = R_C \cdot I_C + U_{CE}$$

نحصل على : $U_{CE} = E - R_C \cdot I_C$

$$U_{CE} = 6 V$$

(3) عند بداية حالة الإشباع، نكتب :

$$I_B = \frac{I_{Csat}}{\beta} \quad R_2 \cdot R_1 \quad \text{نكتب : } I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_2} \cdot \frac{U_{BE}}{R_1}$$

وإنطلاقاً من تعريف I_B ، المحصل عليه في السؤال 1.2، وبتوسيع :

$$R_2 = \frac{\beta \cdot R_1 (E - U_{BE})}{R_1 \cdot I_{Csat} + \beta \cdot U_{BE}}$$

$$R_2 \approx 11500 \Omega$$

(1) يكتب قانون إضافية التوترات في دارة المجمع :

$$E = U_{AC} + U_{CB}$$

باعتبار قانون أوم نكتب :

$$U_{AC} = R_C \cdot I_C \quad U_{CE} = 0 \quad \text{و } I_C = I_{Csat}$$

عند الإشباع :

$$E = R_C \cdot I_{Csat}$$

$$I_{Csat} = 2,4 \cdot 10^{-2} A \quad \text{عديداً : } I_{CSAT} = \frac{E}{R_C}$$

(1.2) باعتبار قانون العقد عند B ، نكتب :

$$U_{AB} = U_{AE} - U_{BE} \quad \text{حيث : } I_1 = \frac{U_{AB}}{R_1} \quad \text{لدينا :}$$

$$I_1 = \frac{E - U_{BE}}{R_1} \quad \text{إذن : } U_{AB} = E - U_{BE} \quad \text{أي :}$$

$$I_2 = \frac{U_{BE}}{R_B} \quad \text{أي } U_{BE} = R_B \cdot I_2 \quad \text{ولدينا :}$$

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_2} \cdot \frac{U_{BE}}{R_B} \quad \text{نحصل على :}$$

$$I_B \approx 6,2 \cdot 10^{-5} A \quad \text{ت.ع. نجد :}$$

تمرين-3

نحصل على : $E = R_1 I_B + R_B I_B + U_{BE}$

$$R_1 = \frac{E - U_{BE}}{I_B} - R_B$$

نستنتج : $R_1 \approx 1,53 \cdot 10^4 \Omega$ ت.ع. ، $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$ نجد

(2) نلاحظ أن قيمة R قد زادت ($R_2 > R_1$) ، إذن قيمة I_B تقصى. الترانزستور غير متوقف. إذن لا يمكنه أن يشتعل إلا في النظام الخطي ($U_{BE} = 0.7 \text{ V}$). يكتب قانون إضافية التوترات في دارة القاعدة :

$$E = R_2 \cdot I_B + R_B \cdot I_B + U_{BE}$$

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_2 + R_B}$$

نحصل على $I_C = \beta \cdot I_B$ أي $I_C = \beta \cdot I_B$ لدينا

$$I_C \approx 3,7 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 3,7 \text{ mA}$$

عديدا ، نحصل على $I_C < I_d$ الرجل يفتح دارة الاستعمال.

(1.1) نحدد شدة التيار الذي يجتاز وشعبة المدخل، وهو تيار المجمع :

- يكتب قانون إضافية التوترات : $E = U_{AC} + U_{CE}$
- باعتبار قانون أوم ، نكتب : $U_{AC} = R_C \cdot I_C$
- نحصل على : $E = R_C \cdot I_C + U_{CE}$

$$I_C = \frac{E - U_{CE}}{R_C}$$

نستنتج : $I_C = 12 \text{ mA}$ أو $I_C = 1.2 \cdot 10^{-2} \text{ A}$ عدديا ، نجد : $I_C > I_e$ الرجل إذن يفلط دارة الاستعمال.

(2.1) $U_{CE} \neq 0$ و $I_C \neq 0$: الترانزستور إذن يشتعل في الحالة العادية. نكتب $I_B \approx 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ A}$ ، عدديا ، نجد $I_B = \frac{I_C}{\beta}$

(3.1) يكتب قانون إضافية التوترات في دارة القاعدة :

$$U_{AE} = E = U_{AD} + U_{DB} + U_{BE}$$

باختصار قانون أوم ، نكتب : $U_{DB} = R_B \cdot I_B$ و $U_{AD} = R_1 \cdot I_B$

تمرين-4

الظلام، وبالتالي فإن شدة التيار في دارة القاعدة تتقصى. نبصير الترانزستور متوقفاً أو يبقى في الحالة العادية.

* إذا كان الترانزستور متوقفاً فإن $I_B = 0$ ، وبالتالي المصباح إذن يضئ.

* إذا كان الترانزستور في الحالة العادية : نكتب قانون إضافية التوترات بين A و E :

$$E = (R_B + R_1) I_B + U_{BE}$$

$$I_B = \frac{E - U_{BE}}{R_B + R_1} \approx 4 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

نستنتج : $I_B = 4 \cdot 10^{-6} \text{ A}$ و تكون شدة التيار في دارة المجمع، أي في المصباح.

$I_C < I = 0.3 \text{ A}$ ، $I_C = \beta \cdot I_B = 4 \cdot 10^{-4} \text{ A}$

إذن المصباح لا يضئ.

3 من الاستدلالات للكتابة التراكيب : كشف الضوء.....

(1.1) التيار المار عبر المصباح هو تيار المجمع . شدته :

$$I_C = 1 = 0.3 \text{ A}$$

إذا اعتبرنا اشتغال الترانزستور في النظام الخطي، نكتب : $I_B = \frac{I_C}{\beta}$

نجد : $I_B = 3 \cdot 10^{-2} \text{ A}$

(2.1) يكتب قانون إضافية التوترات بين A و E :

$$U_{AE} = U_{AD} + U_{DB} + U_{BE}$$

باختصار قانون أوم ، نكتب : $U_{AD} = R_2 \cdot I_B$ و $U_{AE} = E$ ، $U_{DB} = R_B \cdot I_B$

نحصل على : $E = R_B \cdot I_B + R_2 \cdot I_B + U_{BE}$

$$R_B = \frac{E - U_{BE}}{I_B} - R_2$$

نستنتج : $R_B = 1000 \Omega$ ت.ع. ، نجد :

(2) بالنسبة للمقاربة الضريبية، تزداد مقاومتها معها تذكر بـ

تمرين-5

$$I_C = I = 0.2 \text{ A}$$

يعتبر اشتغال الترانزستور عادي،

$$I_B \approx 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

يصل إلى العدة B التيار ذي الشدة $I_{AB} = I_1$

تياران : تيار القاعدة شدته I_B و التيار المداري CTN ، شدته I_1

$$I_1 = I_B + I_2$$

$$E = R_1 I_1 + U_{BE}$$

$$R = \frac{E - U_{BE}}{I_1}$$

$$R = 1950 \Omega$$

(1.1) المصباح مضى : $I_C = I = 0.2 \text{ A}$

يعتبر اشتغال الترانزستور عادي،

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

يصل إلى العدة B التيار ذي الشدة $I_{AB} = I_1$

تياران : تيار القاعدة شدته I_B و التيار المداري CTN ، شدته I_1

$$I_1 = I_B + I_2$$

$$E = R_1 I_1 + U_{BE}$$

$$R = \frac{E - U_{BE}}{I_1}$$

$$R = 1950 \Omega$$

(1.2) عند ارتفاع درجة حرارة CTN ، تنقص مقاومتها، إذن تزيد

شدة الشدة I_2 وتنقص قيمة I_B .

تتجزأ أن الترانزستور لا يمكن أن يكون إلا متوقفا أو في الحالة

العادية.

$$U_{BB} = 0.6 \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{U_{BE}}{R_2}$$

$$I_1 = I_B + \frac{U_{BE}}{R_1}$$

$$I_1 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

(3.1) نكتب قانون إضافية التوترات بين A و B

$$U_{AB} = U_{BE} + U_{AE}$$

$$\text{ويكتب قانون أوم : } U_{AB} = R_1 I_1 + U_{AE}$$

$$I_2 = \frac{U_{BE}}{R_2} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$\text{ وبالنسبة للموصل الأولي (AB) : } I_1 = \frac{E - U_{BE}}{R} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

نلاحظ أن $I_2 > I_1$ ، وهذا يعني أن تيار القاعدة يرد على المقدمة

B ، الأمر الذي يتناقض ونوع الترانزستور. إذن افترضنا الأول خطأ؛ ونستنتج أن الترانزستور متوقف.

(2.2) يمكن استعمال التركيب كمؤشر للبرودة (ينذر بانخفاض درجة الحرارة)