

الصفحة 2 RS 211A


الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 – الموصوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

CENTRALE A BETON

I- PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU SYSTEME:


Une **centrale à béton** est utilisée pour la fabrication de béton à partir de la matière première qui le compose : agrégats (sable et gravillon), ciment et liquide.

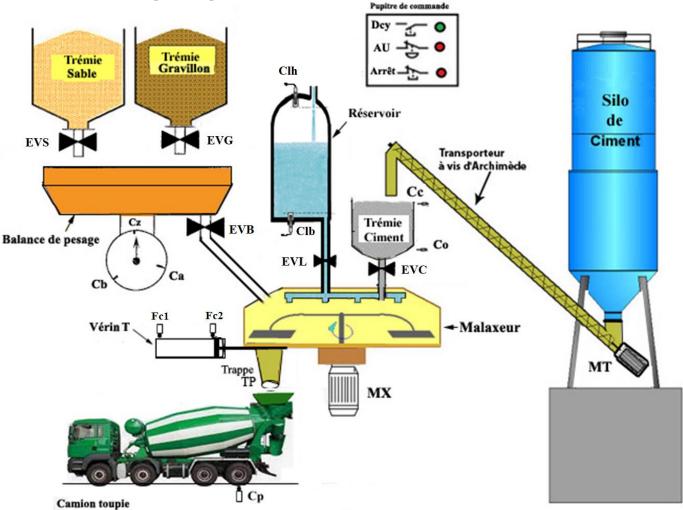Son schéma descriptif est représenté ci-dessous :




La centrale comporte essentiellement :

- ✓ Trois trémies contenant les produits (Sable, Gravillon et Ciment) équipées des électrovannes EVS, EVG et EVC;
- ✓ Une balance de pesage munie d'une électrovanne EVB et des capteurs Ca, Cb et Cz;
- ✓ Un transporteur à vis d'Archimède lié à un silo et entrainé par un motoréducteur **MT** pour amener le ciment vers la trémie Ciment ;
- ✓ Un réservoir ayant une électrovanne **EVL** et contenant le liquide nécessaire (eau + produits pour le béton);
- ✓ Un malaxeur équipé du moteur **MX** pour le malaxage et d'une trappe **TP** pour le chargement de la citerne du camion toupie (détecté par le capteur **Cp**);
- ✓ Un vérin T muni de deux capteurs de fin de course $\mathbf{Fc_1}$ et $\mathbf{Fc_2}$ pour l'ouverture et la fermeture de la trappe ;
- ✓ Un pupitre de commande.

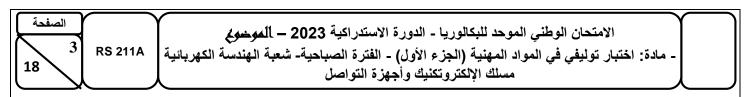

II- FONCTIONNEMENT:

La description du cycle de fonctionnement est donnée par le Grafcet niveau 1 suivant :

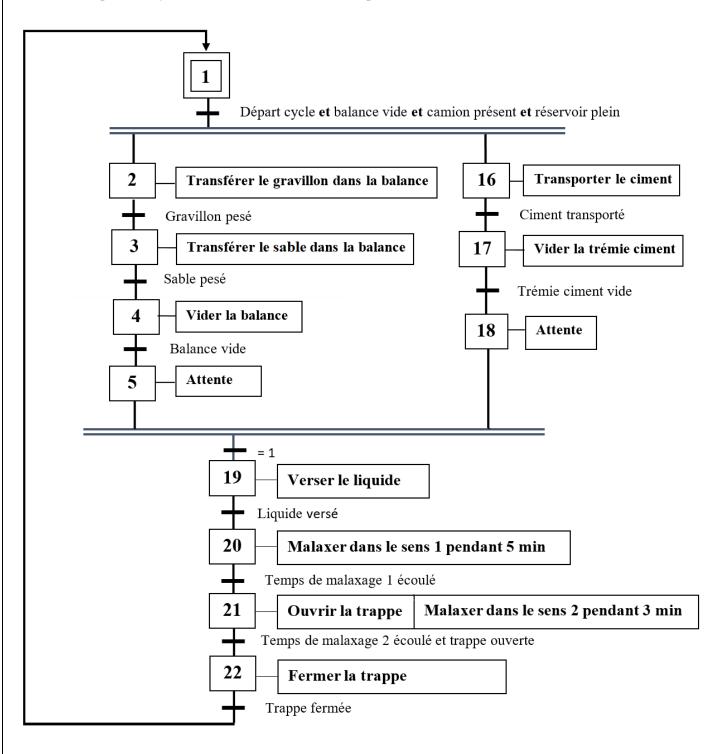

RS 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية - شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

Partie A: Automate programmable industriel et acquisition (26,5 points)

On donne le tableau suivant :

Entrée	Adresse	Sortie	Adresse	Etape	Adresse
Cz : Balance vide	%I0.0	EVG : Transférer le gravillon dans la balance	%Q0.0	X1	%M0.1
Ca: Gravillon pesé	%I0.1	EVS : Transférer le sable dans la balance	%Q0.1	X2	%M0.2
Cb : Sable pesé	%I0.2	EVB : Vider la balance	%Q0.2	Х3	%M0.3
Cc : Ciment transporté	%I0.3	KMT : Transporter le ciment	%Q0.3	X4	%M0.4
Co: Trémie ciment vide	%I0.4	EVC : Vider la trémie ciment	%Q0.4	X5	%M0.5
Clh : Réservoir plein	%10.5	EVL : Verser le liquide	%Q1.0	X16	%M1.0
Clb : Liquide versé	%I0.6	KMX1 : Malaxer sens1	%Q1.1	X17	%M1.1
Fc1: Trappe ouverte	%I1.3	KMX2 : Malaxer sens2	%Q1.2	X18	%M1.2
Fc2 : Trappe fermée	%I1.2	OT: Ouvrir la trappe	%Q1.3	X19	%M1.3
Cp : Camion présent	%I1.1	FT: Fermer la trappe	%Q1.4	X20	%M1.4
Dcy : Départ cycle	%I1.0			X21	%M1.5
				X22	%M1.6

A.1) Compléter le **Grafcet niveau 2** correspondant au fonctionnement du système.

(4 pts)

A.2) De quel type de divergence s'agit-il?

(1 pt)

A.3) Compléter le tableau des équations d'activation et de désactivation des étapes X2, X3, X4 et X19 du Grafcet.

(4 pts)

A.4) Compléter le programme Ladder correspondant aux étapes X2, X3 et X4.

(3 pts)

A.5) Donner les équations des sorties : EVG, FT, KMT et EVS


(2 pts)

A.6) Compléter le schéma de câblage de l'API.

(4,5 pts)

Le niveau du liquide dans le réservoir doit être situé entre le niveau bas détecté par le capteur **Clb** et le niveau haut détecté par le capteur **Clh**.

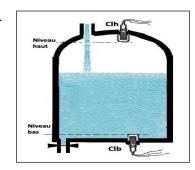L'implantation de ces capteurs (**TOR**) dans le réservoir est illustrée ci-contre :



A.7) Compléter le tableau par le type du capteur (inductif ou capacitif) et préciser les matériaux détectés. (2,5 pts)

الصفحة 5 RS 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

On désire utiliser les détecteurs **PNP** 3 fils à fermeture et à ouverture pour détecter les niveaux haut et bas du liquide.

A.8) Compléter le tableau par : **Haut** ou **Bas** pour **Us** et **ON** ou **OFF** pour **LED.** (2 pts)

A.9) Compléter le tableau en se basant sur le document **DRESS** (**Figure A**). (1 pt)

A.10) Si le réservoir est vide on a Clb=1 et Clh=0 et s'il est plein on a Clb=0 et Clh=1.

Préciser la référence convenable des deux détecteurs **Clb** et **Clh**. (1 pt)

A.11) Compléter le câblage du capteur avec l'API. (1,5 pt)

Partie B: Force motrice et modulation d'énergie (35 points)

I- Etude du moteur MT (10 points)

Le transporteur à vis est lié à un moteur **MT** à courant continu à excitation série. On donne les caractéristiques du moteur :

- Tension d'alimentation : U = 200 V - Courant absorbé : I = 20 A

- Résistance de l'inducteur : $\mathbf{r} = \mathbf{0.5} \, \Omega$ - Résistance de l'induit : $\mathbf{R} = \mathbf{0.2} \, \Omega$

- Vitesse de rotation : N = 1500 tr/min

B.1) Donner le modèle équivalent d'un moteur à courant continu à excitation série. (1 pt)

B.2) Exprimer **U** en fonction de **E**, **R**, **r** et **I**. (1 pt)

Calculer:

B.3) La force électromotrice du moteur **E**. (1 pt)

B.4) La puissance absorbée **Pa**. (1 pt)

B.5) La puissance dissipée par effet Joule **Pj**. (1 **pt**)

B.6) La puissance utile **Pu** si les pertes collectives sont de **100 W**. (1 **pt**)

B.7) En déduire le moment du couple utile $\mathbf{M}\mathbf{u}$ et le rendement $\mathbf{\eta}$. (2 pts)

Au démarrage, le courant doit être limité à Id = 40 A.

B.8) Calculer la valeur de la résistance du rhéostat **Rd** à mettre en série avec le moteur. (2 pts)

II- Etude du moteur asynchrone MX (16 points)

Le malaxeur est entrainé par le moteur asynchrone triphasé MX alimenté par une tension $400 \ V - 50 \ Hz$. Ce moteur développe un couple utile de $54,7 \ Nm$ et tourne à une vitesse de rotation de $960 \ tr/mn$. Les enroulements du stator sont couplés en triangle et chacun a une résistance $R = 0,7 \ \Omega$. Les pertes fer du stator sont $Pfs = 200 \ W$ et les pertes mécaniques sont $Pm = 500 \ W$.

En utilisant le document **DRESS** (**Figure B**) :

B.9) Choisir le type du moteur convenable pour entrainer ce malaxeur. (1 pt)

B.10) Relever la valeur de sa puissance utile **Pu**. (1 pt)

الصفحة 6 RS 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

B.11) Relever le courant nominal I_N .	(1 pt)
D.11) Refer of the contraint from that In.	(I pt)

B.12) Quel est son nombre de pôles ? (1 pt)

Calculer:

B.13) La vitesse de synchronisme **Ns** (**en tr/min**) et le glissement **g** (**en %**). (2 **pts**)

B.14) La puissance active **Pa** absorbée par le moteur. (1 pt)

B.15) Les pertes par effet Joule **Pjs** dans le stator. (1 **pt**)

B.16) La puissance électromagnétique **Ptr** transmise au rotor. (1 **pt**)

B.17) Les pertes par effet Joule **Pjr** dans le rotor. (1 **pt**)

B.18) Le couple électromagnétique Ce. (1 pt)

B.19) Le rendement η du moteur. (1 pt)


Pour limiter le courant de démarrage du moteur **MX**, on se propose de le démarrer en étoile-triangle avec inversion de sens de rotation.

B.20) Compléter le schéma du circuit de puissance.

(4 pts)

III- Étude du convertisseur statique (9 points).

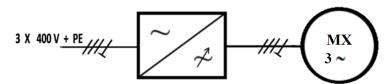On désire remplacer le démarrage étoile-triangle par un démarrage progressif à angle de phase. Le convertisseur statique assurant ce fonctionnement est représenté par le schéma suivant :




B.21) Donner le nom de ce convertisseur.

(0,5 pt)

B.22) Compléter le schéma de câblage des thyristors de la partie puissance.

(1,5 pt)

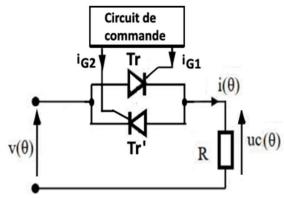Ce convertisseur triphasé est composé de trois convertisseurs monophasés. On se propose d'étudier le convertisseur monophasé dont le schéma est donné ci-dessous :



- Les thyristors **Tr** et **Tr'** sont considérés comme parfaits (interrupteurs fermés à l'état passant et ouverts à l'état bloqué).
- \triangleright Les thyristors sont amorcés avec un retard angulaire α par rapport au passage par 0 de la tension réseau $V(\theta)$.

RS 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

- V = 230 V, f = 50 Hz.
- \triangleright La charge est résistive (**R=10** Ω).

Sachant que $\alpha = \pi/3$

- **B.23**) Quel est le déphasage entre $i_{G1}(\theta)$ et $i_{G2}(\theta)$? (0,5 pt)
- **B.24**) Représenter les grandeurs $i_{G2}(\theta)$, $u_c(\theta)$ et $V_{Tr}(\theta)$. (1,5 pt)
- **B.25**) Quelle est la valeur moyenne $\langle \mathbf{u}_c \rangle$ de la tension $\mathbf{u}_c(\boldsymbol{\theta})$? Justifier votre réponse. (1 pt)
- **B.26**) Calculer la valeur efficace **Uceff** de la tension $\mathbf{u}_{c}(\boldsymbol{\theta})$, sachant que : (1 pt)

$$\text{Uceff=}V\sqrt{1-\frac{\alpha}{2}+sin2\alpha/2}$$

- **B.27**) En déduire l'intensité du courant **Ieff**. (1 pt)
- **B.28**) Calculer la puissance dissipée **Pd** dans **R**. (1 **pt**)
- **B.29**) Donner les valeurs de α pour lesquels Uceff = 0 et Uceff = V. (1 pt)

Partie C: Energie pneumatique (8,5 points)

L'ouverture et la fermeture de la trappe du malaxeur sont assurées par un vérin à double effet dont les caractéristiques sont les suivantes :

Diamètre du piston (alésage) : D = 100 mm

Diamètre de la tige : d = 50 mm Pression d'utilisation : P = 5 bar

- C.1) Calculer la section du piston Ss sur laquelle l'air comprimé exerce une pression de la sortie. (1 pt)
- C.2) Calculer l'effort **Fs** que peut transmettre la tige lors de la sortie. (1 pt)
- C.3) Calculer la section du piston Se sur laquelle l'air comprimé exerce une pression de la rentrée. (1 pt)
- **C.4**) Calculer l'effort **Fe** que peut transmettre la tige lors de la rentrée. (1 pt)
- C.5) A partir du document **DRESS**, relever l'effort admissible de sortie du piston. (1 pt)
- C.6) Comparer les résultats des questions C.2 et C.5. Conclure. (1 pt)
- C.7) Compléter le schéma de câblage du circuit pneumatique par les numéros des éléments de remplacement (1 et 2) qui conviennent pour :
 (1,5 pt)
 - pouvoir régler la vitesse de translation de sortie de la tige.
 - insérer un bloqueur permettant d'arrêter la rentrée de la tige du vérin lors d'une coupure d'énergie pneumatique.
- **C.8**) Donner la désignation complète du **distributeur B** en indiquant le type de la commande. (1 pt)

RS 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع الموجوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

DRESS

Baumer Détecteurs capacitifs

Réf: CFAK 18P3100 (Capteur 1)

Données générales			Données électriques		
Portée nominale Sn	5 mm		Circuit de sortie	PNP à ouverture (NC)	
Type de montage	Non noyé		Courant de sortie	< 200 mA	
Électrode GND	Non		Tension résiduelle Vd	< 1,5 VDC	
Dérive en température	± 15 % (0 +70 °C)		Fréquence de commutation	50 Hz	
Réglage sensibilité	Non		Version de raccordement	Câble, L=2 m	
Indication de l'état de sortie	LED jaune		Plage de tension +Vs	10 30 VDC	
Type de mesure	Sans contact		Consommation max. (sans	20 mA	
Domaine d'utilisation			charge)		
Détection de médias non cor	nducteurs	Oui			
Détection de niveau de rempl	lissage à travers la pa-	Oui	Conditions ambiantes		
roi du conteneur			Température de fonctionne-	-25 +75 °C	
Liquides en contact direct		Oui	ment		
Détection d'objets / Produits e	en vrac	Oui	Classe de protection	IP 67/65 (face active/dét	ecteur)

Figure A

Réf: CFAK 18P1100 (Capteur 2)

Données générales			Données électriques		
Portée nominale Sn	5 mm		Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)	
Type de montage	Non nové		Courant de sortie	< 200 mA	
Électrode GND	Non		Tension résiduelle Vd	< 1.5 VDC	
				**	
Dérive en température	± 15 % (0 +70 °C)		Fréquence de commutation	50 Hz	
Réglage sensibilité	Non		Version de raccordement	Câble, L=2 m 10 30 VDC	
Indication de l'état de sortie	LED jaune		Plage de tension +Vs		E 2
Type de mesure	Sans contact		Consommation max. (sans	20 mA	
Domaine d'utilisation			charge)		
Détection de médias non cor	nducteurs	Oui			
Détection de niveau de rempl	issage à travers la pa-	Oui	Conditions ambiantes		
roi du conteneur			Température de fonctionne-	-25 +75 °C	т.
Liquides en contact direct		Oui	ment		
Détection d'objets / Produits e	en vrac	Oui	Classe de protection	IP 67/65 (face active/d	étecteur)

IP 55 - 50 Hz - Classe F - ΔT 80 K - 400 V Δ - S1 - Classe IE1

Courant Moment Puissance Vitesse Moment Intensité Facteur démarrage/ démarrage/ Moment nominale nominale nominal nominale de puissance Courant nominal nominal PN M_N Cos Phi ld / In Figure B N_N I_{N (400V)} Md/Mn Type kW min-1 N.m Α LS 90 L** 2.4 915 11.5 3 0.76 4.5 1.1 LS 100 L** 1.5 905 15.8 4.2 0.74 5.6 2.5 LS 112 M** 2.2 23.2 5.8 0.76 6 905 2.8 5.5 LS 132 M** 960 54.7 13.3 0.71 5.5 2.5 LS 160 M 7.5 16.3 0.79 4.7 1.7 73.9

Vérin pneumatique, série XL

Double effet avec piston magnétique, selon ISO 15552 G1/8 - G1/2 • alésage Ø 32 - 125 mm



Figure C

Référence Complèter selon codification de commande.	XL-032	XL-050	XL-080	XL-100	
Alésage Ø (mm)	32	50	80	100	
Longueur de l'amortissement (mm) **	27	32	32	32	
Pression d'utilisation	1 10 bar				'
Fluide de commande Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié					
Courses standard (mm)*	25, 40, 50, 8	0, 100, 125, 1	60, 200, 250, 3	320, 400, 2800	maxi

Tableau des efforts admissibles (en N)

Alésage Ø (mm)	sortie	rentrée
32	434	373
50	1060	890
80	2713	2448
100	4239	3974


الصفحة 9 RS 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 – الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

DREP 01

Partie A: Automate programmable industriel et acquisition

A.1.)

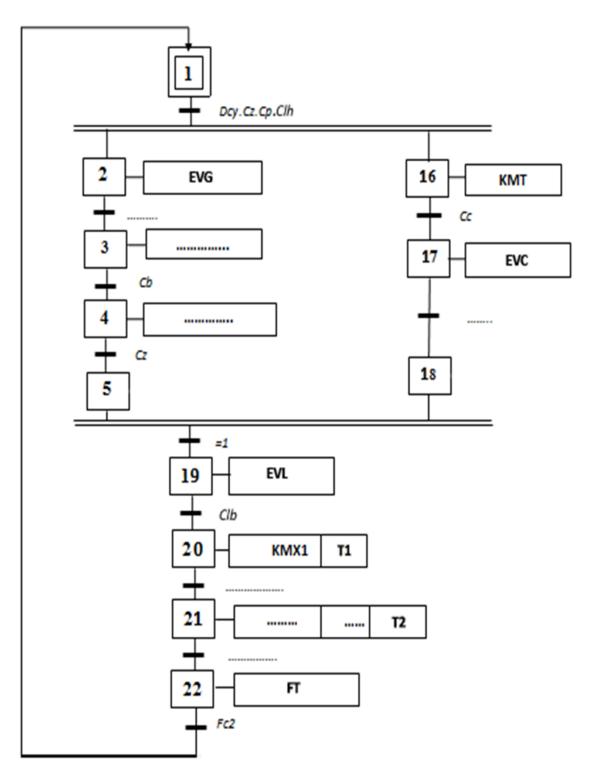

A.2.)

.....



RS 211A


الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية - شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

DREP 02

A.3.)

Etape X _i	Activation de l'étape	Désactivation de l'étape
X2		
Х3		
X4		
X19		

A.4.)

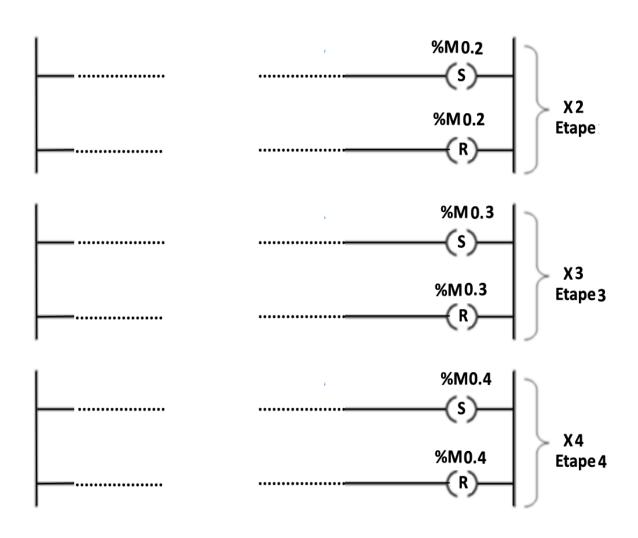

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع 11 - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندستة الكهربائية **RS 211A** 18 مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل DREP 03 **A.5.**) **A.6.**) Entrées Entrées Alimentation 2 @-4 ⊗ 5⊗ 5 ⊗ 5 ⊗ o 6 ⊗ o 7 ⊗ 6 🛇 • 6 ⊗ • 7 ⊗ 7 ⊗

4

فحة]	الص
abla	12
18	\setminus \Box

RS 211A


الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية - شعبة الهندسة الكهربانية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

DREP 04

A.7.)

Symbole	; (€ 8) -1	m_ s	=	s s
Туре				
Matériaux détectés (entourer les	Cuivre	Acier	Cuivre	Acier
bonnes réponses)	Bois Plastique		Bois	Plastique
	Liquide	Ciment	Liquide	Ciment

A.8.)

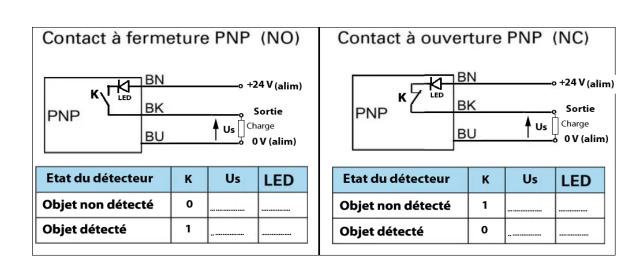


A.9.)

	Circuit de sortie	Portée nominale
Capteur 1		
Capteur 2		

A.10.)

Détecteur	Référence
Clb	
Clh	

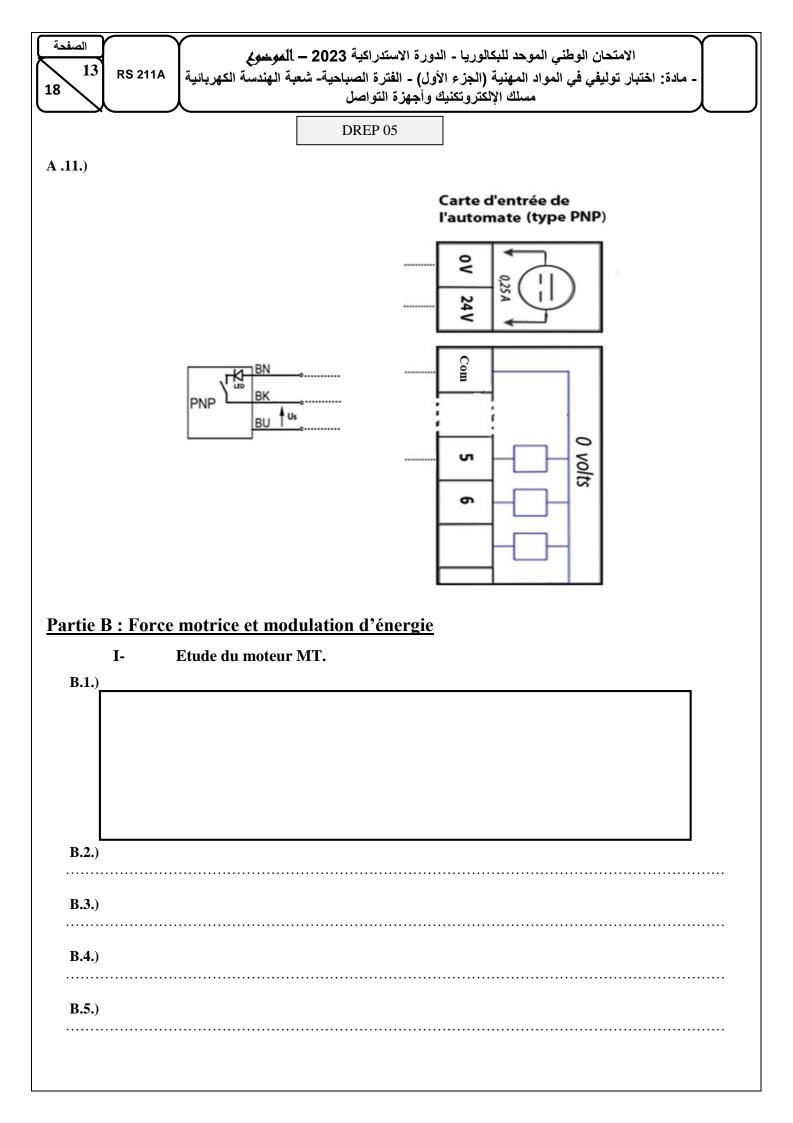



RS 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية - شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

DREP 06

B.6.)	
B.7.)	
B.8.)	
II-	Etudo du motour ograchem MV
B.9.)	Etude du moteur asynchrone MX.
B.10.)	
B.11.)	
B.12.)	
B.13.)	
B.14.)	
B.15.)	
B.16.)	
B.17.)	
B.18.)	


RS 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

DREP 07

B.19.)

B.20.)

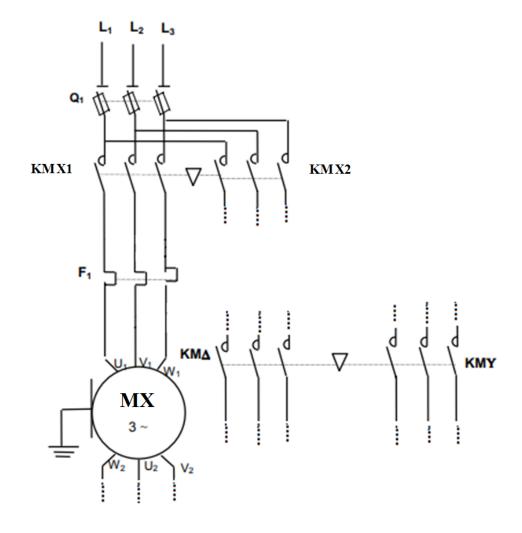


III- Étude du convertisseur statique.

B.21.)

.....

B.22.)

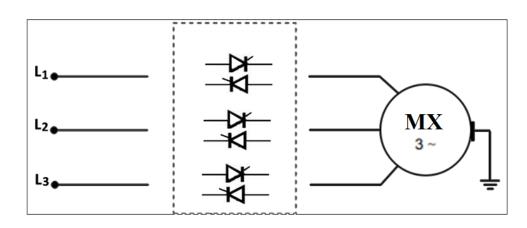

16 18

RS 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسَّة الكهربانية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

			DREP	08	
B.23.)					
B.24.)	•••••				
	ν (θ)				
	ο ίς ₁ (θ)	π/3	π	Íπ	θ
	ίς (θ)	π/3	π	2π	θ
	0 <i>μ</i> c(θ)	π/3	π	.2π	ė
	0	π/3	π	2π	e
	ν _{Τr(θ)}				
	0	π/3	π	2π	e
B.25.)				+	
B.26.)					
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
B.27.)					
B.28.)					

الصفحة			
abla	17		
18			

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربانية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

	DREP 09	
B.29.)		
Dortio	C : Energie pneum	atiqua
	C : Energie pheum	auque.
C.1.)		
C.2.)		
C.3.)		
C.S.)		
C.4.)		
C.5.)		
C.6.)		
C.7.)		
(A) (B) (C.8.)	Les é	léments de remplacement 1 2
C.8.)		

RS 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية - شعبة الهندسة الكهربانية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

Barème de notation

	A- Automate Programmable Industriel et acquisition (26,5 pts)
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
	B- Force motrice et modulation d'énergie (35 pts)
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
	C- Energie pneumatique (8,5 pts)
	C- Energie pheumatique (0,3 pts)
•	
•	
•	
•	
•	
•	



4°XNV&+ I NEAO& وزارة التربية الوصنية 1.E.U.O1 | SOXE1 .I.ESO والتعليم الأولو والرياضة ﴿ كَالنَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٨٤٥٥٣٢٨ و٤٥٤٨ المركز الوصنو للتقويم والامتحاناي

PPPPPPPPPPPPPPPP-PPP

عناصر الإجابة

RR 211A

4h مدة الإنجاز اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية

المادة

10 المحامل شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

الشعرة أو المسلك

CENTRALE A BETON

ELEMENTS DE CORRIGE




RR 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - عناصر الإجابة - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

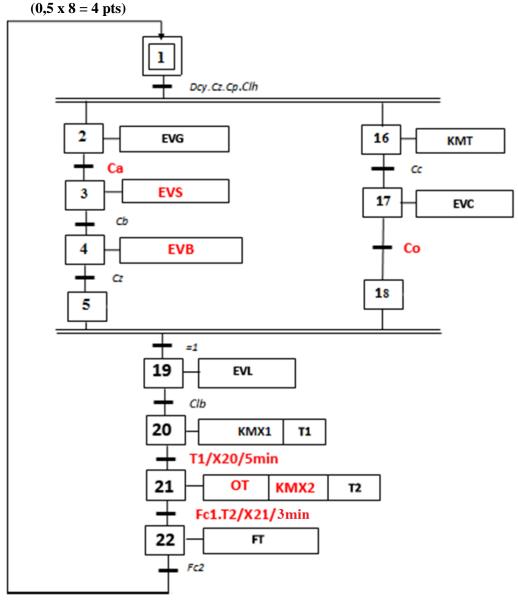Partie A: Automate programmable industriel et acquisition (26,5 points)





A.2.) (1 pt)

Divergence en ET


A.3.)
$$(0.5 \times 8 = 4 \text{ pts})$$

Etape X _i	Activation de l'étape	Désactivation de l'étape
X2	X1.Dcy.Cp.Cz.Clh	Х3
Х3	X2.Ca	X4
X4	X3.Cb	X5
X19	X5.X18	X20

الصفحة 3 RR 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 – عناصر الإجابة -- مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربانية مادة: اختبار توليفي مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل
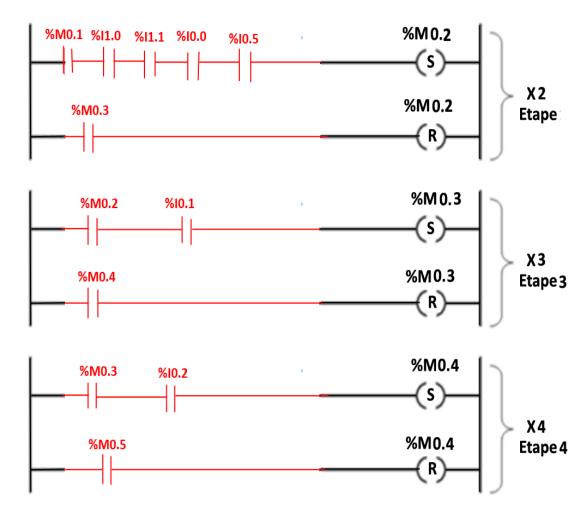
```
A.4.) (1 \times 3 = 3 \text{ pts})
```



A.5.)
$$(0.5 \times 4 = 2 \text{ pts})$$

EVG = X2

FT = X22


KMT = X16

EVS = X3



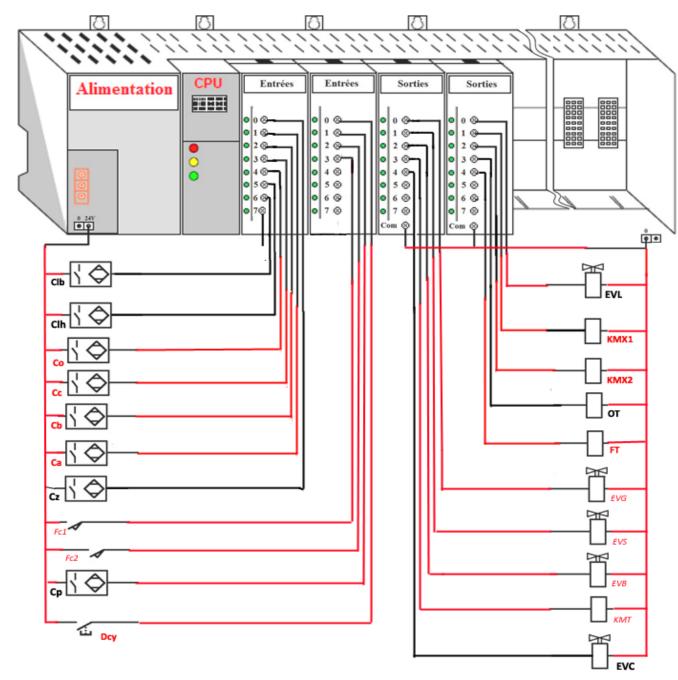الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 – عناصر الإجابة -- مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربانية مادة: اختبار توليفي مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل






A.7.) $(10 \times 0.25 = 2.5 \text{ pts})$

Symbole		s	\$\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac	
Туре	Capteur inductif, inductif	détecteur	_	apacitif, détecteur capacitif.
Matériaux détectés	Cuivre	Acier	Cuivre	Acier
(entourer les bonnes réponses)			Bois	Plastique
reponses)			Liquide	Ciment



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - عناصر الإمامة مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

A.8.) $(8 \times 0.25 = 2pts)$

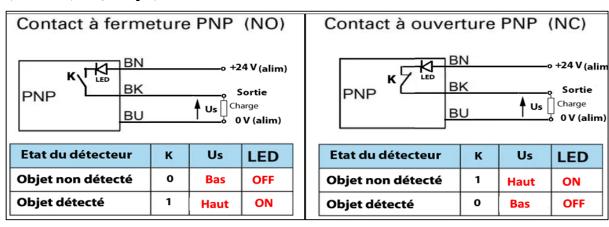


A.9.) $(4 \times 0.25=1 \text{pt})$

	Le circuit de sortie	la valeur de la portée nominale
Capteur1	PNP à ouverture (NC)	5mm
Capteur2	PNP à fermeture (NO)	5mm

A.10.) (2x 0,5=1pt)

Détecteur	Référence
Clb	CFAK 18P3100
Clh	CFAK 18P1100

A .11.) (1,5 pts)

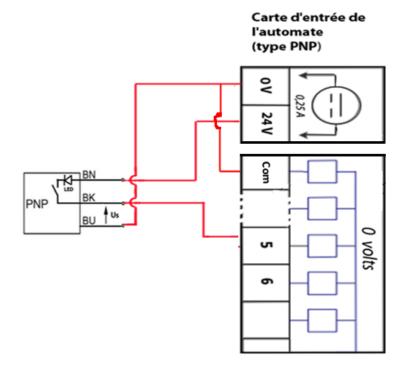


RR 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - عناصر الإجابة - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

Partie B: Force motrice et modulation d'énergie

I- Etude du moteur MT :

B.1) (1 pt)

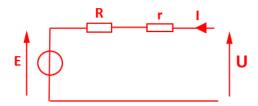

$$U=E+(R+r) \times I$$

$$E = U - (R + r)I = 200 - (0.2 + 0.5) \times 20 = 186 V$$

Puissance absorbée =
$$UI = 200 \times 20 = 4000 \text{ W}$$

Pertes Joules totales =
$$(R + r)I^2 = (0.2 + 0.5) \times 20^2 = 280 \text{ W}$$

Puissance utile =
$$4000 - (280 + 100) = 3620 \text{ W}$$

B.7)
$$(2x1=2 pts)$$

Tu =Pu/
$$\Omega$$
 =3620/1500x2 π /60 =3620/157 = 23 Nm
 Π = Pu/Pa = 90,5 %

B.8)
$$(2x1=2 pts)$$

Au démarrage, la fem est nulle (vitesse de rotation nulle).

$$U = (R + r + Rd).Id$$

$$Rd = U/Id - (R+r)$$

Rd=
$$200/40 - (0.5+0.2) = 5 - 0.7 = 4.3 \Omega$$

II- Etude du moteur MX

On a Cu= 54,7 Nm et la vitesse N=960tr/min. Donc d'après le tableau on prend LS132 M

$$Pu = 5.5 \text{ KW}$$

$$I_{N}=13.3 A$$

RR 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - عناصر الإجابة - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

B.13)
$$(2x1= 2pt)$$

On a Ns=f x 60/p =50*60/3 = 1000 tr/min g= (Ns-N)/Ns = (1000-960)/1000 =0.04 =4%

Pa= $\sqrt{3}$ U In cosΦ= $\sqrt{3}$ x 400 x 13,3 x 0,71= 6542,3 W

 $PJs=3R \times J^2 = R \times I^2 = 0.7 \times 13.3^2 = 123.82 W$

PTr = Pa - PJs - Pf = 6542,3 - 123,82 - 200 = 6218,48 W

 $PJr=g \times PTr = 0.04 \times 6218.48 = 248.73 \text{ W}$


On a Ω s =2 π x Ns/60 = 2 π x 1000/60 = 104,71, Donc Ce = PTr/ Ω s = 6218,48 / 104,71= 59,38 N.m

B.19)
$$(0.5 \times 2 = 1pt)$$

 $\eta = Pu/Pa$ avec Pu = PTr-PJr-Pm = 6218,48 - 248,73 - 500 = 5469,75 W

donc η=5469,75/6542,3 =0.836=83,6%

B.20) (4pts)

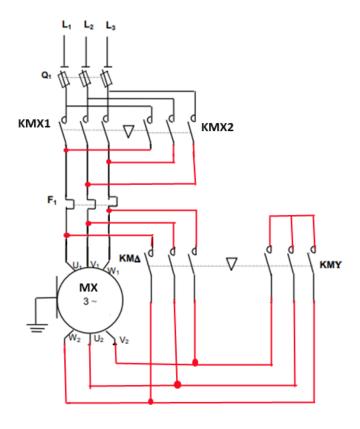

RR 211A


الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - عناصر الإجابة - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

III- Etude du convertisseur


B.21) (0,5 pt)

B.22) (1,5 pt)

Gradateur

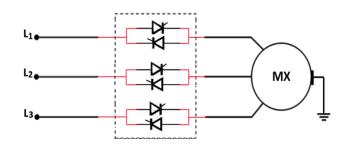

 $\phi = \pi$.

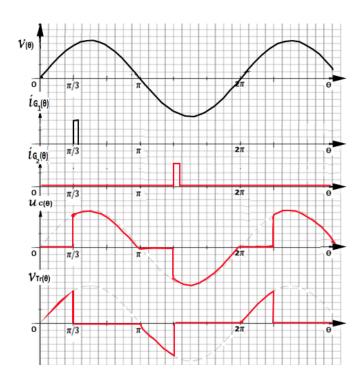

B.25)
$$(0.5x 2=1 pt)$$

$$\langle uc \rangle = 0 \text{ V}$$

Les alternances positives et négatives ont des aires identiques.

Uceff = 181,25 V

$$P = U \times I = 3285,15 \text{ W}$$

Pour Uceff=0 : $\alpha = 0$ et pour Uceff=V : $\alpha = \pi$

RR 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - عناصر الإجابة - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية- شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

Partie C: Energie pneumatique (8,5 points)

$$C.1) \qquad (1 pt)$$

$$Sp = \pi D^2/4 = 7853,98 \text{ mm}^2 = 78,53 \text{ Cm}^2$$


$$Fs = P \times Sp = 3926.5N$$

Sp' =
$$\pi(D^2 \cdot d^2)/4 = 5887.5 \text{ mm}^2 = 58.875 \text{ Cm}^2$$

$$Fe = P \times Sp' = 2943,75 N$$

4239 N

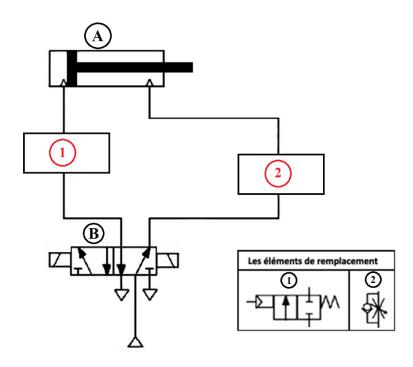La valeur théorique de la force lors de sa sortie est un peu différente de celle du constructeur Conclusion : les pertes de charge ne sont pas prises en compte dans les calculs.



C.8) (1 pt)

Distributeur pneumatique bistable 5/2 à commande électrique



RR 211A

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2023 - عناصر الإماوة - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية (الجزء الأول) - الفترة الصباحية - شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل

Barème de notation

	A- Automate Programmable Industriel et acquisition (26,5 pts)	
)		(4]
)		(1)
)		(4 j
)		(3)
)		(2)
)		(4,5)
)		(2,5)
)		(2 p)
)		(1 p
0)		$(1 \mathrm{p})$
1)		(1,5
	B- Force motrice et modulation d'énergie (35 pts)	1
)		(1 ₁
)		(1)
)		(1)
)		(1)
)		$(1 \mathrm{g}$
)		(1)
)		(2)
)		(2)
)		$(1 \mathrm{r}$
))		(1)
1)		$(1 \mathrm{p})$
2)		$(1 \mathrm{p})$
3)		(2)
1)		(1)
5)		(1)
5)		(1)
7)		(1)
3)		(1)
9)		(1)
))		(4)
1)		(0,5)
2)		(1,5
3)		(0,5)
1)		(1,5)
5)		(1 ₁
5)		(1 ₁
7)		$(1 \mathbf{l})$
3)		$(1 \mathbf{I})$
9)		(1 p
	C- Energie pneumatique (8,5 pts)	1
)		(1 p
)		(1)
)		(1)
,		(1)
)		(1)
)		(1)
)		(1,5)
		(1, 1)
)		