
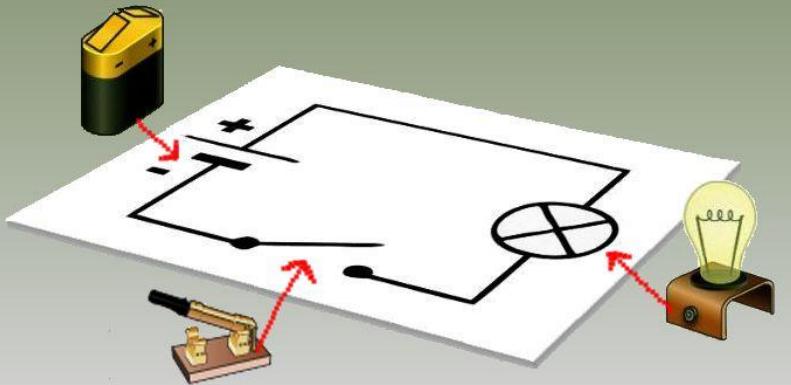


# الكهرباء

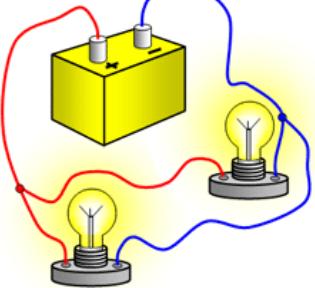


تمثيل عناصر الدارة الكهربائية المنزلية

تركيب على التوازي



تركيب على التوالى

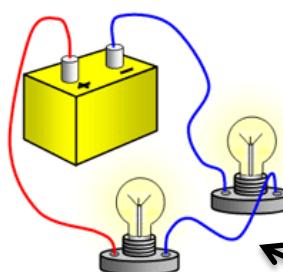

مصابح

أسلاك الربط

عمود/مولد/بطارية

قاطع

سالب	موجب
قطب	

في التركيب على التوالى حذف أو تعطل مصباح يقطع التيار و إضافة مصابيح يضعف الإنارة .

في التركيب على التوازي حذف أو تعطل مصباح لا يضعف الإنارة