

Nom et prénom :
Classe: N :
Pr. HASSAN AGARI

Devoir surveillé 2
Semestre II

Sciences physiques
1h.00min



Exercice I : (8 points)

1) Effectuer les opérations suivantes : (3 points)

$12\text{ G}\Omega = \dots\dots\dots \text{M}\Omega$ / $94\mu\text{A} = \dots\dots\dots \text{mA}$ / $1362\text{ V} = \dots\dots\dots \text{mV}$
 $7010\text{A} = \dots\dots\dots \mu\text{A}$ / $103\text{ K}\Omega = \dots\dots\dots \Omega$ / $2.3\text{A} = \dots\dots\dots \text{mA}$

2) Complétez le tableau suivant : (2 points)

	Tension électrique	Résistance électrique	Intensité du courant
L'unité de mesure			
Symboles			
Instrument de mesure			

3) Réponds par vrai ou faux : (2 points)

- Le courant électrique continu circule de la borne (-) vers la borne (+) :
- On utilise les résistors pour augmenter l'intensité de courant dans un circuit :
- Le sens de rotation d'un moteur ne change pas lorsqu'on inverse les bornes d'un générateur :
- Un calibre n'a pas d'unité :

4) Complétez les phrases suivantes : (1point)


- Le voltmètre se monte toujours en, et l'ampèremètre en
- Le symbole normalisé d'une résistance est :

Exercice II : (8points)



1. Déterminer les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques suivants : (3 points)

 Rouge Blanc Marron	 Orange Bleu Gris	 Violet Jaune Noir
.....		

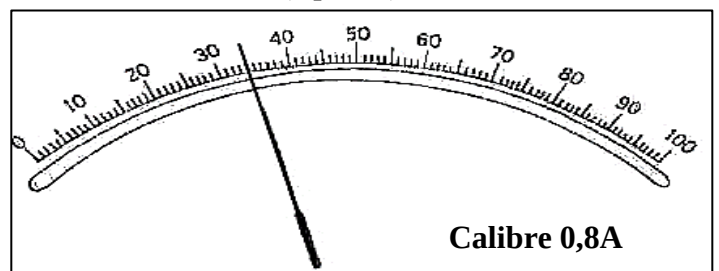2. Déterminer la tension et l'intensité de courant : (خلف الورقة) (3 points)



3. Montrer est ce que la lampe s'allume ou non. (2 points)

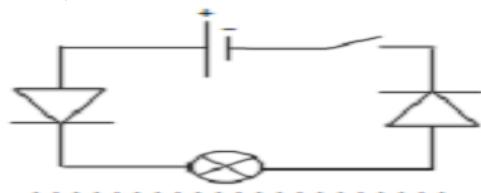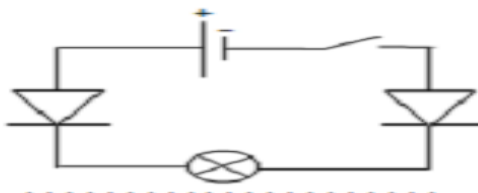

Exercice III : (4points)

Malika voulait que la lumière de la lampe soit moins, il a complété le circuit électrique représenté sur le côté mais l'éclairage de la lampe n'a pas changé.

1) Aidez Malika à diminuer l'éclairage de la lampe en proposant un schéma du circuit correct ? (خلف الورقة) (2 points)

2) Identifier les couleurs des anneaux qui caractérisent la résistance avec $R = 620\Omega$? (2 points)

