

سلسلة تمارين مع التصحيح - الوقاية من أخطار التيار الكهربائي

التمرين 1 :


- اذكر نتائج حدوث الدارة القصيرة.
- اذكر العناصر الكهربائية الضرورية لتفادي حدوث الدارة القصيرة.
- اعط الرمز الكهربائي للصهيره ، وكيف تركب في الدارة الكهربائية.

التصحيح :

- نتائج حدوث الدارة القصيرة :
 - ارتفاع درجة الحرارة في الدارة.
 - ظهور شارات.
 - اندلاع حريق.
 - إتلاف الأجهزة الكهربائية.
- لتفادي حدوث دارة قصيرة ، يجب استعمال الصهاير والفاصل الكهربائي (في التركيب المنزلي).
- رمز الصهيره هو:
- وتركب على التوالي مع الجهاز الذي نريد حمايته من الدارة القصيرة.

التمرين 2 :

نجز التركيب التالي :

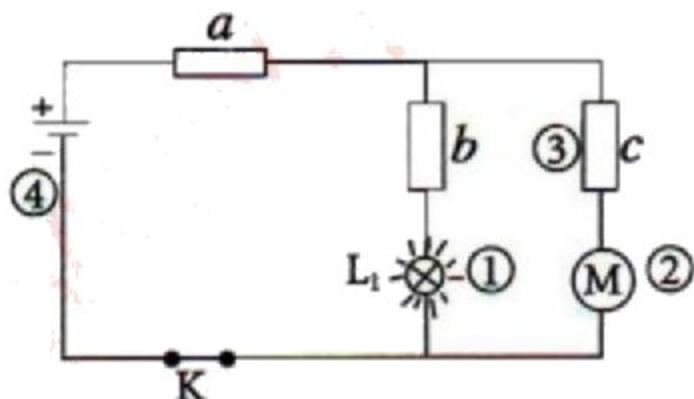


- 1 - سم العناصر الكهربائية المرقمة المكونة للدارة (1) و (2) و (3) و (4) و (5).
- 2 - ما هو دور العناصر (a) و (b) و (c) ؟
- 3 - أعد رسم الدارة معيناً تموضع الدارة القصيرة على مستوى المحرك.

التصحيح :

- 1

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) المصباح L ₁ | • |
| (2) محرك | • |
| (3) صهيره | • |
| (4) عمود | • |
| (5) قاطع التيار مغلق | • |

- دور العنصر (a) : صهيره لتفادي إتلاف العمود .
 دور العنصر (b) : صهيره لتفادي إتلاف المصباح L_1 .
 دور العنصر (c) : صهيره لتفادي إتلاف المصباح L_2 .

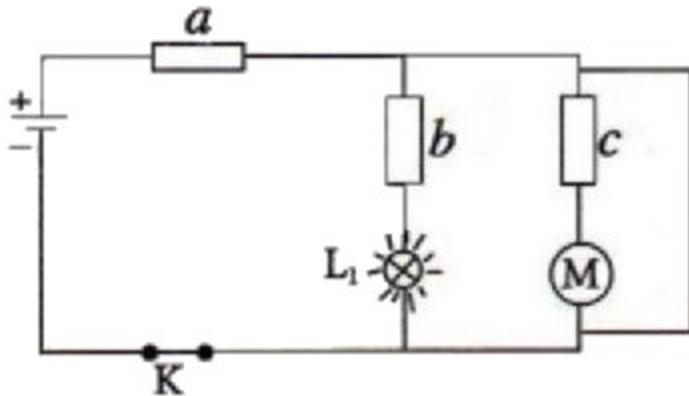


التمرين 3 :

نعتبر دارة كهربائية تتكون من عمود ذي توتر $U = 6,2V$ ومصابيح مركبين على التوازي وقاطع التيار مغلق.

- ارسم تبیانة الدارة معيناً تموضع الفولطیمتر اللازم لقياس التوتر بين قطبی العمود .
- اعط العلاقة بين التوترات بين مرابط المصابيح والتوتر بين قطبی العمود .
- اعط قانون العقد المطبق في هذه الدارة .
- حدد التوتر بين مربطي كل مصباح .

التصحیح :

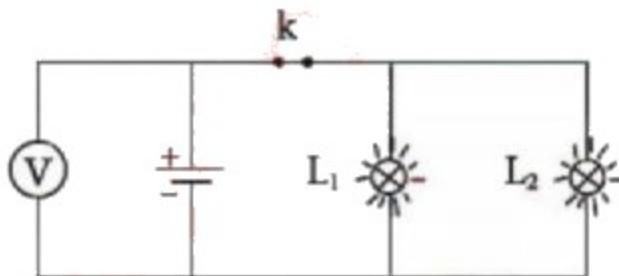

2 - العلاقة بين التوترات بين مرابط المصابيح والتوتر بين قطبی العمود :

$$\text{التوتر العمود} : U_G$$

$$\text{التوتر بين مربطي المصباح } L_1 : U_1$$

$$\text{التوتر بين مربطي المصباح } L_2 : U_2$$

لأن المصابيح مركبان على التوازي .

$$\text{العلاقة هي: } U_G = U_1 = U_2$$

3 - قانون العقد المطبق في هذه الدارة هو :

$$I = I_1 + I_2$$

I : شدة التيار التي ينتجها العمود

I_1 : شدة التيار المارة بالمصباح L_1

I_2 : شدة التيار المارة بالمصباح L_2

4 - تحديد قيمة التوتر بين مربطي كل مصباح :

نعلم أن التوتر بين قطبی العمود هو : $U_G = 6,2V$

وبالتالي فإن التوتر بين مربطي المصباح L_1 هو : $U_1 = 6,2V$

والتوتر بين مربطي المصباح L_2 هو : $U_2 = 6,2V$ (لأن المصابيح مركبان على التوازي) .