

# المركب الكهروبي

## NE555

### (1) تعريف:

المركب الكهروبي NE555 عبارة عن دائرة متكاملة، له ثمانية مرابط، يستعمل في تركيبين أساسيين هما المتأرجحة (الوامض الكهربائي) و المؤقت.

### (2) الرمز:




### (3) الخصائص الكهربائية:

مجال توتر التغذية من 3v إلى 16v .  
شدة التيار القصوى لمخرج المركب NE555  $I_{max} = 200mA$

### (4) الوظيفة التقنية:

دور المركب الكهروبي NE555 : إنتاج إشارات كهربائية مستطيلة أو مربعة.

### (5) تجربة (المتأرجح) :

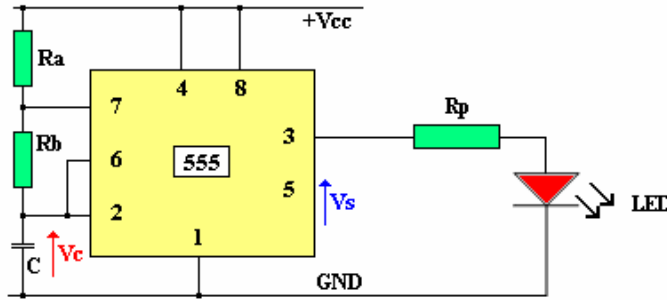

### ملاحظة:

نلاحظ أن التنبيل المتألق كهربائيا LED في مخرج المركب الكهروبي يصدر إشارة صوتية وامضة، تتغير هذه الإشارة بتغير المقاومة Ra و Rb و المكثف C.

### إستنتاج:

نستنتج أن المركب الكهروبي NE555 ينتج إشارات كهربائية مستطيلة يمكن تغير ترددها بتغيير قيم المقومات و المكثفة.