


## الدارة الكهربائية البسيطة Le circuit électrique simple

تقديم :

يتم توليد الكهرباء التي يزودنا بها المكتب الوطني للكهرباء في محطات التوليد (محطات كهرومائية أو كهر حرارية)، ويتم بعد ذلك نقلها من هذه المحطات إلى المستهلك عبر شبكة موصلة.

I) تركيب دارة كهربائية بسيطة :


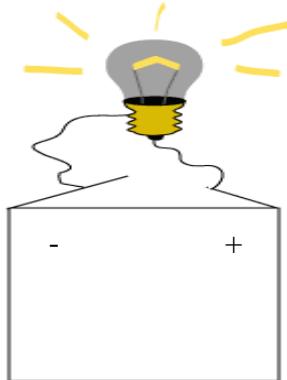
1) تركيب دارة كهربائية مكونة من عمود ومصباح وأسلاك توصيل :  
تجربة :



استنتاج :

« عند قلب مربطي المصباح، نلاحظ إضاءة المصباح، وبالتالي فمربطا المصباح متتشابهان.  
« أحد مربطي العمود يحمل الإشارة (+)، والآخر يحمل الإشارة (-)، نقول إذن ان للعمود قطبين : قطب موجب (+) وقطب سالب (-).

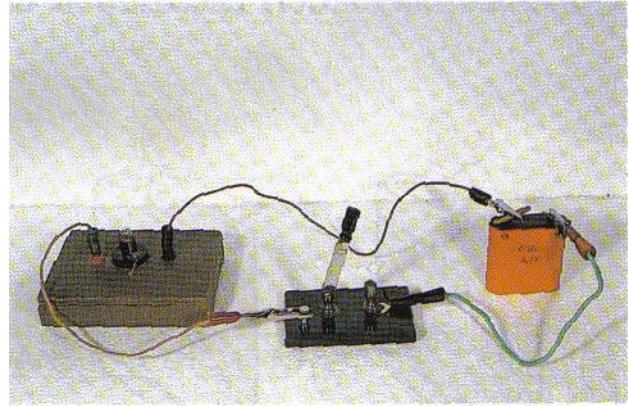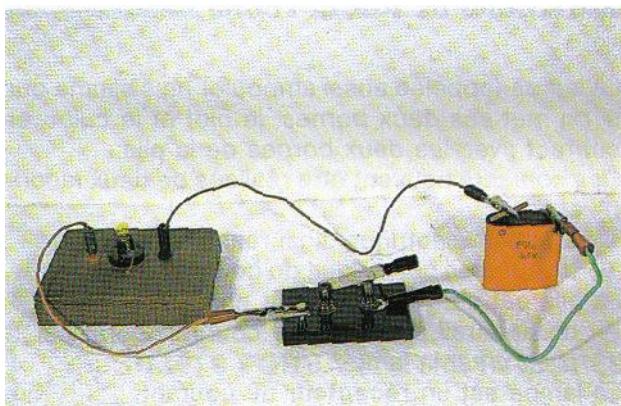2) التحكم في الدارة الكهربائية باستعمال قاطع التيار الكهربائي :  
تجارب :



ملاحظات واستنتاجات :

« عندما يكون قاطع التيار الكهربائي مفتوحا، نلاحظ عدم إضاءة المصباح، ونقول أن الدارة الكهربائية مفتوحة.  
« عندما يكون قاطع التيار الكهربائي مغلقا، نلاحظ إضاءة المصباح، ونقول أن الدارة الكهربائية مغلقة.

➡ نستنتج أن قاطع التيار الكهربائي يتحكم في إضاءة المصباح أو عدم إضاءته.







## خلاصة :

» المجموعة المكونة من مولد التيار الكهربائي ( العمود مثلا ) ومستقبل التيار الكهربائي ( مصباح مثلا ) وقاطع التيار الكهربائي وأسلاك التوصيل تسمى **بالدارة الكهربائية البسيطة**.  
 » لكل من العمود والمصباح وقاطع التيار الكهربائي مربطان، لذلك تسمى **ثنائيات القطب**.


### (II) تمثيل دارة كهربائية :

#### 1) الرموز الاصطلاحية :

لتمثيل دارة كهربائية بسيطة، نستعمل رموزا اصطلاحية خاصة نذكر بعضها في الجدول التالي :

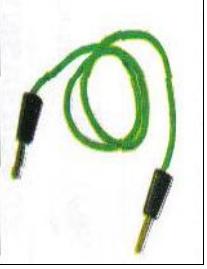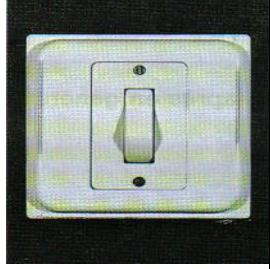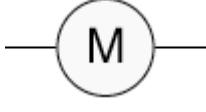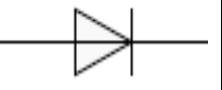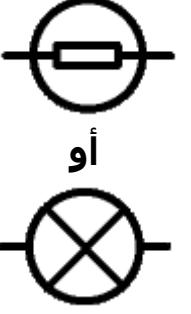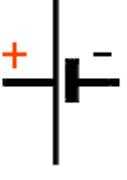					
محرك	صمام ثبائي	سلك توصيل	قاطع التيار الكهربائي	مستقبل (مصباح)	مولد (عمود)
			 (مفتوح)  (مغلق)	 أو 	
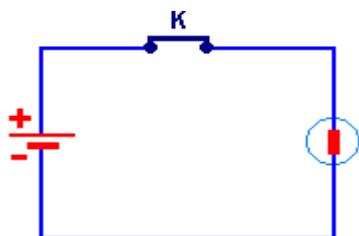
#### 2) تمثيل دارة كهربائية بسيطة باستعمال الرموز الاصطلاحية :



بيانة دارة كهربائية بسيطة

تتكون هذه الدارة الكهربائية من عمود يولد التيار الكهربائي و مصباح وقاطع تيار وأسلاك التوصيل الكهربائي.

## خلاصة :

لتمثيل دارة كهربائية ، يتم الاعتماد على الرموز الاصطلاحية للعناصر المكونة لها.