

I- ثنائية القطب:

تعريف: ثنائي القطب الكهربائي هو كل مركب كهربائي أو تجميع مركبات كهربائية تحتوي على مربطين (أو قطبين).



نرمز لثنائي القطب بمستطيل ذي مربطين A و B.

ـ ثبائي القطب النشيط : يظهر بين قطبيه توتر غير منعدم، عندما نوصله لوحده بجهاز فولطметр. ($U_{AB} \neq 0$)

ـ ثبائي القطب غير النشيط : لا يظهر بين قطبيه توتر عندما نوصله لوحده بجهاز فولطметр. ($U_{AB} = 0$)

II- الموصلا الأومي:

تعريف: الموصلا الأومي ثبائي قطب غير نشيط يتميز بمقدار فيزيائي يسمى **المقاومة** R ، وحدتها في النظام العالمي للوحدات هي الأوم (Ω).

قانون أوم: يتناسب التوتر بين مربطي موصلا أومي، اطرادا مع شدة التيار الذي يمر فيه.



$$U_{AB} = R \times I$$

ملاحظات:

❖ يمكن التعبير عن قانون أوم بطريقة أخرى:

$$G = \frac{1}{R} \quad \text{فإن} \quad U_{AB} = RI$$

تسمى الثابتة **G مواصلة الموصلا الأومي** ويعبر عنها بالوحدة السيemens (S).

❖ يعتبر سلك فلزي، ذو مقطع ثابت، موصلا أوميا إذا أبقيت درجة حرارته ثابتة. وتبين التجربة أن مقاومته تتبع بطوله L

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

و بمقطعيه S و نوعيته.


ρ : تتعلق بنوعية السلك و تسمى **مقاومة السلك** و يعبر عنها بالأوم متر.

مثال : $\rho_{Fe} = 9,6 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$ و $\rho_{Cu} = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$

III- تجميع الموصلات الأومية:

1- التجميع على التوالى:

1-1 الدراسة النظرية:

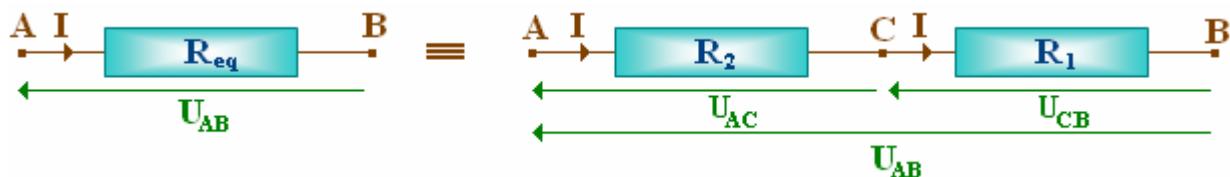

حسب قانون أوم :

$R_{eq} = R_2 + R_1 \iff R_{eq}I = R_2I + R_1I \iff U_{AB} = U_{AC} + U_{CB}$

1-2 الدراسة التجريبية:

باستعمال جهاز الأومتر نقوم بقياس R_{eq} ; R_2 ; R_1

$R_{eq} = R_2 + R_1 \iff R_{eq} = 57 k\Omega \quad ; \quad R_2 = 10 k\Omega \quad ; \quad R_1 = 47 k\Omega$


Conducteurs Ohmiques

تعميم: بصفة عامة إذا تم تجميع n موصل أومي على التوالي فإن ثنائي القطب المكافئ هو موصل أومي مقاومته:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n = \sum_{i=1}^n R_i$$

$$\frac{1}{G_{eq}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} + \dots + \frac{1}{G_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{G_i}$$

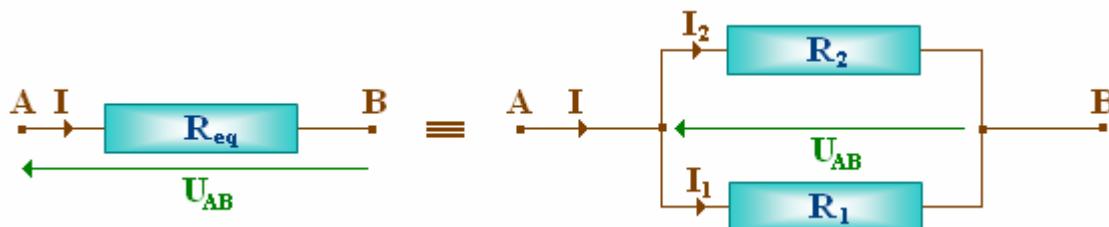- 2 التجميع على التوازي:
- 1- 2 الدراسة النظرية:



حسب قانون أوم : $U_{AB} = R_{eq}I$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \iff \frac{U_{AB}}{R_{eq}} = \frac{U_{AB}}{R_1} + \frac{U_{AB}}{R_2} \iff I = I_1 + I_2$$

- 2 الدراسة التجريبية:

باستعمال جهاز الأومتر نقوم بقياس R_{eq} ; R_2 ; R_1

$$R_{eq} \approx 8,24 \text{ k}\Omega \quad ; \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega \quad ; \quad R_1 = 47 \text{ k}\Omega$$

$$R_{eq} \approx 8,24 \text{ k}\Omega \iff R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \iff \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

تعميم: بصفة عامة إذا تم تجميع n موصل أومي على التوازي فإن ثنائي القطب المكافئ هو موصل أومي مقاومته:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 + \dots + G_n = \sum_{i=1}^n G_i$$

- III- المعدلة:

- 1 تعريف:


المعدلة مركبة كهربائية تتكون من سلك فلزي مكون من أشابة الحديد والنحاس، مقطعه ثابت، ملفوف على أسطوانة عازلة.

- 2 استعمال المعدلة:

نضع:

$$R_{CB} = \rho \times \frac{L_{CB}}{S} \quad \bullet \quad \text{المقاومة الجزئية للمعدلة: } R_{CB}$$
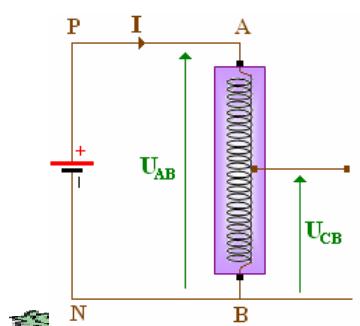
$$R_{AB} = \rho \times \frac{L_{AB}}{S} \quad \bullet \quad \text{المقاومة الكلية للمعدلة: } R_{AB}$$



$$0 \leq \rho \times \frac{L_{CB}}{S} \leq \rho \times \frac{L_{AB}}{S} \quad \text{فإن } 0 \leq L_{CB} \leq L_{AB}$$

أي $0 \leq U_{CB} \leq U_{AB}$ ومنه $0 \leq R_{CB} \leq R_{AB}$

بتحريك الزالقة C من A إلى B نغير التوتر U_{CB} من 0 إلى U_{AB} ، وهكذا نحصل على توتر قابل للضبط، يسمى هذا التركيب بـ **تركيب مقسم للتوتر**.