

الأب أو الولي	الإدارة	الملاحظة
		10

المراقبة المستمرة رقم 1  
 الاسم: .....  
 الفوج: .....  
 التاريخ: .....  
 المستوى: السادسة ابتدائي

1 - حدد عناصر الدارة الكهربائية المنزلية : 1

.....  
 .....

2- حدد دور العداد : 1

.....  
 .....

3- ماهو دور الصهيرة : 1

.....  
 .....

4 - يركب قاطع التيار مع سلك الطور أو السلك المحايد 1

.....  
 .....

5 - اذكر أسلاك الدارة الكهربائية 1,5

.....  
 .....

6- ماهو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية 1


.....  
 .....

7

أ - لاحظ التركيب التالي جيدا ثم حدد هل هو تركيب 1,5

على التوالي أم تركيب على التوازي .

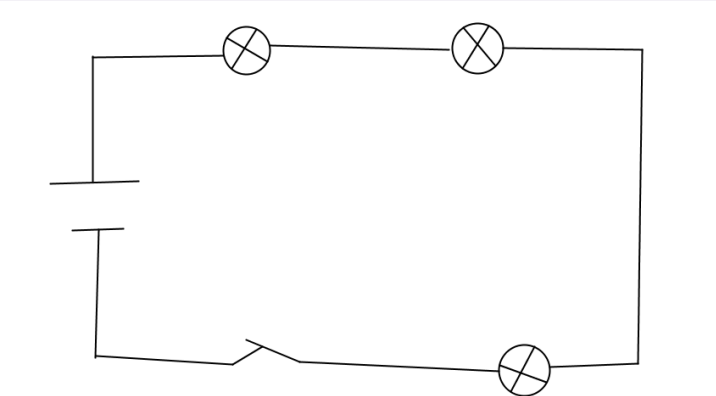ب - إذازلنا أحد المصابيح ماذا يحدث في التركيب



8 - اعط رمز عناصر الدارة الكهربائية التالية

المصباح:	•	الفاصل
البطارية:	•	قاطع التيار مغلق

9 - أنقل الجواب الصحيح الى الورقة :

- ◀ المصابيح في الدارة الكهربائية المنزلية مركبة على التوالي .
- ◀ العداد يحمي الدارة الكهربائية .
- ◀ تضعف إنارة كل مصباح عند إضافة مصباح في تركيب على التوالي .
- ◀ تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من أسلاك ومصابيح فقط