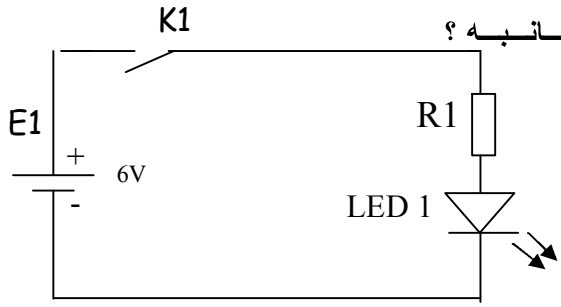


النقطة :	مادة التكنولوجيا الصناعية	ثانوية عبد الخالق الطريس الإعدادية
	فرض 1 (الأسدس 2)	- وجدة -
المدة : 50 د	الثانية	الرقم :



1- أجب عن الأسئلة المرتبطة بالرشم الكهربوي جانبه ؟
1.1 أذكر إسم كل مركب مستعمل في الدارة جانبه ؟

2.1 ما هو نوع تركيب R1 مع LED1 ؟


3.1 ما هي وظيفة R1 في التركيبة ؟

2- أجب بصحيح أو بخطأ ؟

.....	للروبوت المتتبع للشريط الأسود 5 عجلات
.....	المقاومة تخفض من التوتر الكهربائي
.....	$1 K\Omega = 100 \Omega$
.....	وحدة قياس شدة التيار هي الفولط V

3- إشرح ما يلي ؟
التمهيل :

4- أتمم ما يلي ؟

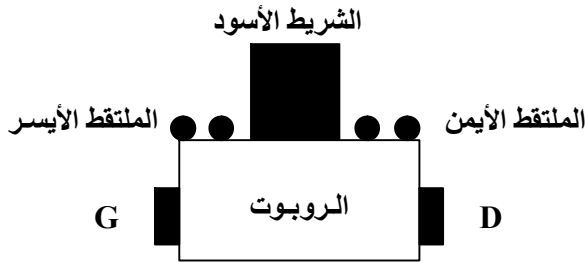

حالة العجلة اليمينية D

حالة العجلة اليسارية G

5- أذكر أسماء الأجهزة المستعملة لقياس المقادير التالية ؟
شدة التيار الكهربائي :
التوتر الكهربائي :