

## الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك المهنية

الدورة العادية 2022

- الموضوع -

**NS 216B** 



مدة الإنجار 2h

اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني

المادة

10 | (

المعامل

شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية

الشعبة أو المسلك

- **☞** Le sujet comporte au total 14 pages.
- **☞** Le sujet comporte 3 types de documents :

■ Pages **02 à 05 :** Socle du sujet ;

(Couleur Verte)

■ Pages **06 à 08** : Documents ressources portant la mention ;

DRES XX (Couleur Rose)

■ Pages **09 à 14** : Documents réponses portant la mention.

**DREP XX** (Couleur **blanche**)

Le sujet comporte 3 parties A, B et C qui sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre quelconque :

A) Initiation aux API:

(14 points)

B) Initiation aux bus et aux réseaux de terrain :


(8 points)

C) Gestion de la maintenance :

(8 points)

La numérotation des questions est continue : de la question 1 (Q1) à la question 22 (Q22).

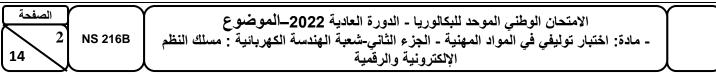- Toutes les réponses doivent être rédigées sur les documents réponses : DREP XX.
- ெ Les pages portant en haut la mention DREP XX (Couleur Blanche) doivent être obligatoirement jointes à la copie du candidat même si elles ne comportent aucune réponse.
- **☞** Aucun document n'est autorisé.
- Sont autorisées les calculatrices non programmables.



A) Initiation aux API: (14 points)

#### EQUIPEMENT D'EMBALLAGE

#### I) MISE EN SITUATION:

Une entreprise de fabrication de bidons de peinture utilise un système de transfert qui permet de transporter les bidons et les évacuer vers un poste d'emballage.


Le transfert est assuré principalement par deux tapis roulants commandés par un automate programmable API.

#### II) DESCRIPTION DU SYSTEME:

Le système comporte essentiellement :

- ✓ Un tapis roulant **Tapis 1** qui amène les bidons ;
- ✓ Un tapis roulant **Tapis 2** qui transporte un lot de **3 bidons** vers le poste d'emballage ;
- ✓ Un capteur photo-électrique **D1**;
- ✓ Un pupitre de commande.

#### Schéma descriptif:

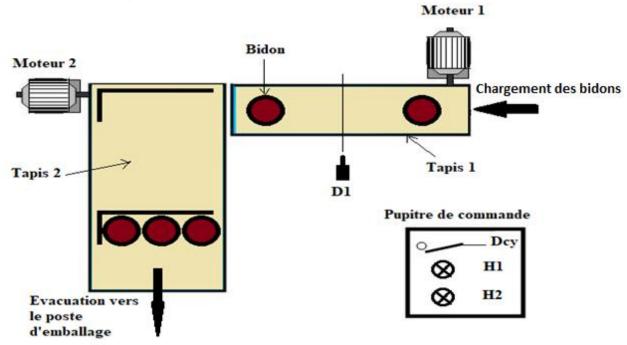

#### III) FONCTIONNEMENT DU SYSTEME :

L'équipement ci-dessus est utilisé pour former un lot de 3 bidons afin de les évacuer vers le poste d'emballage.

Une action sur le bouton poussoir "Dcy" permet le départ cycle. Les bidons chargés sur le Tapis 1 sont acheminés vers le Tapis 2. (Les bidons sont initialement chargés manuellement sur le Tapis 1 par un opérateur).


Chaque bidon, en passant sur le **Tapis 1**, est détecté par le capteur photoélectrique **D1** dont le signal permet de compter les **3 bidons**.

Lorsque le nombre de 3 bidons est atteint, le **Tapis 1** fonctionne pendant 5 secondes, puis il s'arrête et le **Tapis 2** fonctionne pendant 10 secondes (Temps nécessaire pour l'évacuation).
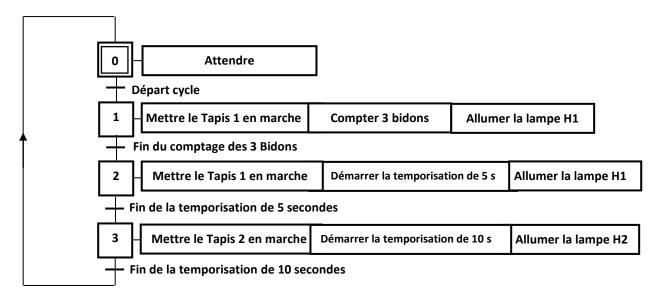
# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني-شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية

La lampe H1 signale la mise en marche du Tapis 1 et la lampe H2 signale la mise en marche du Tapis 2.

Le GRAFCET point de vue système est le suivant :



La commande du système est assurée par un Automate Programmable Industriel API.

Tableau d'affectation des entrées

Fonction de l'entrée	Capteur/Interface d'entrée	Variable d'entrée de l'API
Départ cycle	Dcy	%I0.0
Incrémentation du compteur	D1	%I0.1

#### Tableau d'affectation des sorties

Action	Actionneur	Préactionneur	Variable de sortie de l'API
Mise en marche du Tapis 1	Moteur asynchrone triphasé M 1	Contacteur KM1 de 24 Vcc	% Q0.0
Mise en marche du Tapis 2	Moteur asynchrone triphasé M2	Contacteur KM2 de 24 Vcc	% Q0.1
Allumage de la lampe H1	Lampe verte	de signalisation 24 Vcc	% Q0.2
Allumage de la lampe H2	Lampe bleue	de signalisation 24 Vcc	%Q0.3

## الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية

#### Tableau d'affectation des variables internes

Repère	Fonction	Caractéristique	Adresse
C1	Comptage des bidons	Compteur interne API : %C1	%C1
FBI_1	Temporisation d'activation Tapis 1	T#1 = 5 secondes	FBI_1.Q
FBI_2	Temporisation d'activation Tapis 2	T#2 = 10 secondes	FBI_2.Q

En tenant compte du GRAFCET point de vue système, des tableaux précédents des variables et des documents ressources **DRES 01** et **DRES 02** :

Q1: Compléter le GRAFCET point de vue partie commande (PC). 3 points

Q2: Compléter le GRAFCET point de vue API. 3 points

Q3: Compléter le tableau d'activation et de désactivation des étapes, les équations de sorties et le programme en langage LADDER.

3 points

Q4: Compléter le schéma du raccordement :

1. Des entrées au module des entées de l'API. 2,5 points

2. Des préactionneurs au module des sorties de l'API. 2,5 points

### B) Initiation aux bus et aux réseaux de terrain : (8 points)

Le format de l'échange est défini pour chaque caractère émis avec les caractéristiques :

- Débit 9600 bits/s ;
- 1 bit de start ;
- 7 bits de données ;
- 1 bit de parité impaire (odd) ;
- 2 bits de stop.

Au repos la ligne est au « 1 » logique. On désire émettre le caractère « j ».

Q5: De quelle liaison série s'agit –il ? (I2C, Bus CAN ou RS232)

**Q6:** Déduire du document **DRES 03** le code **ASCII** du caractère « **j** » en binaire, en décimal et en hexadécimal.

**Q7:** Compléter le tableau de protocole de cette liaison. 1,5 point

**Q8:** Compléter la trame émise lors de l'envoi du caractère « **j** » 1 point

1	•														t (ms)
	Repos	Start	D0(LSB)	Dl	D2	D3	D4	D5	D6	D7(MSB)	Parité	Stop	Stop	Repos	
1_													,		
0															

سفحة	الم
abla	5
[14]	V

NS 216B

## الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية

<b>Q9:</b> Calculer le temps de transmission $\mathbf{t}$ (en $\mu$ s) d'un bit.	0,5 point
Q10: Quel type de réseau constitue Internet (LAN, MAN ou WAN)?	0,5 point
Q11: Quelles sont les trois topologies à l'origine de la plupart des réseaux locaux ?	1 point
Q12: Citer trois supports utilisés dans la transmission d'information (sous forme de signaux)	dans
les réseaux locaux.	1 point
Q13: Qu'est-ce qu'un réseau évolutif? Cocher la bonne réponse.	0,5 point
<u>C) Gestion de la maintenance</u> : (8 points)	
Q14: Définir les différents types de maintenance d'un système électrique correspondant à ch	aque
type d'action.	4 points
Q15: Quelle est l'opération concernant la maintenance préventive ?	0,5 point
Q16: Que représentent les tâches simples de nettoyage, de graissage, de surveillance des niv	eaux et
des organes ?	0,5 point
Q17: En quoi consiste la maintenance corrective ?	0,5 point
Q18: « Trouver une solution temporaire pour démarrer et éviter les arrêts de production ». D	e quel
type de maintenance s'agit-il?	0,5 point
Q19: A quelle question répond la tâche « localiser une défaillance » ?	0,5 point
<b>Q20:</b> En quoi consiste la maintenance industrielle ?	0,5 point
Q21: « L'utilisation des pièces jusqu'à usure complète sans risque, avec un suivi régulier de	la
machine qui informe à chaque instant sur son état ». De quel type de maintenance s'agi	t-il ? <b>0,5 point</b>
Q22: Laquelle de ces opérations ne fait pas partie d'une politique de maintenance préventive	
systématique ?	0,5 point

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية

DRES 01

## A-Temporisation TON: délai à l'activation


#### **Description du fonctionnement**

Le bloc fonction FBI\_1 (voir le schéma ci-dessous) est utilisé pour le retard de mise en marche.

L'état initial de "ET" lors du premier appel du bloc fonction est "0".

Les paramètres supplémentaires "EN" et "ENO" peuvent être configurés.

#### Représentation en LADDER

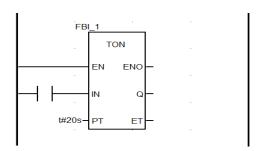


#### Description des paramètres

Repère	Désignation	Signification
FBI_1	Bloc numéro 1	De FBI_1 à FBI_125 par section LADDER.
IN	Déclenchement de la temporisation	Entrée active sur l'état haut.
PT	Présélection du temps de retard	La durée du retard est en secondes (exemple : t#20s)
Q	Sortie du temporisateur FBI_1	Bit associé est FBI_1.Q
ET	Temps	Horloge interne : Mot qui croit de 0 à PT sur
		écoulement de temporisation. Mot associé <b>FBI_1.t</b>

#### **Chronogramme**


Représentation de la temporisation TON:

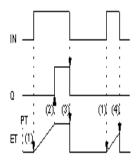

- (1) Si IN passe à "1", l'horloge interne (ET) se déclenche.
- (2) Si l'horloge interne atteint la valeur de PT, Q passe à "1".
- (3) Si IN passe à "0", Q passe à "0" et l'horloge interne s'arrête/est remise à zéro.
- (4) Si IN passe à "0" avant que l'horloge interne n'ait atteint la valeur de PT, l'horloge interne s'arrête/est remise à zéro sans que Q ne passe à "1".
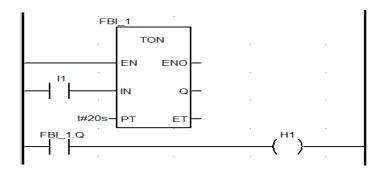
#### Exemple:

Allumage de la lampe H1 après 20 secondes de l'action sur I1.



الصفحة 7 NS 216B

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية


DRES 02

## B- Une démarche de traduction d'un GRAFCET en LADDER

L'étape i est matérialisée par une case mémoire Mi.

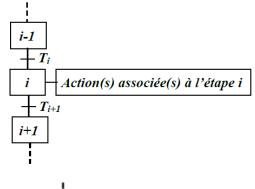
#### L'étape i est:

- > Activée par l'étape i-1 et la réceptivité Ti
- > Désactivée par l'étape i+1



### **Exemple:**


Etape	Activation	Désactivation
M2	M1.I1	M3

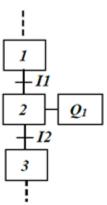

> Equation de l'action Q1 :

Q1=M2


> Programme en LADDER

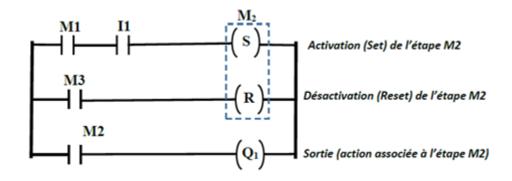

### C- Capteur 3 fils
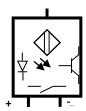
#### Il comporte:

- > 2 fils d'alimentation (+) et (-);
- > 1 fil pour la transmission de l'état de sortie.




الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية


DRES 03

## D- Tableau de code ASCII


Г					$\neg$	b6	0	0	0	0	1	1	1	1
	Е	Bin	air	e	ı	b5	0	0	1	1	0	0	1	1
ı						b4	0	1	0	1	0	1	0	1
				Hexad	écim	al	0	1	2	3	4	5	6	7
b3	b2	b1	ьо	1	Déci	mal	0	16	32	48	64	80	96	112
0	0	0	0	0	+	0	NUL	TC7 (DEL)	SP	0	@	Р	•	p
0	0	0	1	1	+	1	TC1	DC1	!	1	Α	Q	а	q
0	0	1	0	2	+:	2	TC2	DC2	:	2	В	R	b	г
0	0	1	1	3	+	3	TC3	DC3	#	3	С	S	С	8
0	1	0	0	4	+	4	TC4	DC4	\$	4	D	Т	d	t
0	1	0	1	5	+	5	TC5	TC8 (NAK)	%	5	E	U	е	u
0	1	1	0	6	+	6	TC6	TC9 (8N)	&	6	F	٧	f	٧
0	1	1	1	7	+	7	BEL	TC 10 (ETB)	•	7	G	w	g	w
1	0	0	0	8	+	8	FE0	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	+	9	FE1 (HT)	EM	)	9	-	Y	i	у
1	0	1	0	Α	+1	0	FE2	SUB	*		٦	Z	j	Z
1	0	1	1	В	+1	1	FE3	ESC	+	;	K	[	k	é
1	1	0	0	С	+1	2	FE4	IS4 (F8)	,	٧	۲	١	_	ù
1	1	0	1	D	+1	3	FE5 (CR)	IS3 (98)	ı	=	М	1	Е	è
1	1	1	0	Е	+1	4	SO	IS2	٠	۸	×	^	c	_
1	1	1	1	F	+1	5	SI	IS1 (UB)	1	?	0	_	0	DEL

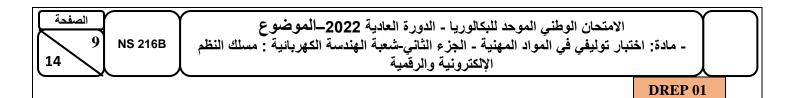

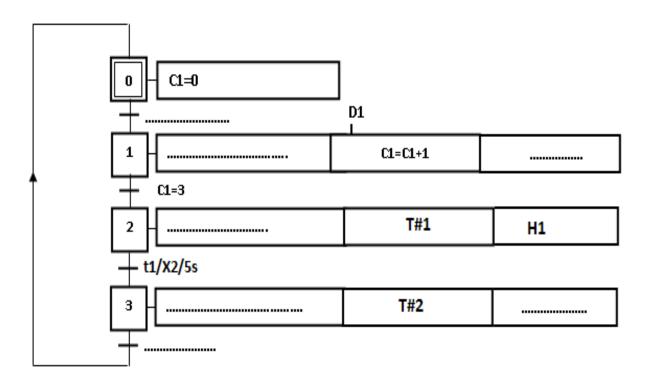**Q1:** Le GRAFCET point de vue partie commande (**PC**) à compléter :



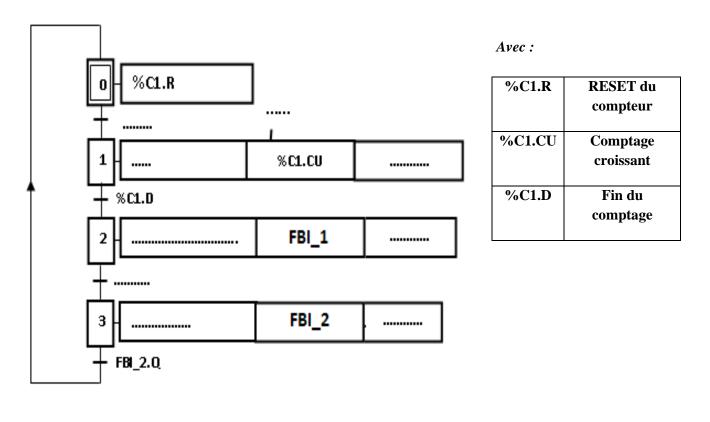**Q2:** Le GRAFCET point de vue **API** à compléter :



## الصفحة 10 NS 216B

## الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم النظم

DREP 02

Q3: Les équations d'activation et de désactivation des étapes :


Etape	Activation	Désactivation
M1		
M3		


Les équations des sorties :

%Q0.0 =.....

%Q0.3 =.....


➤ Programme LADDER :

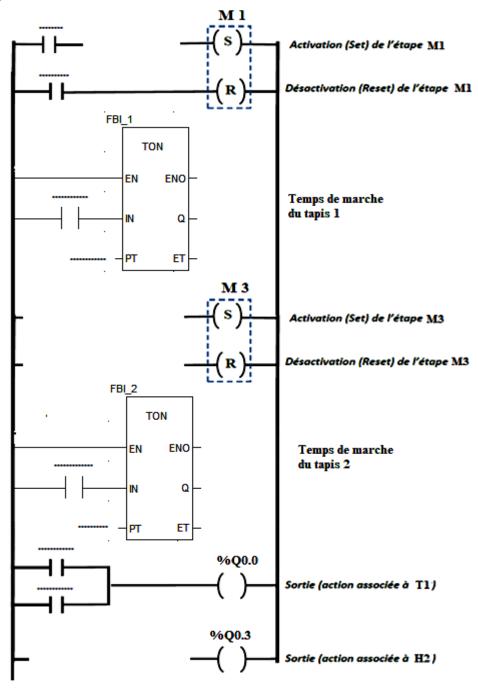

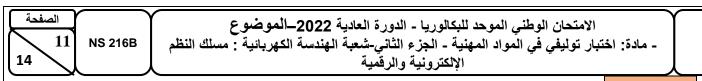

DREP 03

Q4: Le schéma du raccordement :

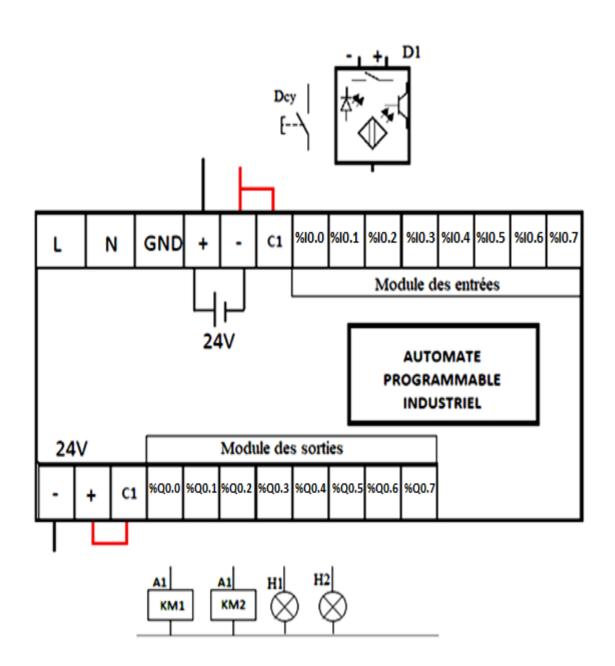

سفحة	الد	
abla	12	NS 216B
14		
	×`	

## الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية: مسلك النظم الإلكترونية والرقمية

DREP 04

					]	Binai	ire		Déci	mal	Н	lexadéo	cimal	
	Co	ode AS	SCII											
								ı		L				
T os	Start	d comp	oléter <b>D1</b>	: D2	D3	D4	D5	<b>D6</b>	<b>D7</b>	Parité	Stop	Stop	Pan	06
	Start				DS	D4	סמ			rarne	Stop		Rep	
	•••	0	1	0	•••	•••	•••	1	0	•••	•••	1	1	
T	rame à c	complé	eter:											
pos	Start	D0(LSB)	DI	D2	D	3	D4	D5	D6	D7 <sub>(MSB)</sub>	Parité	Stop	Stop	Repo
_														
	-													
			$\perp$											
Γ	emps de	e trans	missi	on t (e	en µs)	d'un	bit :							
T	Genre de	réseat	ı: s des	réseau	ıx loc	aux :				ion :				
T	Genre de	réseau ologie oports u	ı: s des utilisé	réseau es dans	ıx loc	aux :	ission	d'inf	ormat					
T	Genre de	réseau ologie oports u	ı: s des utilisé	réseau es dans	ıx loc	aux :	ission	d'inf	ormat	ion :				
I	Genre de	ologie oports o	ı : s des utilisé	réseau es dans nse.	ıx loc	aux :	ission	d'inf	ormat	ion :				

الصفحة	
13	NS 216B

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022-الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني-شعبة الهندسة الكهربائية: مسلك النظم الإلكترونية والرقمية

DREP 05

### Q14: Tableau à compléter en mettant une croix « X » dans la bonne case :

Type de maintenance	Maintenan	ce corrective	Main	Maintenance		
Action	Dépannage	Réparation	Niveau 1	Conditionnelle	Systématique	d'amélioration
Vérifier l'état des circuits électroniques						
2. Remplacer un fusible						
Connecter provisoirement un manomètre						
Changer un transmetteur de pression						
5. Ajouter un thermomètre						
6. Remplacer les panneaux d'affichage (toutes les 4000 h)						
7. Vérifier le bon état des circuits						
8. Remplir la batterie en eau distillée						

لفحة ا	الص	
	14	NS 216
14	<b>`</b> I	

## الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2022 - الموضوع - مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية: مسلك النظم الإلكترونية والرقمية


DREP 06

Cocher la bonne réponse (une seule réponse juste pour chaque question)
Q15: L'opération concernant la maintenance préventive est :
☐ La réparation
☐ L'inspection
☐ Le dépannage
Q16: Les tâches simples de nettoyage, de graissage, de surveillance des niveaux et des
organes représentent :
☐ Un plan de maintenance ;
☐ Une maintenance conditionnelle ;
☐ Une maintenance de niveau 1.
Q17: La Maintenance corrective consiste à :
Réparer des machines en panne ;
Prévenir des pannes ultérieures ;
☐ Inspecter les machines.
Q18: La solution temporaire pour démarrer et éviter les arrêts de production est une :
maintenance corrective curative (réparation);
maintenance corrective palliative (dépannage);
maintenance améliorative ;
Q19: La tâche « localiser une défaillance » est une réponse à la question :
Quelle est l'entité défaillante ?
Pourquoi cette entité est défaillante ?
Quelle est la cause de la défaillance ?
Q20: La maintenance industrielle consiste à :
Optimiser le taux des déchets ;
Diminuer le taux de rendement synthétique ;
Assurer le bon fonctionnement des installations impliquées dans la production de l'entreprise et la
réparation en cas de dysfonctionnement.
Q21: L'utilisation des pièces jusqu'à usure complète sans risque, avec un suivi régulier de
la machine qui informe à chaque instant sur son état, est celui d'une :
Maintenance conditionnelle;
Maintenance systématique ;
Maintenance corrective.
<b>Q22:</b> L'opération qui ne fait pas partie d'une politique de maintenance préventive systématique est :
Ajouter un système de sécurité ;
☐ Faire la vidange du réducteur après 3000 heures ;
Le resserrage périodique des boulons.




**Q1:** Le GRAFCET point de vue partie commande (PC) à compléter :

3 points

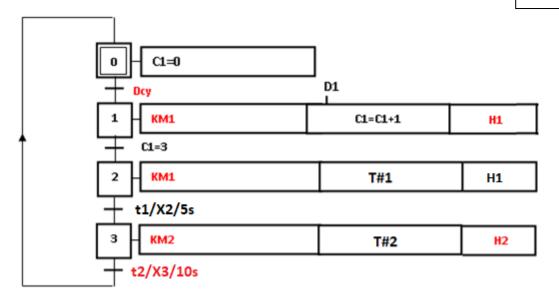

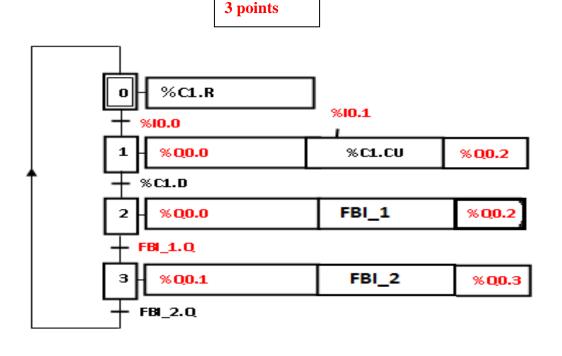**Q2:** Le GRAFCET point de vue **API** à compléter :



الصفحة: 2على 5

NR 216B

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا -الدورة العادية 2022 – عناصر الإجابة مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية

*Q3*: Les équations d'activation et de désactivation des étapes : 1 point

Etape	Activation	Désactivation		
M1	M0 . %I0.0	M2		
M3	M2 . FBI_1.Q	M0		

Les équations des sorties :


% Q0.0 = M1 + M2

0,5 point

% Q0.3 = M3

➤ Programme LADDER et blocs de temporisations :


1,5 point

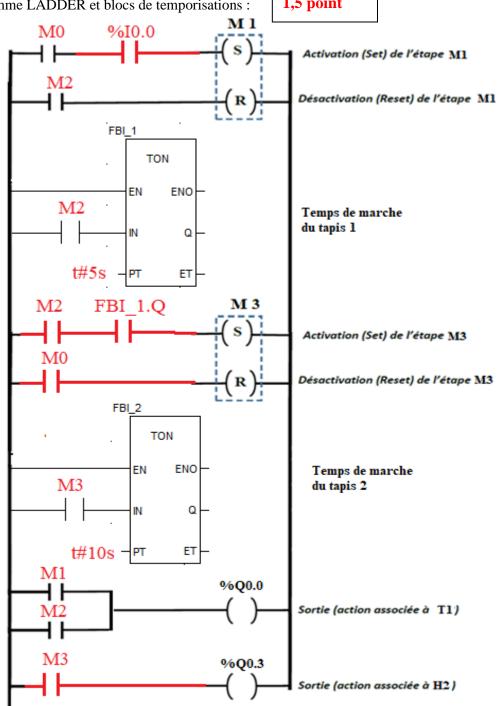


الصفحة: 3على 5

NR 216B

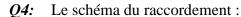الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا -الدورة العادية 2022 – عناصر الإجابة مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية



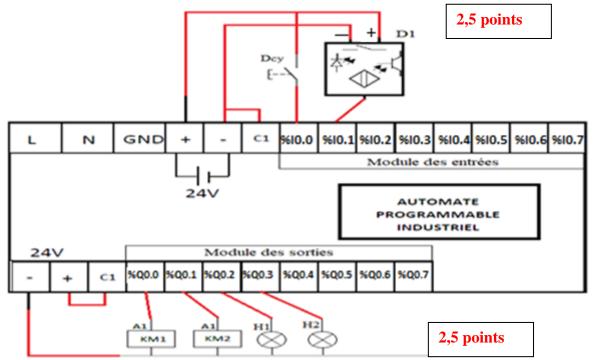

**Q5:** Liaison série :

0,5 point

RS232

**Q6:** Code ASCII du caractère en binaire, en décimal et en hexadécimal :

1,5 point

	Binaire	Décimal	Hexadécimal	
Code ASCII	01101010	106	6A	

**Q7:** Tableau à compléter :

Repos	Start	<b>D</b> 0	<b>D</b> 1	D2	<b>D3</b>	<b>D4</b>	<b>D5</b>	<b>D6</b>	<b>D7</b>	Parité	Stop	Stop	Repos
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1

1,5 point

**Q8:** Trame à compléter :

	1 point														t (ms)
	Repos	Start	D0(LSB)	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7 <sub>(MSB)</sub>	Parité	Stop	Stop	Repos	
1 -															
0															

**Q9:** Temps de transmission  $\mathbf{t}$  (en  $\mu$ s) d'un bit :

 $t = (1/9600).10^6 = 104,16 \mu s$ 

0,5 point

**Q10:** Genre de réseau :

**WAN** 

0,5 point

Q11: Trois topologies des réseaux locaux :

1 point

_		**	
5	⊿عـ	حه٠	لصف

NR 216B

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا -الدورة العادية 2022 - عناصر الإجابة مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربانية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية

#### Bus, Etoile, Anneau

Q12: Trois supports utilisés dans la transmission d'information :

Paire torsadée- Câble coaxial -Fibre optique

1 point

Q13: Cocher la bonne réponse.

0,5 point

Un réseau évolutif est un réseau qui :

- Permet d'étendre son infrastructure afin de prendre en charge de nouveaux périphériques ;
- ☐ Permet de réunir tous les réseaux existants ;
- ☐ Permet de mettre à jour les logiciels et matériels existants.

Q14: Tableau à compléter en mettant une croix « X » dans la bonne case :

8 x 0,5 point

Type de maintenance	Maintenance corrective		N	entive	Maintenance d'amélioration	
Action	Dépannage	Réparation	Niveau 1	Conditionnelle	Systématique	
Vérifier l'état des circuits électroniques			X			
2. Remplacer un fusible		X				
Connecter     provisoirement un     manomètre	X					
Changer un transmetteur de pression		X				
5. Ajouter un thermomètre						X
6. Remplacer les panneaux d'affichage (toutes les 4000 h)					X	
7. Vérifier le bon état des circuits			X			
8. Remplir la batterie en eau distillée				X		

الصفحة:5على5

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا -الدورة العادية 2022 - عناصر الإجابة مادة: اختبار توليفي في المواد المهنية - الجزء الثاني - شعبة الهندسة الكهربائية : مسلك النظم الإلكترونية والرقمية

Cocher la bonne réponse (une seule réponse juste pour chaque question).	
Q15: L'opération concernant la maintenance préventive est :	8 x 0,5 point
La réparation	
L'inspection	
Le dépannage	
Q16: Les tâches simples de nettoyage, de graissage, de surveillance des nive	eaux et des
organes représentent :	
☐ Un plan de maintenance ;	
Une maintenance conditionnelle;	
Une maintenance de niveau 1.	
<ul><li>Q17: La Maintenance corrective consiste à :</li><li>Réparer des machines en panne ;</li></ul>	
Prévenir des pannes ultérieures ;	
Inspecter les machines.	
•	
<ul><li>Q18: La solution temporaire pour démarrer et éviter les arrêts de production</li><li>maintenance corrective curative (réparation);</li></ul>	i est une :
maintenance corrective palliative (dépannage);	
maintenance améliorative;	
<ul><li>Q19: La tâche « localiser une défaillance » est une réponse à la question :</li><li>Quelle est l'entité défaillante ?</li></ul>	
Pourquoi cette entité est défaillante ?	
Quelle est la cause de la défaillance ?	
Q20: La maintenance industrielle consiste à :	
Optimiser le taux des déchets ;	
☐ Diminuer le taux de rendement synthétique ;	
Assurer le bon fonctionnement des installations impliquées dans la production en cas de dysfonctionnement.	ction de l'entreprise et la
<ul><li>Q21: L'utilisation des pièces jusqu'à usure complète sans risque, avec un su machine qui informe à chaque instant sur son état, est celui d'une :</li><li>Maintenance conditionnelle ;</li></ul>	ivi régulier de la
Maintenance systématique ;	
Maintenance corrective.	
<ul><li>Q22: L'opération qui ne fait pas partie d'une politique de maintenance prév</li></ul>	entive systématique est :
Ajouter un système de sécurité	
Faire la vidange du réducteur après 3000 heures	
Le resserrage périodique des boulons	